

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์



สอบกลางภาค: ภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา: 2545

วันที่สอบ: 1 สิงหาคม 2545

เวลาสอบ: 9.00-12.00 น.

รหัสวิชา: 240-451

ห้องสอบ:

ชื่อวิชา: Integrated and VLSI design

อ่านรายละเอียดของข้อสอบ และคำแนะนำให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ

เวลา: 3 ชั่วโมง (180 นาที)

รายละเอียดของข้อสอบ: ข้อสอบมีทั้งหมด 9 หน้า

อนุญาต:ให้นำหนังสือหรือสมุดโน้ตต่าง ๆ เข้าห้องสอบได้

คำสั่ง:

- ให้ทำทุกข้อ
- คำตอบทั้งหมดจะต้องเขียนลงในข้อสอบ
- เขียนชื่อและรหัสให้ชัดเจนในข้อสอบทุกแผ่น
- คำตอบส่วนใดอ่านไม่ออก จะถือว่าคำตอบนั้นผิด
- อ่านคำสั่งเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ชัดเจน

1. จงอธิบายเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ (5 คะแนน)

ECL

TTL

NMOS

CMOS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. จงออกแบบวงจร Half Subtractor โดยใช้เทคโนโลยีแบบ NMOS โดยเริ่มจากการเขียน Truth table , Logic Symbol, Logic symbol ในรูปแบบ NAND-NOR และวงจรในระดับทรานซิสเตอร์ Stick diagram หลังจากนั้น ออกแบบวงจรในระดับ Layout โดยยึดกฎการออกแบบของ Mead & Conway โดยกำหนดให้ใช้ค่า $Z_{pu}/Z_{pd} = 4:1$ (50 คะแนน)

truth table (5 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

 

Logic Symbol (5 คะแนน)

.....
.....
.....


Logic Symbol ในรูปแบบ NAND-NOR(10 คะแนน)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


วงจรในระดับทรานซิสเตอร์ (10 คะแนน)

Stick diagrm (10 คะแนน)

 วงจรในระดับ Layout (ให้เขียนเลย์เอาต์ของทั้งวงจรภายใน 1 หน้ากระดาษ) หากหน้านี้เสียให้ไปทำหน้าที 5 (20 คะแนน) กำหนดให้ 1 ช่องกว้าง 1 แลมบ์ดา



 กระดาษคำตอบสำรอง วงจรในระดับ Layout (ใช้กรณีหน้าที่ 4 เสีย)



3. จงออกแบบวงจร PLA โดยใช้เทคโนโลยี NMOS โดยมีฟังก์ชันเอาต์พุตเป็นดังสมการ f_1 และ f_2 พร้อมทั้งเขียน Stick diagram ประกอบ (15 คะแนน)

$$f_1 = x_1 x_2 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + x_1 x_3$$

$$f_2 = x_1 x_2 + x_1 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

5. จาก Stick Diagram ต่อไปนี้ จงวิเคราะห์ว่าเป็นวงจระอะไร พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์ลักษณะของวงจรในรูปแบบของทรานซิสเตอร์เทคโนโลยี NMOS (5 คะแนน)

