

ชื่อ		รหัส		คะแนน	
------	--	------	--	-------	--



PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Examinaton : Semester II

Academic Year : 2004

Date : 22 / 2 / 2548

Time : 0900-1200

Subject : 240-236 : Advanced Analog and Digital Electronics

Room : A401

คำสั่ง


- + ข้อสอบมี 12 ข้อ รวมทั้งหมด 11หน้า ทำทุกข้อ ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนทำข้อสอบ
- + เก็บข้อและรหัสทุกหน้า ก่อนทำข้อสอบ ก่อนทำข้อสอบ
- + นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ ห้ามใส่ข้อมูลใดๆในหน่วยความจำ
- + ห้ามนำเอกสาร หรือตัวราเข้าห้องสอบ
- + ให้แสดงวิธีทำลงในที่ที่กำหนดให้ ข้อใดไม่พอเก็บต่อค้านหลังได้ โดยต้องระบุให้ทราบด้วย
- + ใช้ดินสอทำข้อสอบได้ กรณีเก็บไม่ชัด จะถือว่าตอบผิด

หน้า	2	3	4	5	6	7	8	9	10
คะแนน									

ทุจริตในการสอบมีโทษขั้นต่ำคือปรับตกในรายวิชานั้นและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

ชื่อ		รหัส		คะแนน	
------	--	------	--	-------	--

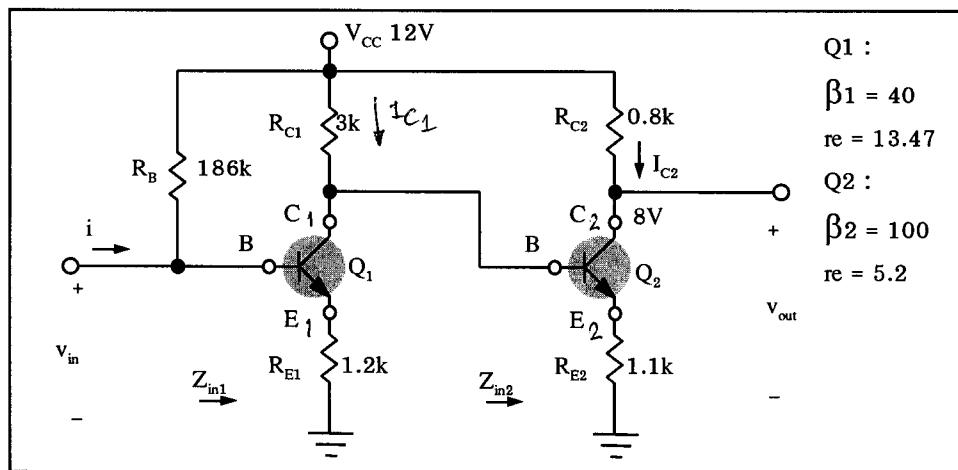1. จากวงจรดังรูปที่ 1 จงแสดงวิธีทำเพื่อหาค่าต่างๆ ดังนี้



รูปที่ 1

(a) แสดงวิธีทำเพื่อหาค่า (คำแนะนำ: ให้ $V_{BE} = 0.7V$ และคำนวณจาก Output ไปยัง Input)

$$I_{C1} = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$I_{C2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$V_{C1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$V_{C2} = \underline{\hspace{2cm}}$$


$$V_{E2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$I_B = \underline{\hspace{2cm}}$$

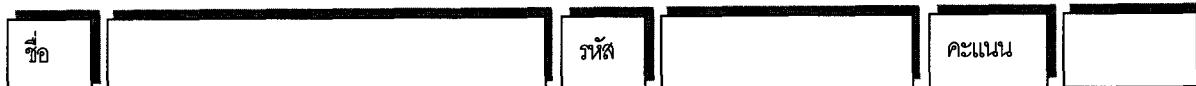

2. จง画 Block Diagram ของระบบ Power Supply ที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุหน้าที่ของส่วนต่างๆ พอกเข้าใจ

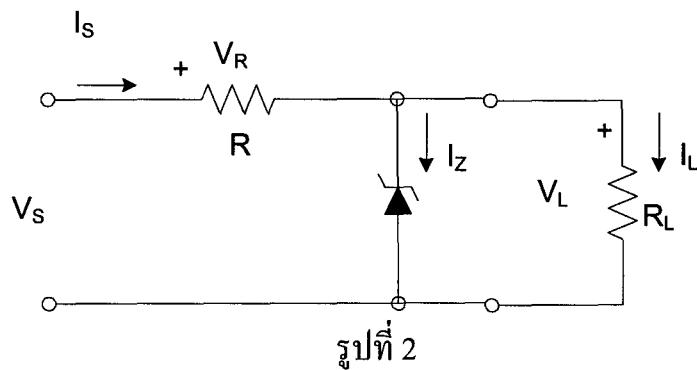3. วงจรดังรูปที่ 2 เมื่อ $R = 1k\Omega$, Zener มี $V_z = 9.8V$, $I_{z\min} = 10mA$ และ $R_L = 22k\Omega$ จงหา




a) V_L และ V_z เท่ากับเท่าไร เมื่อ $V_s = +15V$

b) ถ้าต้องการให้ Zener ทำงานได้อย่างไม่เสียหายต้องใช้ Zener ที่มีค่า $I_{z\max}$ และ $P_{z\max}$ เท่ากับเท่าไรเมื่อ $V_s = 30V$

ชื่อ		รหัส		คะแนน	
------	--	------	--	-------	--

4. จงออกแบบวงจร Power Supply ที่ใช้ Full-wave rectifier แบบ Bridge ให้แรงดันเอาต์พุตที่ 17V และไม่มีวงจร Regulator โดยมี Load ขนาด 60 Ohm ต่อที่ เอาต์พุต ถ้าต้องการให้มี Ripple ไม่เกิน 10%


(a) วาดวงจรดังกล่าว

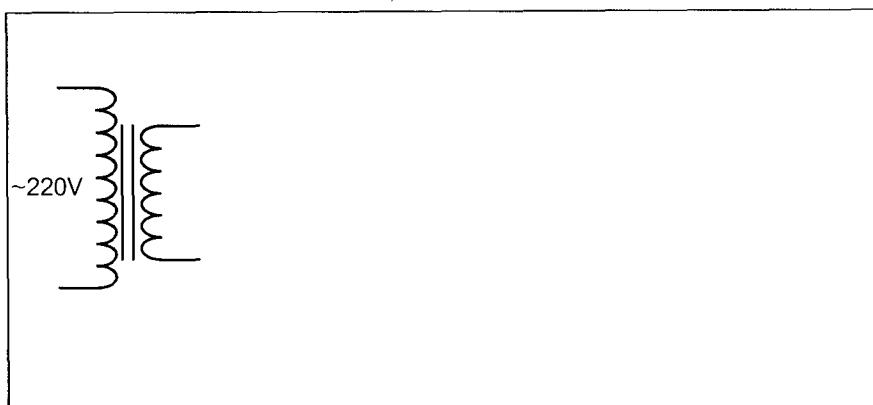

รูปที่ 3


b) จงแสดงวิธีทำเพื่อคำนวณหาค่า C

c) จงวาดรูป V_o กับเวลา

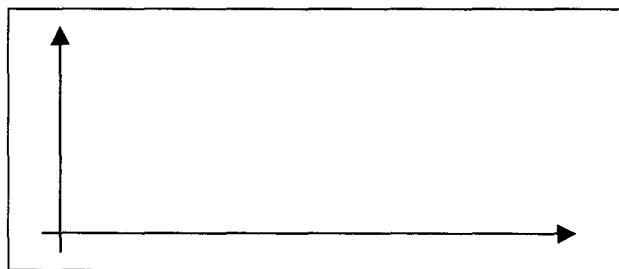

ชื่อ		รหัส		คะແນ	
------	--	------	--	------	--

5. วงจรดังรูปที่ 4 จงตอบคำถามต่อไปนี้

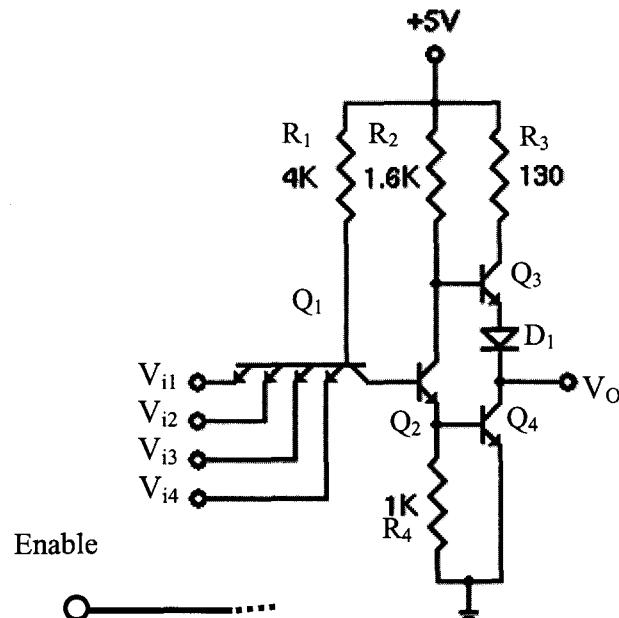

รูปที่ 4

a) Q_1 เป็นทรานซิสเตอร์แบบใด

b) วงจรนี้เป็นวงจรอะไร จงตอบให้ได้รายละเอียดมากที่สุด

c) Q_1 เรียกว่าส่วน _____ Q_2 เรียกว่าส่วน _____ Q_3 เรียกว่าส่วน _____


d) จงเติมตารางต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	$V_o (V)$
ON				
OFF				

e) จากวงจรในรูปที่ 4 จงหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ สามารถมีขา Enable สำหรับเป็นชนิดเอต์พูตแบบ Tristate (ขาลงไปในรูปเลย)

ชื่อ		รหัส		คะแนน	
------	--	------	--	-------	--

6. วงจรคิจิตอลดังรูปที่ 5

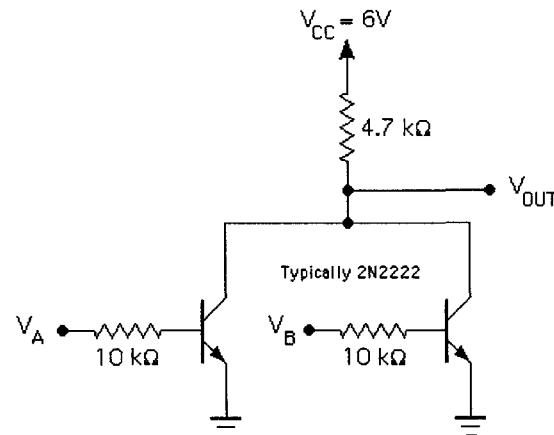

รูปที่ 5

a) เป็นวงจร ประเภทใด ตอบให้ได้รายมากละเอียดที่สุด (เช่น DTL NOR Gate X inputs มี output แบบ ...)

b) ถ้า $R = 4.7\text{k}\Omega$ เปลี่ยนเป็น 470Ω จะมีผลดีและผลเสียอย่างไร

ข้อดี _____


ข้อเสีย _____

c) ถ้า $R = 4.7\text{k}\Omega$ เปลี่ยนเป็น $47\text{k}\Omega$ จะมีผลดีและผลเสียอย่างไร


ข้อดี _____

ข้อเสีย _____

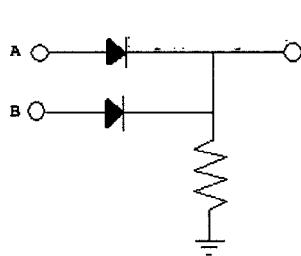
7. วงรัดังรูปที่ 7.a ถึง 7.f ให้ระบุว่าเป็นวงจรประเภทใดอย่างละเอียด เช่น "TTL NOR gate 3 Inputs มี Output แบบ Totem-pole" เป็นต้น




7. a) _____

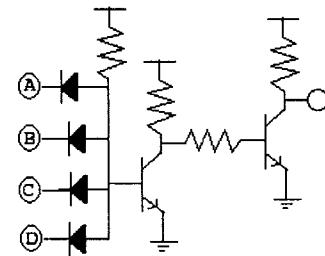


7. b) _____

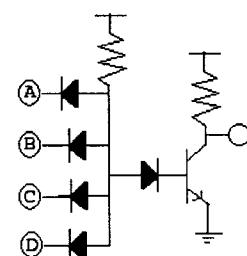


7. c) _____

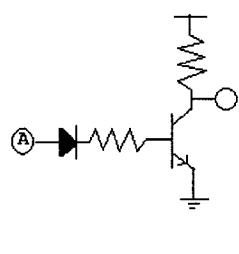

7. d) _____

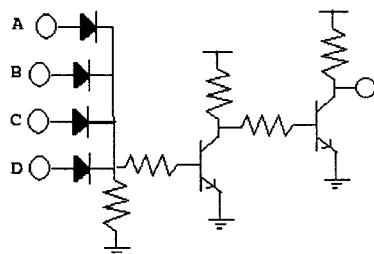


7. e) _____

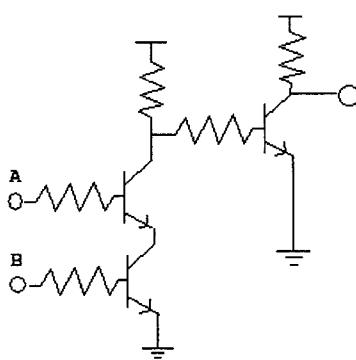

7. f) _____

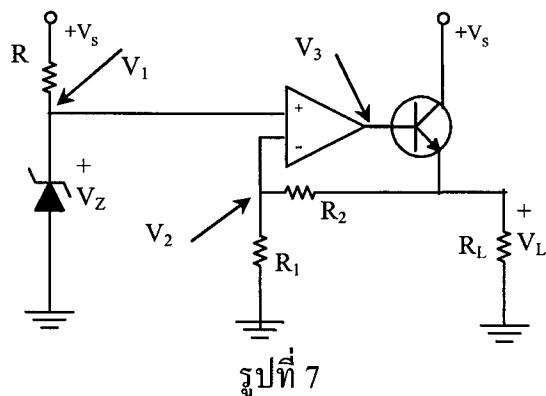8. จากรังสรรค์ที่ 7 ถ้า $V_s = 20V$, $V_z = 6V$, $R_2 = 1k$, $R_1 = 1k$ จงหาค่า V_1 , V_2 , V_3 และ V_L



รูปที่ 7

ตอบ

$V_1 =$ _____

$V_2 =$ _____

$V_3 =$ _____

$V_L =$ _____



9. จงเติมคุณสมบัติจำเพาะต่อไปนี้สำหรับ TTL มาตรฐาน

$V_{IL(max)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$

$V_{IH(min)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$

$V_{OL(max)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$

$V_{OH(min)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$

10. IC 74LS00 มีค่า $V_{OH(min)} = 2.7\text{V}$, $V_{IL(max)} = 0.8\text{V}$, $V_{IH(min)} = 2\text{V}$ และ $V_{OL(max)} = 0.5\text{V}$ และมี $I_{OL} = 8\text{mA}$, $I_{OH} = -0.4\text{mA}$, $I_{IL} = -0.4 \text{ mA}$, และ $I_{IH} = 20\mu\text{A}$ จงตอบคำถามต่อไปนี้ (แสดงที่มาพอเข้าใจ)

a) Low Noise Margin และ High Noise Margin ของ IC นี้ มีค่าเป็นเท่าไร

Low Noise Margin = _____

High Noise Margin = _____

b) ถ้าสัญญาณรบกวนระหว่างสายส่งของวงจร มีค่าเท่ากับ 0.5V (peak to peak) ทำให้การทำงานมีความผิดพลาดหรือไม่ เพราะเหตุใด

c) i) Fan-Out เมื่อเป็น Logic High = _____

ii) ค่า Fan-Out เมื่อเป็น Logic Low = _____



11. จงวัดวงจรแผลงจ่ายแรงดัน $\pm 24V$ ที่สมบูรณ์โดยใช้ IC Regulator

12. จงออกแบบวงจรควบคุมของ RC Servo โดยใช้ IC 555 และอุปกรณ์ Electronics อายุ
อื่นเท่าที่จำเป็น


รูปแบบของสัญญาณควบคุม RC Servo คือ ต้องการ Pulse ที่มี High (5V) ที่มีความกว้าง 1 mSec เพื่อให้ Servo หมุนไปทางซ้ายสุด และต้องการ Pulse ที่มี ช่วง High ที่มีความกว้าง 2 mSec เพื่อให้ Servo หมุนไปขวาสุด โดยการหมุนไปที่ตำแหน่งอื่นจะเปลี่ยนไปตามค่าความกว้างของ ช่วงเวลา High ตั้งแต่ 1-2 mSec ในขณะที่ช่วง Low ของสัญญาณควบคุม ไม่มีผลต่อการควบคุมตำแหน่งแต่ต้องให้นานกว่า 8 mSec จึงจะทำงานได้อย่างดี

ในวงจรให้ใช้ Potentiometer (R_p) ทำหน้าที่ปรับ การควบคุม โดยที่ถ้า Potentiometer ถูกหมุนมาซ้ายสุด จะทำให้ ความกว้างของ pulse ช่วง High ที่ได้เท่ากับ 1 msec และถ้าหมุน Poten มาขวาสุด ($5k\Omega$) จะทำให้ ความกว้างของ pulse ช่วง High ที่ได้เท่ากับ 2 msec

คุณสมบัติของวงจร Astable โดยใช้ IC 555 $\rightarrow T_{Charge} = 0.693 (R_A + R_B)C$ และ $T_{Discharge} = 0.693 (R_A + R_B)C$

ชื่อ		รหัส		คะแนน	
------	--	------	--	-------	--

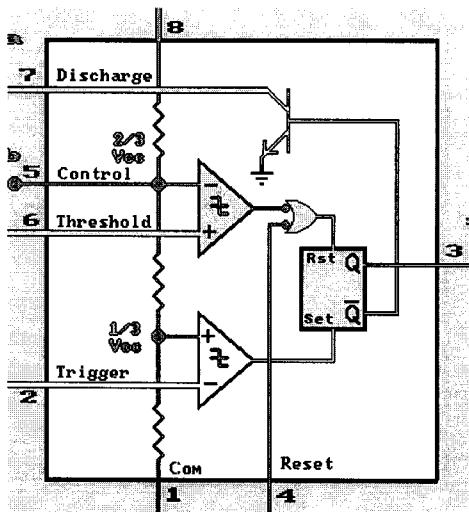a) ให้แสดงที่มาอย่างละเอียด พร้อมวิเคราะห์การต่อวงจรดังกล่าว



b) ให้พิสูจน์ ว่า วงจรดูดต้อง โดยพิสูจน์ว่า เมื่อหมุน Potentiometer มาที่ตรงกึ่งกลาง ($1/2 R_p \text{ k}\Omega$) จะทำให้ได้ Pulse ช่วง High เท่ากับ 1.5 sec