

**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**  
**คณะวิศวกรรมศาสตร์**

การสอนໄລ' ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2547

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548

เวลา 09.00-11.00 น.

วิชา 217-241 Measurement and Sensors

ห้อง A201

**คำสั่ง**

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 6 ข้อ ให้ทำทุกข้อ
2. อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้
3. ในการถือที่เนื้อที่ที่เรียนไว้ไม่เพียงพอในการเขียนค่าตอบ นักศึกษาสามารถเขียนค่าตอบเพิ่มที่ด้านหลังของกระดาษได้ โดยต้องเป็นค่าตอบสำหรับค่าถูกที่ปรากฏด้านหน้าของกระดาษแผ่นนั้นเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ

ทุริตในการสอน โภชต์สุด คือ พักรการเรียน 1 ภาคการศึกษา และปรับตกในรายวิชาที่ทุริต

1. ก) อธิบายถึงข้อดีข้อเสียในการใช้ RTD ในการนำมาใช้วัดอุณหภูมิ

ชื่อ-สกุล.....

รหัส.....

ข) เขียนวงจรการใช้งาน RTD แบบ 4 wire พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ต้องใช้วงจรแบบนี้เมื่อเทียบกับแบบ 2 wire

ชื่อ-สกุล.....

รหัส.....


2. เขียน diagram และอธิบายการทำงาน ในการใช้ electronic sensor LM335 มาแสดงผลบน voltmeter โดยให้ 0.1volt คือ 1 °C (กำหนดให้ LM335 มีความไว 10 mv/°C และที่ 0 °C มี Voltage output 2.732 V)

ชื่อ-สกุล.....

รหัส .....


3. เมื่อตรวจสอบแล้วว่าการทำงานของ LVDT มาโดยละเอียด

4.

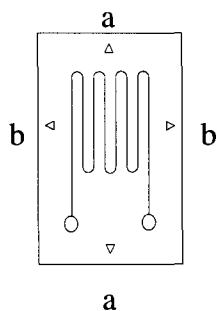


รูปที่ 1 ใช้ประกอบคำถามข้อ 1) ถึง 7)

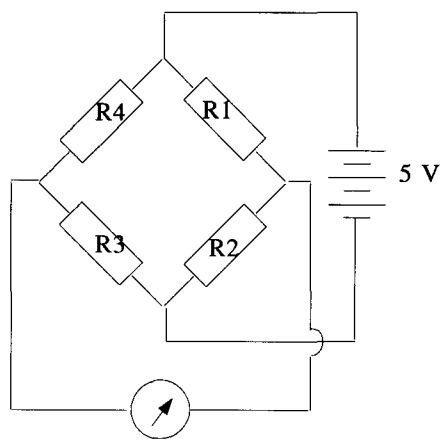- 1) เกจวัดความเครียด (Strain gage) ตัวนี้ทำจากวัสดุประเภทใด \_\_\_\_\_
- 2) ความเครียดที่วัดเป็นความเครียดประเภทใด \_\_\_\_\_
- 3) แนวการวัดความเครียดอยู่ในแนวใด \_\_\_\_\_
- 4) แผ่นรองมีหน้าที่อะไร \_\_\_\_\_
- 5) ทำไมต้องมีการชดเชยไปมาเป็นกริด (Grid) โดยไม่ใช้เป็นเส้นตรง  
\_\_\_\_\_
- 6) ถ้ามีความเครียดเกิดขึ้นกับเกจทัวนี้ในแนวที่ไม่ต่อความเครียด จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราสามารถวัดได้  
\_\_\_\_\_
- 7) ถ้าได้รับอุณหภูมิสูงขึ้น เกจตัวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร  
\_\_\_\_\_



รูปที่ 2 ใช้ประกอบคำถามข้อ 8) ถึง 10)

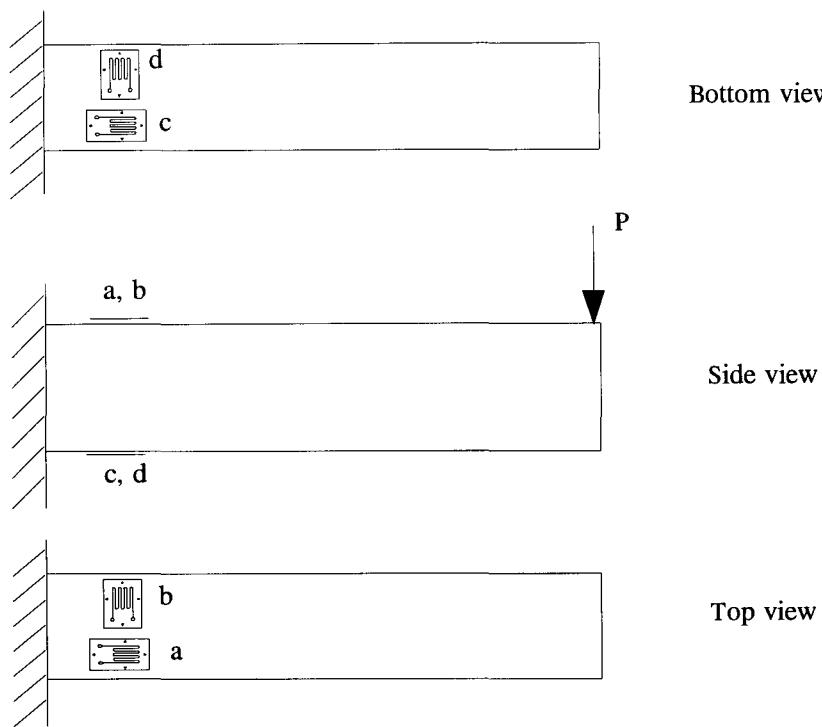- 8) วงจรดังรูปเรียกว่าวงจรอะไร  
\_\_\_\_\_
- 9) ความสัมพันธ์ใดที่ทำให้วงจรสมดุล  
\_\_\_\_\_
- 10) ถ้าขนาดหนึ่งโอล์ต์มิเตอร์อ่านค่าได้ 5 mV และเพิ่มแรงดันแหล่งจ่ายไฟเป็น 10 V ค่าที่อ่านได้จากมิเตอร์จะเป็นเท่าไร  
\_\_\_\_\_



รูปที่ 3 ใช้ประกอบค่าตามข้อ 11) ตึง 15) โดย เกจ a, b, c, d และ ตัวต้านทาน R1, R2, R3, R4 มีความต้านทาน 120 โอห์ม

11) ถ้าต้องการดึงรูปที่ 4 แล้ว เมื่อกดคานลง ศักย์ไฟฟ้าที่จุด m เพิ่ยบกับศักย์ไฟฟ้าที่จุด n เป็นอย่างไร (มากกว่า, น้อยกว่า หรือเท่ากัน) อธิบาย



---



---



---

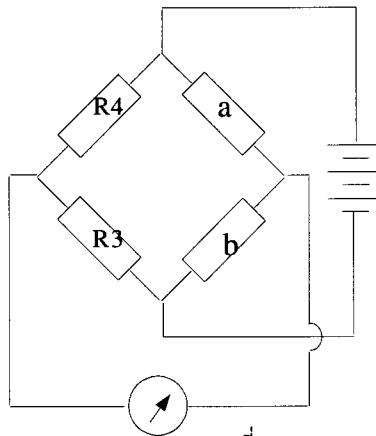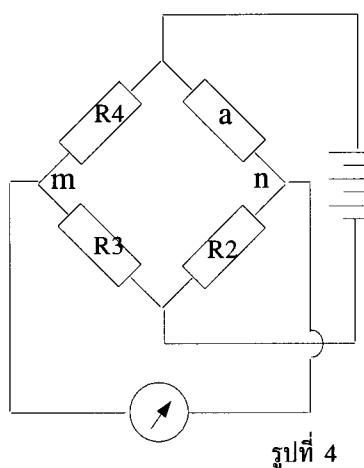

12) ถ้าต่อวงจรตามรูปที่ 5 เปรียบเทียบกับรูปที่ 4 เมื่อรับแรงดันเท่ากัน มิตอරจะให้ค่าอย่างไร (มากกว่า, น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ค่าที่อ่านได้จากรูปที่ 4 เพาะอะไร

---



---



---

13) ถ้าต่อวงจรตามรูปที่ 5 เมื่ออุณหภูมิของคานเปลี่ยนไป โดยไม่ได้รับแรง จะให้ผลอย่างไร อธิบาย

---




---



---

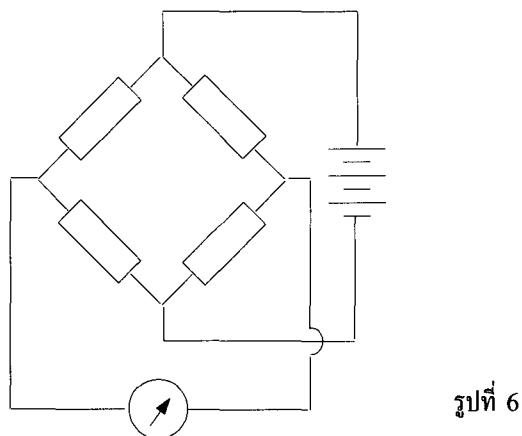14) จงต่อวงจรแบบ  $\frac{1}{2}$  บริดจ์ โดยเลือกเกจและตัวต้านทานค่าคงที่ (ใช้ตัวอักษร) ใส่ลงในตำแหน่งที่เหมาะสมในรูปที่ 6



15) การต่อแบบ  $\frac{1}{2}$  บริดจ์ มีข้อดีกว่าเปรียบเทียบกับการต่อแบบในรูปที่ 4 อย่างไรบ้าง

---



---



---



---

ชื่อ-สกุล.....

รหัส .....

5. อธิบายด้วยการยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับหลักการวัดการเคลื่อนที่ (วัดระยะทาง ความเร็ว ความเร็วตอบ ฯลฯ)  
โดยใช้เชนเชอร์แบบต่าง ๆ มา 2 แบบ

ชื่อ-สกุล.....

รหัส.....

6. อธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์วัดอัตราการไหลมา 2 ชนิด