

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Prince of Songkla University

Mid-Term Examination: Semester I

Academic Year: 2005

Date: 2 August 2005


Time: 13:30-15:30 (2 hrs)

Subject: 240-440 VLSI System Design

Room: R 300

คำสั่ง ทำข้อสอบทุกข้อ, ใช้เครื่องคิดเลขได้, ใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้, ห้ามนำหนังสือและเอกสารคำสอนเข้าห้องสอบ แต่สามารถนำโน้ตขนาด A4 เข้าห้องสอบได้ 1 แผ่น

 
- 1) จงออกแบบ CMOS gate สำหรับฟังก์ชัน $Y = A.B.C + D$ (2 คะแนน)
- 2) จงระบุฟังก์ชันของ CMOS gate จาก Stick diagram ในรูปที่ 1 (2 คะแนน)



รูปที่ 1


- 3) จงตอบคำถามและอธิบายเหตุผลในข้อย่อยต่อไปนี้ (6 คะแนน)
 - 3.1) If the width of a transistor increases, the current will (increase, decrease, not change)?
 - 3.2) If the length of a transistor increases, the current will (increase, decrease, not change)?
 - 3.3) If the supply voltage of a chip increases, the maximum transistor current will (increase, decrease, not change)?
 - 3.4) If the width of a transistor increases, its gate capacitance will (increase, decrease, not change)?
 - 3.5) If the length of a transistor increases, its gate capacitance will (increase, decrease, not change)?
 - 3.6) If the supply voltage of a chip increases, the gate capacitance of each transistor will (increase, decrease, not change)?

 - 4) จงเขียน RC Delay model ของ fanout-of-3 inverter ในรูปที่ 2 และ ประมาณค่าดีเลย์ rise time delay และ fall time delay ของ inverter ดังกล่าว (4 คะแนน)



รูปที่ 2

 - 5) จากรูปที่ 3 จงเลือก gate sizes ของ x และ y เพื่อที่จะทำให้ดีเลย์จาก A ไปยัง B น้อยที่สุด (4 คะแนน)



รูปที่ 3

- 6) จงประมาณค่าดีเลย์ของ 10x inverter ที่ขับ 2x inverter ผ่านสายไฟยาว 2 mm กว้าง 0.32 μ m โดยกำหนดให้
 ในสายไฟมี $R_{\square} = 0.05 \Omega/\square$ และ $C_{\text{permicron}} = 0.2 \text{ fF}/\mu\text{m}$
 ในเกตมี $R = 2.5 \text{ k}\Omega \cdot \mu\text{m}$ และ $C_{\text{permicron}} = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}$
 และ Unit inverter มีขนาดความกว้างเกต 0.36 μm สำหรับ nMOS, 0.72 μm สำหรับ pMOS

(2 คะแนน)