



การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วิชา : 240-205 Digital Systems and Logic Design

ปีการศึกษา : 2548
เวลา : 9:00 – 12:00
ห้อง : หัวหุ่น

ทฤษฎีในการสอบ โทษขั้นต่ำคือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษา

คำสั่ง

- ข้อสอบมี 2 ตอน ทั้งหมด 11 หน้า (ไม่รวม Appendix 4 หน้า และ, กระดาษทด 1 หน้า)
 - ตอนที่ 1 มี 10 ข้อ 10 คะแนน (ไม่มั่นใจอย่าตอบ ถ้าผิดคะแนนติดลบข้อละ 1 คะแนน) ให้ทำในข้อสอบ
 - ตอนที่ 2 มี 5 ข้อ 30 คะแนน ให้แสดงวิธีทำโดยละเอียดในข้อสอบ แต่ละข้อคะแนนไม่เท่ากัน
- ห้ามนำเครื่องคิดเลข, เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
- คำตอบทุกข้อเขียนให้ชัดเจน ถ้าอ่านไม่ออกถือว่าตอบผิด

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ : _____ ตอน : _____

	ตอนที่ 1	ตอนที่ 2					รวม
คำถาม	1-10	1	2	3	4	5	
คะแนน							

ตอนที่ 1


- 1. ข้อใดเป็น propagation delay ของวงจรรนับอะซิงโครนัส 5 บิต เมื่อกำหนดให้ฟลิปฟลอปแต่ละตัวมีค่า propagation delay เท่ากับ 12 นาโนวินาที
 - (a) 12 ms
 - (b) 24 ns
 - (c) 48 ns
 - (d) 60 ns
 - (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

- 2. ถ้าวางจรรนับวงแหวน 8 บิต มีสถานะเริ่มต้นเป็น 10111110, จงหาสถานะสุดท้ายเมื่อป้อนสัญญาณนาฬิกาไป 4 พัลส์
 - (a) 00001011
 - (b) 00010111
 - (c) 11110000
 - (d) 00000000
 - (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

 
- 3. จากวงจรที่กำหนดให้ เอาต์พุต X มีค่าเป็น 1 ที่คาบใดของสัญญาณนาฬิกา เมื่อกำหนดสัญญาณนาฬิกาดังรูป และให้สถานะเริ่มต้นของฟลิปฟลอปเป็น RESET



- (a) คาบที่ 3
- (b) คาบที่ 7
- (c) คาบที่ 2
- (d) คาบที่ 5
- (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

 
4. ข้อมูลอินพุต ($D_0 - D_3$) และข้อมูลตัวเลือก ($S_1 - S_2$) ถูกป้อนให้กับตัวมัลติเพล็กซ์ รูปคลื่นเอาต์พุตในข้อใด ถูกต้อง



- (a) Y
- (b) Y
- (c) Y
- (d) Y
- (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

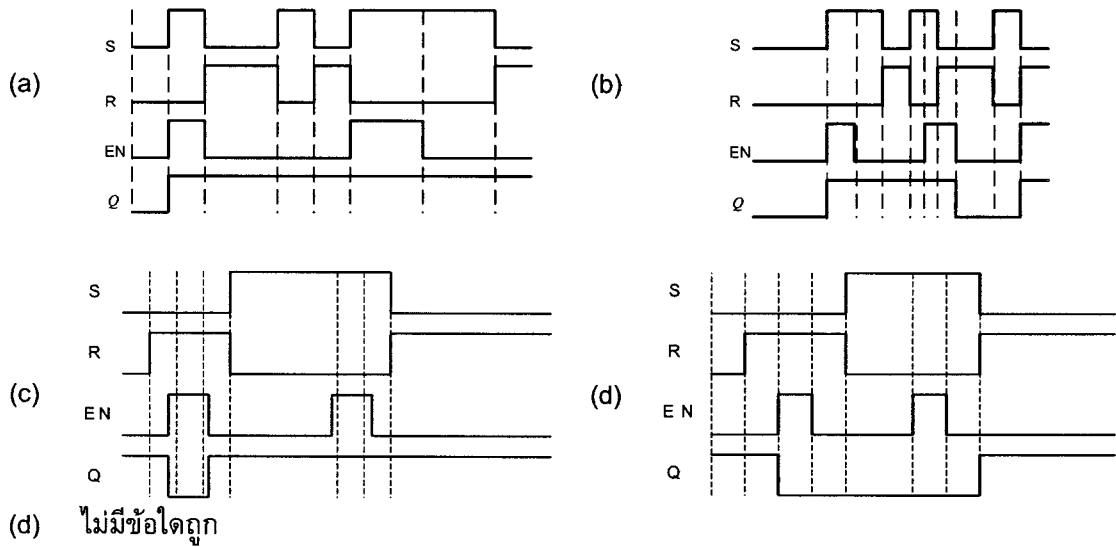5. รูปคลื่นเอาต์พุต Q ของ Gated S-R latch ในข้อใดถูกต้อง



คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

6. สัญญาณนาฬิกาความถี่ 12 MHz ถูกป้อนให้กับวงจรรนับแบบคาสเคด (cascaded) ของ วงจรรนับ modulus-5, modulus-8 และ modulus-10 จงหาความถี่ของเอาต์พุต

- (a) 10 kHz
- (b) 20 kHz
- (c) 30 kHz
- (d) 60 kHz
- (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

7. ข้อใดทำให้ D flip-flop ทำงานอยู่ในรูปแบบของ toggle

- (a) ต่อ Q กับ D
- (b) ต่อ \bar{Q} กับ D
- (c) ต่อ D ให้เป็น high
- (d) ต่อ D ให้เป็น low
- (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

8. จากรูป จงบอกว่า Output สุดท้ายที่ได้เป็นวงจร MOD อะไร



DIV = วงจรหาร

- (a) MOD 12 (b) MOD 8
 (c) MOD 10 (d) MOD 960
 (b) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

9. จากบล็อกไดอะแกรมข้อ 8 ถ้าต้องการให้ Duty Cycle ของวงจรเป็น 50 % ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร

- (a) ไม่ต้องทำอะไร
 (b) สลับตำแหน่งของ DIV 8 และ DIV 12
 (c) สลับตำแหน่งของ DIV 10 และ DIV 12
 (d) สลับตำแหน่งของ DIV 8 และ DIV 10
 (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

10. จากบล็อกไดอะแกรมข้อ 8 ถ้ากำหนดให้วงจรส่วน DIV 8 และ DIV 12 ถูกสร้างโดยใช้หลักการสร้างวงจรนับชิงโครนัส ในขณะที่ DIV 10 สร้างโดยใช้หลักการสร้างวงจรมบะชิงโครนัส จงหาค่า Propagation delay ของวงจรรวมที่เอาต์พุตสุดท้าย เมื่อกำหนดให้ฟลิปฟลอปแต่ละตัวมีค่า Propagation delay เท่ากับ 1 ns


- (a) 1 ns (b) 5 ns
 (c) 6 ns (d) 11 ns
 (a) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ _____

ตอนที่ 2


1. จงเขียนวงจรหารความถี่ด้วย 10 เมื่อกำหนดให้ใช้ไดอะแกรมของไอซี 74LS293 ดังรูปที่ 1 โดยให้เอาต์พุตของวงจรมี duty cycle เท่ากับ 50 % (ระบุตำแหน่งของสัญญาณนาฬิกา อินพุตและเอาต์พุตให้ชัดเจน) (4 คะแนน)

Answer

 


รูปที่ 1 ไดอะแกรมของไอซี 74293

 
3. จงเขียน Timing Diagram ของเอาต์พุต $Q_0 - Q_2$ ของวงจรต่อไปนี้ เมื่อกำหนดฟลิปฟลอปทุกตัวมีค่า initial เป็น RESET และกำหนดสัญญาณนาฬิกา ดังรูป (6 คะแนน)



Answer

 

 
4. จงออกแบบวงจร 1-of-16-decoder โดยใช้ logic symbol ของไอซี 74LS138 Decoder (2 คะแนน)




Answer

Appendix

74LS293

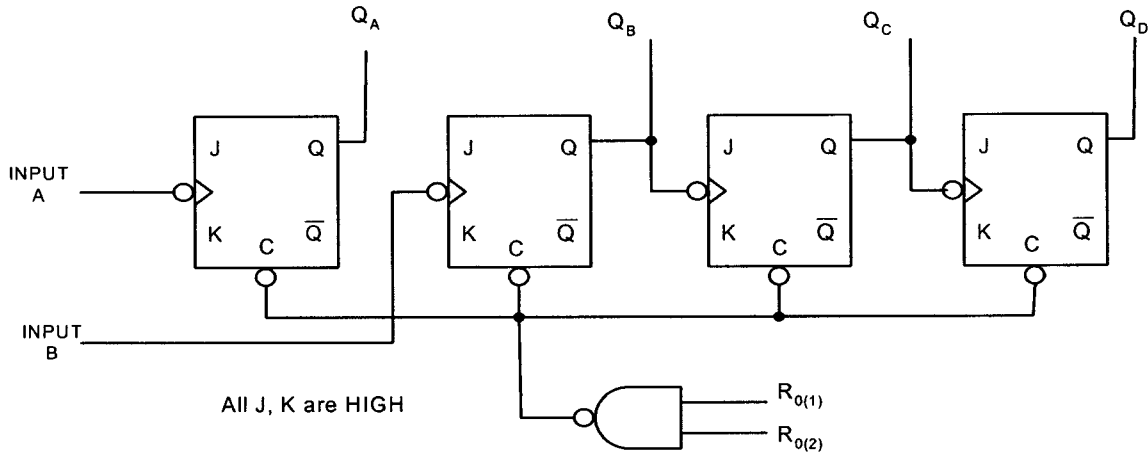

RESET INPUTS		OUTPUT			
R0(1)	R0(2)	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
H	H	L	L	L	L
L	X	L	L	L	H
X	L	L	L	H	L

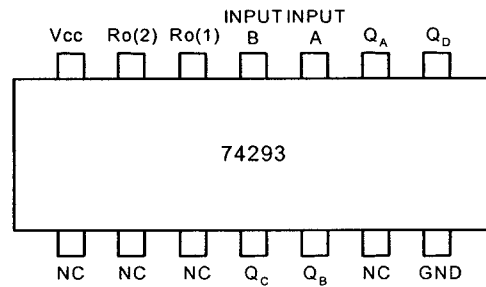

Count	OUTPUT			
	Q _D	Q _C	Q _B	Q _A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H
10	H	L	H	L
11	H	L	H	H
12	H	H	L	L
13	H	H	L	H
14	H	H	H	L
15	H	H	H	H

Dual D-type flip-flop with set and reset;
positive-edge trigger



74AHC74; 74AHCT74

ORDERING INFORMATION

OUTSIDE NORTH AMERICA	NORTH AMERICA	PACKAGE				
		TEMPERATURE RANGE	PINS	PACKAGE	MATERIAL	CODE
74AHC74D	74AHC74D	-40 to +85 °C	14	SO	plastic	SOT108-1
74AHC74PW	74AHC74PW DH		14	TSSOP	plastic	SOT402-1
74AHCT74D	74AHCT74D		14	SO	plastic	SOT108-1
74AHCT74PW	74AHCT74PW DH		14	TSSOP	plastic	SOT402-1

PINNING

PIN	SYMBOL	DESCRIPTION
1 and 13	$1\bar{R}_D$ and $2\bar{R}_D$	asynchronous reset-direct input (active LOW)
2 and 12	1D and 2D	data inputs
3 and 11	1CP and 2CP	clock input (LOW-to-HIGH, edge-triggered)
4 and 10	$1\bar{S}_D$ and $2\bar{S}_D$	asynchronous set-direct input (active LOW)
5 and 9	1Q and 2Q	true flip-flop outputs
6 and 8	$1\bar{Q}$ and $2\bar{Q}$	complement flip-flop outputs
7	GND	ground (0 V)
14	V _{CC}	DC supply voltage

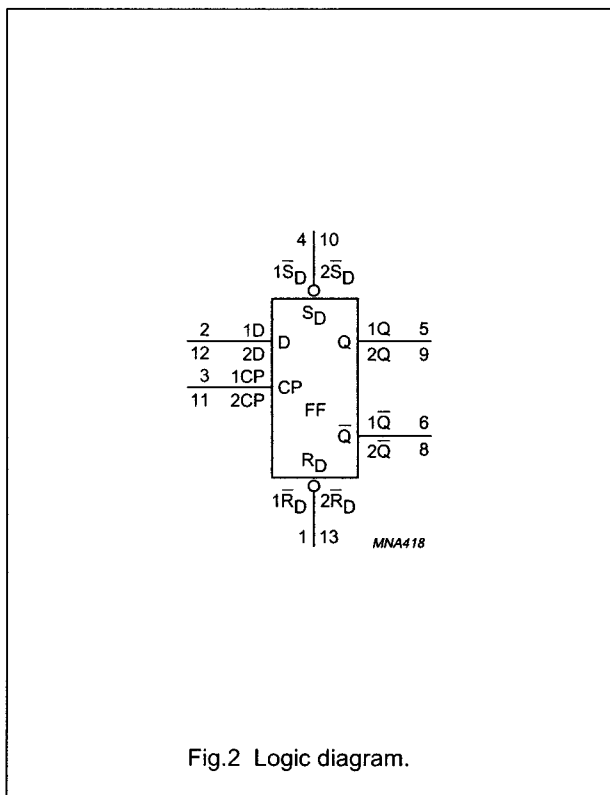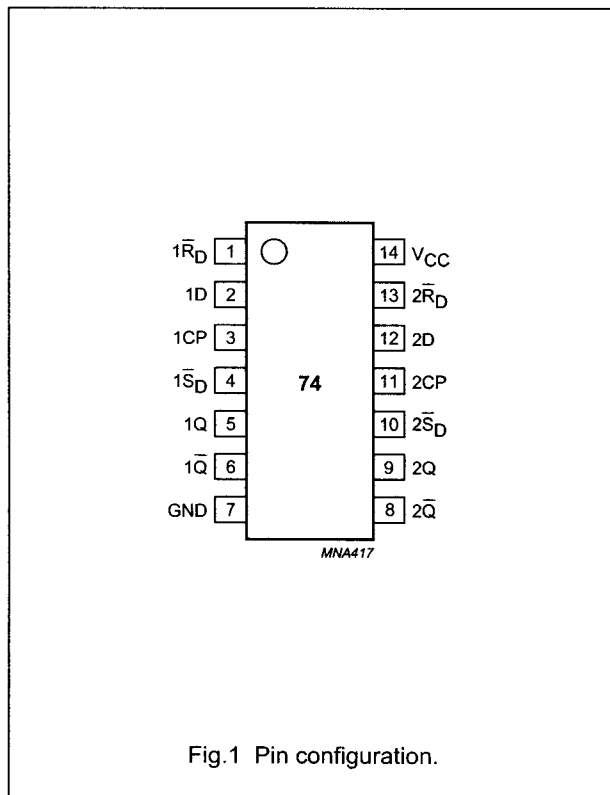




1-OF-8 DECODER/ DEMULTIPLEXER

The LSTTL/MSI SN54/74LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer. This device is ideally suited for high speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24 decoder using just three LS138 devices or to a 1-of-32 decoder using four LS138s and one inverter. The LS138 is fabricated with the Schottky barrier diode process for high speed and is completely compatible with all Motorola TTL families.

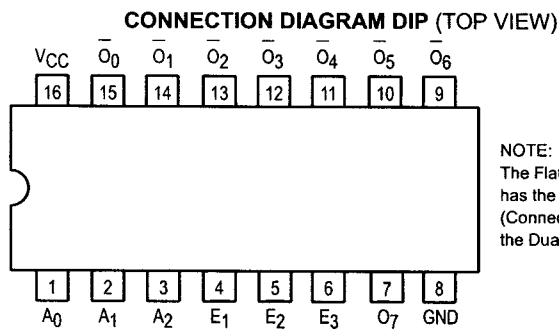- Demultiplexing Capability
- Multiple Input Enable for Easy Expansion
- Typical Power Dissipation of 32 mW
- Active Low Mutually Exclusive Outputs
- Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects



NOTE:
The Flatpak version has the same pinouts (Connection Diagram) as the Dual In-Line Package.

PIN NAMES

A₀-A₂ Address Inputs
 E₁, E₂ Enable (Active LOW) Inputs
 E₃ Enable (Active HIGH) Input
 O₀-O₇ Active LOW Outputs (Note b)


LOADING (Note a)

	HIGH	LOW
A ₀ -A ₂	0.5 U.L.	0.25 U.L.
E ₁ , E ₂	0.5 U.L.	0.25 U.L.
E ₃	0.5 U.L.	0.25 U.L.
O ₀ -O ₇	10 U.L.	5 (2.5) U.L.

NOTES:


- a) 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 μA HIGH/1.6 mA LOW.
 b) The Output LOW drive factor is 2.5 U.L. for Military (54) and 5 U.L. for Commercial (74) Temperature Ranges.

LOGIC DIAGRAM

 


SN54/74LS138

 
1-OF-8 DECODER/ DEMULTIPLEXER LOW POWER SCHOTTKY



**J SUFFIX
CERAMIC
CASE 620-09**

 

**N SUFFIX
PLASTIC
CASE 648-08**

 


**D SUFFIX
SOIC
CASE 751B-03**


ORDERING INFORMATION

SN54LSXXXJ Ceramic
 SN74LSXXXN Plastic
 SN74LSXXXD SOIC

LOGIC SYMBOL

 

V_{CC} = PIN 16
 GND = PIN 8

 

SN54/74LS138

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The LS138 is a high speed 1-of-8 Decoder/Demultiplexer fabricated with the low power Schottky barrier diode process. The decoder accepts three binary weighted inputs (A_0, A_1, A_2) and when enabled provides eight mutually exclusive active LOW Outputs (O_0-O_7). The LS138 features three Enable inputs, two active LOW (E_1, E_2) and one active HIGH (E_3). All outputs will be HIGH unless E_1 and E_2 are LOW and E_3 is HIGH. This multiple enable function allows easy parallel ex-

pansion of the device to a 1-of-32 (5 lines to 32 lines) decoder with just four LS138s and one inverter. (See Figure a.)

The LS138 can be used as an 8-output demultiplexer by using one of the active LOW Enable inputs as the data input and the other Enable inputs as strobes. The Enable inputs which are not used must be permanently tied to their appropriate active HIGH or active LOW state.

TRUTH TABLE

INPUTS						OUTPUTS							
E_1	E_2	E_3	A_0	A_1	A_2	O_0	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	O_7
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Don't Care

 


Figure a