



1. ตอบคำถามข้อย่อยต่อไปนี้ (ตอบผิดคะแนนติดลบ)


(4 คะแนน)

1.1) ข้อใดเป็น propagation delay ของวงจรมultiplexer 5 บิต เมื่อกำหนดให้ฟลิปฟลอปแต่ละตัวมีค่า propagation delay เท่ากับ 12 นาโนวินาที

- (a) 12 ms
- (b) 24 ns
- (c) 48 ns
- (d) 60 ns
- (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ \_\_\_\_\_

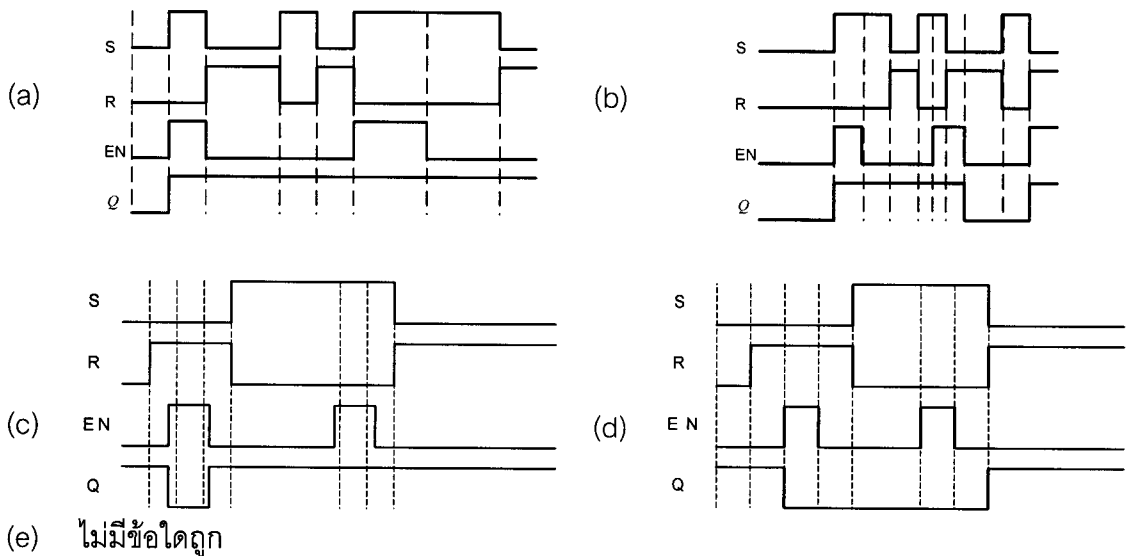1.2) รูปคลื่นเอาต์พุต Q ของ Gated S-R latch ในข้อใดถูกต้อง



คำตอบที่ถูกต้องคือ \_\_\_\_\_

1.3) ข้อใดทำให้ D flip-flop ทำงานอยู่ในรูปแบบของ toggle

- (a) ต่อ Q กับ D
- (b) ต่อ  $\bar{Q}$  กับ D
- (c) ต่อ D ให้เป็น high
- (d) ต่อ D ให้เป็น low
- (e) ไม่มีข้อใดถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ \_\_\_\_\_

1.4) ข้อใดที่ Half-adder ไม่มี

- (a) อินพุตสองอินพุต
- (b) ตัวทดเข้า (carry in)
- (c) ตัวทดออก (carry out)
- (d) ผลบวก
- (e) ถูกทุกข้อ

คำตอบที่ถูกต้องคือ \_\_\_\_\_

2. จงออกแบบวงจรแปลงสัญญาณนาฬิกาขนาด 60 MHz ให้เหลือเพียง 10 MHz โดยใช้ไอซี 74LS93(ที่กำหนดให้ดังรูปที่ 1) โดยให้เอาต์พุตของวงจรมี Duty Cycle เท่ากับ 50% (ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก Appendix) (5 คะแนน)

**ตอบ**

---




---



---




---

 

all J,K are high.

รูปที่ 1

 3. จากรูปที่ 2 จงคำนวณหาความถี่เอาต์พุตและค่า Duty cycle ของสัญญาณที่ขา Output และขา  $Q_0$  ของ Z2 เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตขนาด 60 MHz (5 คะแนน)



รูปที่ 2

**ตอบ**

---



---



---







---



---

4. จงออกแบบวงจรนับลง แบบ Asynchronous ขนาด 4 บิต ค่าการนับอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 จนถึง 0 โดยใช้ ไอซี JK Flip-flop ดังรูปที่ 3 (6 คะแนน)

**ตอบ**

    

รูปที่ 3

5. จากวงจรที่ออกแบบในข้อ 4 จงตอบคำถามต่อไปนี้

(4 คะแนน)

5.1) กำหนดให้ฟลิปฟล็อปมีค่าความหน่วงการแพร่กระจาย เท่ากับ 20 ns. จงหาค่าความถี่สูงสุดที่สามารถป้อนให้กับวงจรได้

**ตอบ**

5.2) ถ้าอินพุตป้อนความถี่ 100 kHz อยากทราบว่า เอาต์พุตที่วัดได้มีค่าความถี่ และค่า Duty cycle เท่าไหร่

**ตอบ**

5.3) ถ้าสถานะเริ่มต้นที่ 0100 เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตผ่านไป 150 พัลส์ อยากทราบว่า JK Flipflop ทั้ง 4 ตัว อยู่ในสถานะใด

**ตอบ**

6. จงออกแบบวงจรนับขึ้น/ลง แบบ Synchronous โดยใช้ไอซี JK Flip-flop ซึ่งมีลำดับการนับดังนี้

2, 4, 5, 4, 2, 0, 7, 5, 7, 0, 2

6.1) จงเขียน State Diagram

(2 คะแนน)

**ตอบ**

---

---

---

---

---

---

---

---

---





---



6.3) จงวาดรูปวงจร


(5 คะแนน)

ตอบ

    



 7. กำหนดลอจิกไดอะแกรมและตารางความจริงของไอซี SN74HC164 8-BIT Parallel-out serial shift registers ดังรูปที่ 4 จงเขียน Timing Diagram ของเอาต์พุต  $Q_A - Q_H$  เมื่อกำหนดอินพุต A, B, CLK และ  $\overline{CLR}$  ดังรูปที่ 5 (8 คะแนน)



FUNCTION TABLE

INPUTS				OUTPUTS		
$\overline{CLR}$	CLK	A	B	$Q_A$	$Q_B \dots Q_H$	
L	X	X	X	L	L	L
H	L	X	X	$Q_{A0}$	$Q_{B0}$	$Q_{H0}$
H	$\uparrow$	H	H	H	$Q_{An}$	$Q_{Gn}$
H	$\uparrow$	L	X	L	$Q_{An}$	$Q_{Gn}$
H	$\uparrow$	X	L	L	$Q_{An}$	$Q_{Gn}$


$Q_{A0}, Q_{B0}, Q_{H0}$  = the level of  $Q_A, Q_B,$  or  $Q_H,$  respectively, before the indicated steady-state input conditions were established

$Q_{An}, Q_{Gn}$  = the level of  $Q_A$  or  $Q_G$  before the most recent  $\uparrow$  transition of CLK: indicates a 1-bit shift

รูปที่ 4



 8. จาก Datasheet ของไอซี 74ACT138 1-of-8 Decoder/Demultiplexer สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็น Decoder หรือ Demultiplexer ได้ จากข้อมูลใน Appendix จงออกแบบโดยให้ 74ACT138 ทำหน้าที่เป็น Demultiplexer โดยใช้ Logic Symbol ดังรูปที่ 6 (4 คะแนน)




รูปที่ 6

Appendix

74LS93

LS93

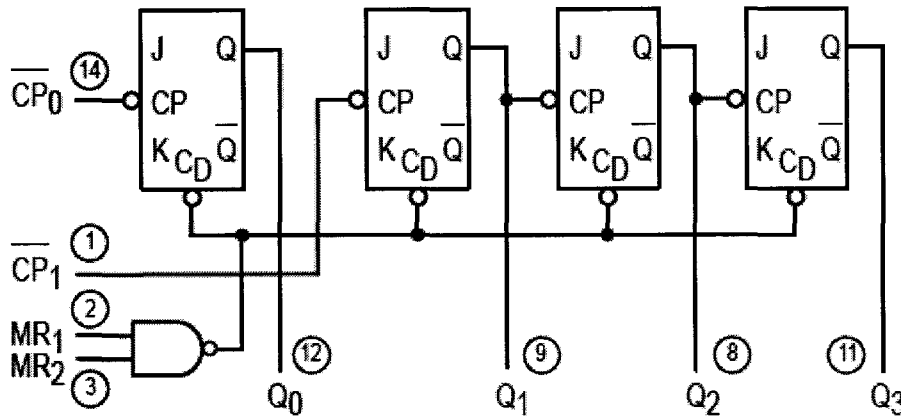

○ = PIN NUMBERS  
 VCC = PIN 5  
 GND = PIN 10

LS93  
 TRUTH TABLE

COUNT	OUTPUT			
	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	H
9	H	L	L	H
10	L	H	L	H
11	H	H	L	H
12	L	L	H	H
13	H	L	H	H
14	L	H	H	H
15	H	H	H	H

LS92 AND LS93  
 MODE SELECTION

RESET INPUTS		OUTPUTS			
MR <sub>1</sub>	MR <sub>2</sub>	Q <sub>0</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>3</sub>
H	H	L	L	L	L
L	H	Count			
H	L	Count			
L	L	Count			

H = HIGH Voltage Level  
 L = LOW Voltage Level  
 X = Don't Care

NOTE: Output Q<sub>0</sub> is connected to Input CP<sub>1</sub>.



November 1988  
Revised August 2000

## 74AC138 • 74ACT138

### 1-of-8 Decoder/Demultiplexer


#### General Description

The AC/ACT138 is a high-speed 1-of-8 decoder/demultiplexer. This device is ideally suited for high-speed bipolar memory chip select address decoding. The multiple input enables allow parallel expansion to a 1-of-24 decoder using just three AC/ACT138 devices or a 1-of-32 decoder using four AC/ACT138 devices and one inverter.


#### Features

- $I_{CC}$  reduced by 50%
- Demultiplexing capability
- Multiple input enable for easy expansion
- Active LOW mutually exclusive outputs
- Outputs source/sink 24 mA
- ACT138 has TTL-compatible inputs

#### Connection Diagram

 


#### Logic Symbols

 

#### Pin Descriptions

Pin Names	Description
$A_0$ - $A_2$	Address Inputs
$\bar{E}_1$ - $\bar{E}_2$	Enable Inputs
$E_3$	Enable Input
$\bar{O}_0$ - $\bar{O}_7$	Outputs

 

74AC138 • 74ACT138

**Truth Table**


Inputs						Outputs							
$\bar{E}_1$	$\bar{E}_2$	$E_3$	$A_0$	$A_1$	$A_2$	$\bar{O}_0$	$\bar{O}_1$	$\bar{O}_2$	$\bar{O}_3$	$\bar{O}_4$	$\bar{O}_5$	$\bar{O}_6$	$\bar{O}_7$
H	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

H = HIGH Voltage Level    L = LOW Voltage Level    X = Immaterial

**Functional Description**

The AC/ACT138 high-speed 1-of-8 decoder/demultiplexer accepts three binary weighted inputs ( $A_0, A_1, A_2$ ) and, when enabled, provides eight mutually exclusive active-LOW outputs ( $\bar{O}_0-\bar{O}_7$ ). The AC/ACT138 features three Enable inputs, two active-LOW ( $\bar{E}_1, \bar{E}_2$ ) and one active-HIGH ( $E_3$ ). All outputs will be HIGH unless  $\bar{E}_1$  and  $\bar{E}_2$  are LOW and  $E_3$  is HIGH. This multiple enable function allows easy parallel expansion of the device to a 1-of-32 (5 lines to 32 lines) decoder with just four AC/ACT138 devices and one inverter (see Figure 1). The AC/ACT138 can be used as an 8-output demultiplexer by using one of the active LOW Enable inputs as the data input and the other Enable inputs as strobes. The Enable inputs which are not used must be permanently tied to their appropriate active-HIGH or active-LOW state.

**Logic Diagram**

 

Please note that this diagram is provided only for the understanding of logic operations and should not be used to estimate propagation delays.