

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์



สอบกลางภาค : ภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา : 2550

วันที่สอบ : 31 กรกฎาคม 2550

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.

รหัสวิชา : 240-440

ห้องสอบ : 3111 /A 203

ชื่อวิชา : VLSI System Design

คำสั่ง : อ่านรายละเอียดของข้อสอบ และคำแนะนำให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ

อนุญาต : เครื่องเขียนต่าง ๆ เช่น ปากกา หรือ ดินสอ

: เครื่องคิดเลข, หนังสือ หรือ เอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบ

เวลา : 3 ชั่วโมง (180 นาที)

คำแนะนำ

- ข้อสอบมีจำนวน 9 หน้า (ไม่รวมใบปะหน้า) คะแนนรวม 60 คะแนน
- เขียนคำตอบลงในข้อสอบเท่านั้น
- ใช้ดินสอทำข้อสอบได้ กรณีเขียนไม่ชัดหรืออ่านไม่ออก จะถือว่าคำตอบนั้นผิด
- อ่านคำสั่งในแต่ละข้อให้เข้าใจก่อนลงมือทำ
- อย่าลืม เขียน ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ลงในข้อสอบทุกแผ่น

-- ทูริตในการสอบมีโทษขั้นต่ำปรับตกในรายวิชานี้ และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา --

-- โทษสูงสุดคือ "ไล่ออก" --

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.1) SiO_2 มีวิธีการสร้างชั้นบน Substrate และกำจัดออกด้วยวิธีใด

1.2) Self-Aligned Process คือ อะไร

1.3) Transmission gate คืออะไร สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร

1.4) Skewed gate เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น

1.5) Crosstalk คืออะไร

2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคำต่อไปนี้ (10 คะแนน)

2.1) N-type Semiconductor กับ P-type Semiconductor

2.2) Diffusion กับ Ion Implantation

2.3) วงจรแบบ non-restoring กับ แบบ restoring

2.4) Accumulation mode กับ Inversion mode

2.5) Propagation delay time กับ Contamination delay time

3. จากสมการ $Y = \overline{ABC} \cdot \overline{DE}$ จงตอบคำถามต่อไปนี้ (7 คะแนน)
- 3.1) จงออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ standard gate ได้แก่ Inverter, NAND และ NOR เท่านั้น รวมทั้งประมาณจำนวนของทรานซิสเตอร์ที่ต้องใช้ทั้งหมด (2 คะแนน)

- 3.2) จงออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ Complementary CMOS (2 คะแนน)

- 3.3) จงวาด Stick Diagram ของวงจรในข้อ 3.2 รวมทั้งประมาณพื้นที่จาก Stick Diagram (3 คะแนน)

4. กำหนดให้ ทรานซิสเตอร์ nMOS ใช้ 180 nm process, มีความหนาของชั้น SiO₂ 200 Å, ค่า mobility เท่ากับ 300 cm²/V*s, V_t = 0.6 V, W/L = 4/2 λ และ V_{DD} = 3.3 V. (6 คะแนน)


4.1) จงคำนวณค่า β (2 คะแนน)

4.2) จงคำนวณค่า I_{dsat} ที่ V_{gs} = 1.0 V. (1 คะแนน)


4.3) จงวาดกราฟโดยประมาณ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง I_{ds} กับ V_{ds} เมื่อ V_{gs} = 0.5 V. และ V_{gs} = 1.0 V. พร้อมทั้งระบุช่วง Cutoff, Linear และ Saturation (3 คะแนน)

5. จากรูป จงประมาณค่าแรงดันในแต่ละจุดให้ครบถ้วน กำหนดให้ V_{tn} = |V_{tp}| = V_t (4 คะแนน)


5.1) (2 คะแนน)

 

5.2) (2 คะแนน)

 6. จากรูปสัญญาณ V_{out} และ V_{in} ที่เวลาต่าง ๆ จงหาค่า t_{pdr} , t_f และ t_p

(3 คะแนน)

 

7. จงหาค่า delay ของวงจร 3-input NOR gate โดยกำหนดให้ ค่า effective rise resistance และ effective fall resistance มีค่าเท่ากับวงจร unit inverter และ fanout เท่ากับ 4 (8 คะแนน)


7.1) rising propagation delay

7.2) falling propagation delay

7.3) rising contamination delay

7.4) falling contamination delay

 8. จากรูป จงประมาณค่า delay ที่น้อยที่สุดของ path จากจุด A ไปยังจุด B และค่า capacitance ที่ x, y และ z (6 คะแนน)



9. Inverter 2 ตัว เชื่อมกันด้วย wire จงประมาณค่า propagation delay โดยใช้ Elmore delay ในที่นี้กำหนดให้
- กระบวนการผลิตแบบ 180 nm process
 - Inverter driver มีขนาด 6 เท่าของ unit inverter, Inverter load มีขนาด 4 เท่าของ unit inverter
 - Wire กว้าง 4λ ยาว 12 mm.
 - sheet resistance เท่ากับ $0.1 \Omega/\square$ และความจุไฟฟ้าในสาย $300 \text{ aF}/\mu\text{m}$.
 - จำลอง wire โดยใช้ 3-segment π mode
 - gate capacitance เท่ากับ $2 \text{ fF}/\mu\text{m}$. และ effective resistance ของ nMOS มีขนาด $1.8 \text{ k}\Omega \cdot \mu\text{m}$.
 - ไม่ต้องคำนึงถึงค่า parasitic delay (6 คะแนน)