

ชื่อ

รหัส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Midterm Examination : Semester II

Academic Year : 2009

Date : 24 December 2009

Time : 1330-1630

Subject : 240-206 : Basic Electronics

Room : R 200

คำสั่ง

- ก่อนทำข้อสอบ ถ้ามี เศษกระดาษบันทึกข้อความหรือการเขียนใดๆ บน ไม้บรรทัด หลังเครื่องคิดเลข หรือการจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคิดเลข ให้ลบ/ทำลายทิ้งให้หมด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่กับวิชานี้ก็ตาม ถือว่ามีความผิดทั้งสิ้น
- ก่อนทำข้อสอบ ตรวจข้อสอบให้เรียบร้อย ถ้าไม่ครบเรียบแจ้งเปลี่ยน
- ก่อนทำข้อสอบ เผยนชื่อและเลขที่ทุกหน้า ที่ที่กำหนดให้
- ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ตอน ทำทุกข้อ
- ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้

ตอนที่ 1 ปรนัย มี 31 ข้อ

- เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด กากรบทในกระดาษคำตอบ
- อนุญาตให้คาดเลขในกระดาษคำ답ตอนที่ 1 นี้ได้

ตอนที่ 2 เดิมคำตอบและ/หรือ แสดงวิธีทำ มี 8 ข้อ

- เดิมคำตอบ หรือว่าครูป หรือแสดงวิธีทำตามคำสั่ง
- ข้อใดเขียนไม่พอให้ต่อด้านหลังหน้านั้นๆ โดยแจ้งให้ทราบด้วย

ทุจริตในการสอบมีโทษขั้นต่ำคือปรับตกในรายวิชานั้นและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด กลางในกระดาษคำตอบ

1) การใส่สารเจือปนลงในซิลิคอนเพื่อสร้างสารกึ่งตัวนำชนิด N-type จะต้องใช้สารอะไร

- (a) สารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว
- (b) สารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว
- (c) สารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว
- (d) ถูกทั้งข้อ a และข้อ c

2) ข้อใดไม่ถูกต้อง

- (a) ที่อุณหภูมิห้อง (25°C) สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์สามารถนำไฟฟ้าได้
- (b) สารกึ่งตัวนำที่โดยปกติสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์
- (c) ที่สภาวะบริสุทธิ์ (ไม่มีสารอื่นเจือปน) ซิลิคอนสามารถนำกระแสได้ดีกว่าเยอร์มันเนียม
- (d) เมื่อได้รับ forward bias ไดโอดชนิดซิลิคอนจะมีแรงดันตกคร่อมสูงกว่าแบบเยอร์มันเนียม

3) พาหะซึ่งมาก (majority carrier) ของสารกึ่งตัวนำชนิด P-type คืออะไร

- (a) อิเล็กตรอนอิสระ
- (b) ช่องว่างหรือ Hole
- (c) Negative Ion
- (d) Positive Ion

4) ข้อใดคือการไนแอสเดินหน้าตัวไดโอด


- (a) แรงดันที่ขา Anode เป็นบวกมากกว่าแรงดันที่ขา Cathode
- (b) ต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าที่ Anode และต่อขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าที่ Cathode
- (c) ต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าที่ Cathode และต่อขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าที่ Anode
- (d) ถูกทั้งข้อ a และข้อ b

5) ข้อใดไม่ใช่สภาวะของไดโอดเมื่อได้รับไนแอสเดินกลับ

- (a) Depletion region กว้างที่สุด
- (b) ไม่มีกระแสไฟ流ผ่านไดโอด ได้เลย รวมทั้งกระแสรั่วไฟล็อก
- (c) แรงดันตกคร่อมไดโอดมีค่าสูง
- (d) ถูกทั้งข้อ b และ ข้อ c

6) จากรูปที่ 1.1 เป็นการใช้ไอดิオหัมมิเตอร์ทดสอบ LED จงหาขาของ LED โดยกำหนดให้ไอดิอหัมมิเตอร์ที่ใช้มีคักย์ไฟสูงของกามาทางขา + และคักย์ไฟต่ำของกามาทางขา -

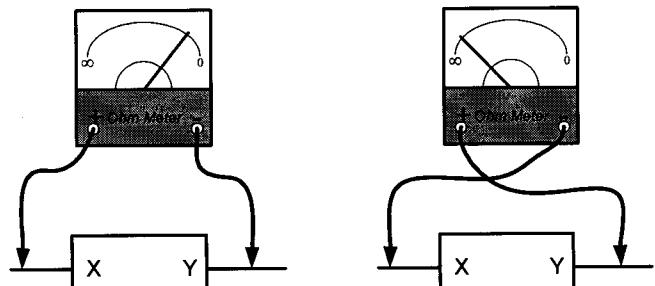- (a) X = Anode, Y = Cathode, LED สว่างในรูปซ้ายมือ
- (b) X = Cathode, Y = Anode, LED สว่างในรูปซ้ายมือ
- (c) X = Anode, Y = Cathode, LED สว่างในรูปขวา มือ
- (d) X = Cathode, Y = Anode, LED สว่างในรูปขวา มือ




รูปที่ 1.1

7) การสร้าง P-N Junction แบบใดเหมาะสมกับ ไอดิอหัมมิเตอร์ที่ใช้งานย่านความถี่สูง

- (a) alloy
- (b) growth junction
- (c) diffusion
- (d) point contact

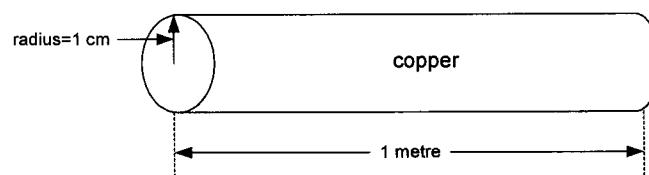8) สมนुติให้ค่าสภาพด้านทาน (ρ) ของทองแดงมีค่าเท่ากับ $10^{-6} \Omega\text{-cm}$ จงหาค่าความต้านทานของสายไฟทองแดงที่ปลายทั้งสองข้างดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2

- (a) 159 ไมโครโอม
- (b) 318 ไมโครโอม
- (c) 259 ไมโครโอม
- (d) 518 ไมโครโอม

9) การโดบ (Doping) หมายถึง

- (a) การทำให้สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์
- (b) การเจือสารเจือปนลงไปในสารกึ่งตัวนำชนิด P-type เพื่อสามารถตอบสนองความถี่สูงได้ดียิ่งขึ้น
- (c) การเจือสารเจือปนลงไปในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เพื่อให้มีคุณสมบัติต่างจากเดิม
- (d) การเจือสารที่มี 5 วนเดนซ์อิเล็กตรอนเพื่อสร้างเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด P-type

10) วัสดุใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Negative Temperature Coefficient

- (a) Cu
- (b) Ag
- (c) Ge
- (d) Al

11) ข้อใดไม่ถูกต้อง


- (a) ไดโอดแบบซิลิคอนมีค่า Peak Inverse Voltage สูงกว่าแบบเยอรมันเนียม
- (b) ไดโอดแบบซิลิคอนมีค่าแรงดัน threshold สูงกว่าแบบเยอรมันเนียม
- (c) ไดโอดแบบซิลิคอนมีกระแสเร็วไหลดสูงกว่าแบบเยอรมันเนียม
- (d) ไดโอดแบบซิลิคอน มีแรงดันตกคร่อมขณะไบแอสเดินหน้าสูงกว่าแบบเยอรมันเนียม

12) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ไดโอดจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไร

- (a) กระแสไหลดผ่านได้มากขึ้น
- (b) ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น
- (c) ขึ้นอยู่กับชนิดของไดโอด หาก Si กระแสจะไหลดได้มากขึ้น แต่ถ้าเป็น Ge กระแสจะลดลง
- (d) กระแสเร็วไหลดคง

13) ใช้ไอ้มีเตอร์วัดทานซิสเตอร์ pragกูผลการวัดออกมารังนี้

| ข้า + ของไอ้มีเตอร์ | ข้า - ของไอ้มีเตอร์ | ความต้านทานที่อ่านได้ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ขา I | ขา J | สูง |
| ขา I | ขา K | สูง |
| ขา J | ขา I | ต่ำ |
| ขา J | ขา K | สูง |
| ขา K | ขา I | ต่ำ |
| ขา K | ขา J | สูง |

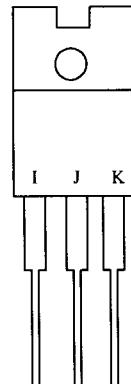

รูปที่ 1.3

จงหาขาเบสของทานซิสเตอร์และระบุว่าเป็นทานซิสเตอร์ชนิดอะไร

- (a) ขา I = base, เป็น PNP
- (b) ขา J = base, เป็น NPN
- (c) ขา K = base, เป็น NPN
- (d) ขา K = base, เป็น PNP

14) ทานซิสเตอร์อยู่ในสภาวะ Cutoff เมื่อ

- (a) รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสเดินหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสย้อนกลับ
- (b) รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสเดินหน้า และ รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสย้อนกลับ
- (c) รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสเดินหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสเดินหน้า
- (d) รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสย้อนกลับ และ รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสย้อนกลับ

15) ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาพะอื่นด้วยเมื่อ

- (a) รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอลดีนหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอลดีนหลัง
- (b) รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอลดีนหน้า และ รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอลดีนหลัง
- (c) รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอลดีนหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอลดีนหน้า
- (d) รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอลดีนหลัง และ รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอลดีนหลัง





16) การขัดวงจรทรานซิสเตอร์แบบใดมีอัตราการขยายแรงดันต่ำที่สุด

- (a) common base
- (b) common collector
- (c) common emitter
- (d) ถูกทั้ง (b) และ (c)


17) กำหนดให้ค่า β มีค่าเท่ากับ 150 จงหาค่า α

- (a) 0.9933
- (b) 0.9934
- (c) 0.9935
- (d) 0.9936

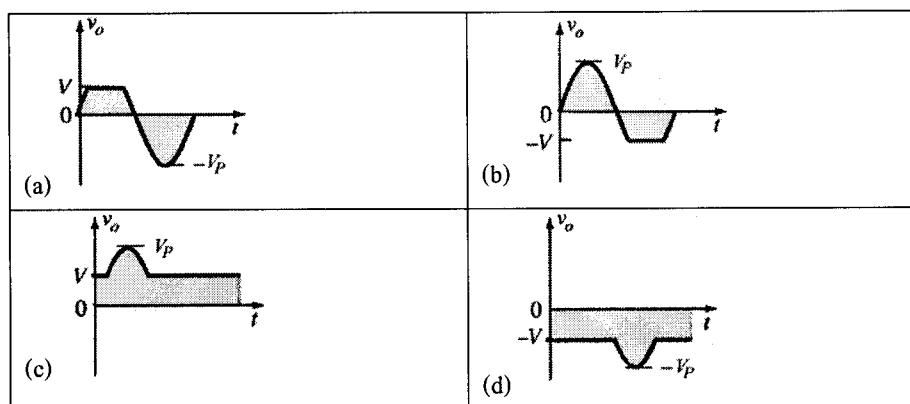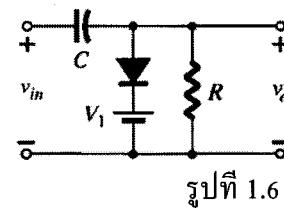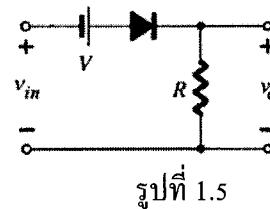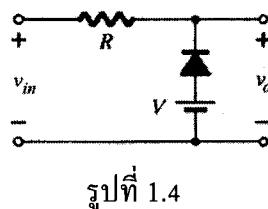
18) จากรูปที่ 1.4 สมมุติให้วงจรรับอนพุตคลื่นรูปที่ 1.5 จงหาอัตราพุตของวงจร



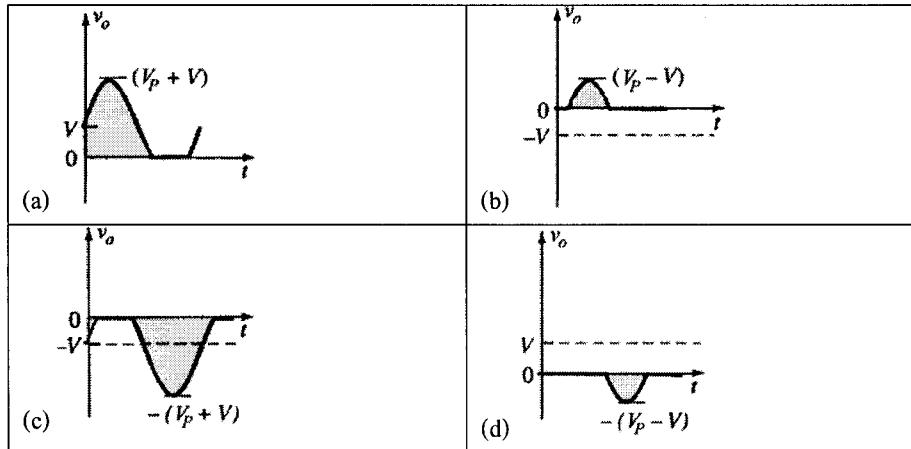19) จากรูปที่ 1.5 สมมุติให้วงจรรับอินพุตคลื่นรูปไข่น์ จงหาอาต์ฟุตของวงจร




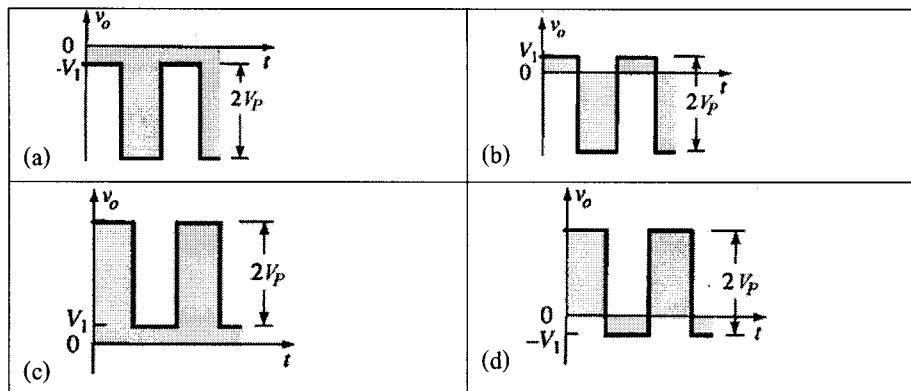20) จากรูปที่ 1.6 สมมุติให้วงจรรับอินพุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม จงหาอาต์ฟุตของวงจร



21) จากรูปที่ 7 กำหนดให้ V_{in1} เท่ากับ 5 โวลท์ และ V_{in2} เท่ากับ 0.3 โวลท์ จงหาค่า V_o โดยสมมุติให้ไดโอดหั่งสองเป็นแบบซิลิคอน

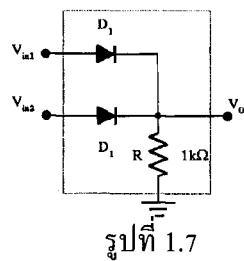- (a) 5 โวลท์
- (b) 4.7 โวลท์
- (c) 4.3 โวลท์
- (d) 0.3 โวลท์




22) จากรูปที่ 1.7 หาก V_{in1} เท่ากับ 5 โวลท์ และ V_{in2} เท่ากับ 0.3 โวลท์ จงหา I_R เมื่อไดโอดหั่งสองเป็นแบบ Ge

- (a) 5 mA
- (b) 4.7 mA
- (c) 4.3 mA
- (d) 0.3 mA

23) จากวงจรในรูปที่ 1.8 จงค่าสมการบูลีนอาต์พุต

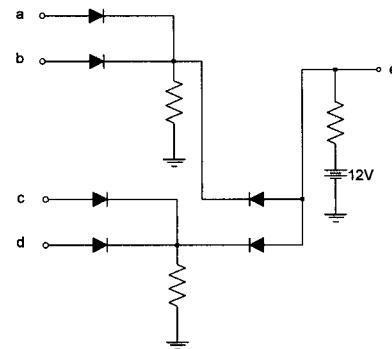
- (a) $E = (a \text{ OR } b) \text{ AND } (c \text{ OR } d)$
- (b) $E = (a \text{ AND } b) \text{ OR } (c \text{ AND } d)$
- (c) $E = (a \text{ OR } b) \text{ NAND } (c \text{ OR } d)$
- (d) $E = (a \text{ AND } b) \text{ NOR } (c \text{ AND } d)$



รูปที่ 1.8

24) จากรูปที่ 1.9 จงหาค่าแรงดัน V_1


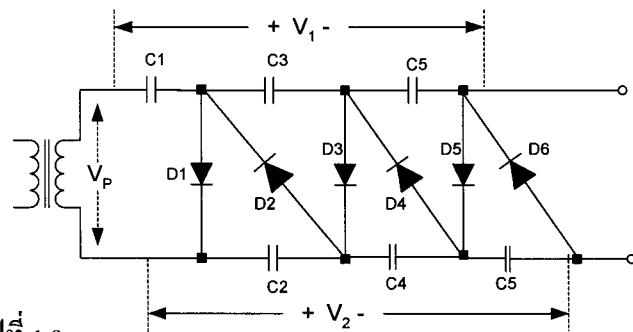
- (a) $2V_p$
- (b) $3V_p$
- (c) $4V_p$
- (d) $5V_p$
- (e) $6V_p$



รูปที่ 1.9



25) จากรูปที่ 1.10 จงหาค่า V_o โดยใช้แบบจำลอง ไดโอดแบบวงจรสมมูลอย่างง่าย กำหนด D_1 เป็นแบบ Ge

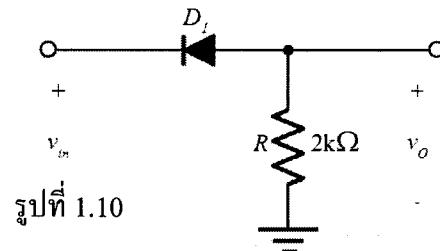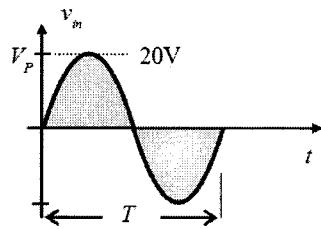- (a) -12.27 volts
- (b) -6.14 volts
- (c) -6.26 volts
- (d) -12.53 volts



รูปที่ 1.10

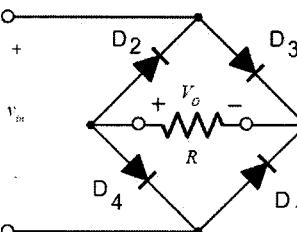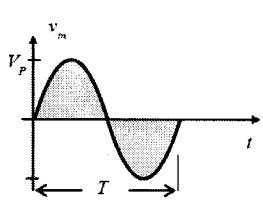26) จากรูปที่ 1.11 จงหาค่าสถานะของ ไดโอดแต่ละตัวในวงจรเมื่อมีคลื่น ไซน์เป็นบวกเข้าที่ อินพุต



รูปที่ 1.11

- (a) D_1, D_2 นำกระแส D_3, D_4 ไม่นำกระแส
- (b) D_3, D_4 นำกระแส D_1, D_2 ไม่นำกระแส
- (c) D_1, D_3 นำกระแส D_2, D_4 ไม่นำกระแส
- (d) D_1, D_4 นำกระแส D_3, D_2 ไม่นำกระแส

27) จากรูปที่ 1.11 กำหนดให้ $V_P = 10$ volts จงหาค่าแรงดัน V_o กำหนดให้ใช้ Ideal diode



- (a) 6.36 โวลต์ (b) -6.36 โวลต์ (c) 3.18 โวลต์ (d) -3.18 โวลต์

28) จากรูปที่ 1.11 หากแรงดันอินพุตมีค่า $V_{peak to peak} = 50$ โวลต์ จงหาว่าจะต้องใช้ไดโอดที่มีค่า PIV อย่างต่ำสุดเท่าใดจึงจะทำให้วงจรมีราคากลอกที่สุด

- (a) 25 โวลต์ (b) 50 โวลต์ (c) 100 โวลต์ (d) 200 โวลต์

29) จากรูปที่ 1.12 จงหาค่า V_o กำหนดให้ใช้ไดโอดแบบอุดมคติ

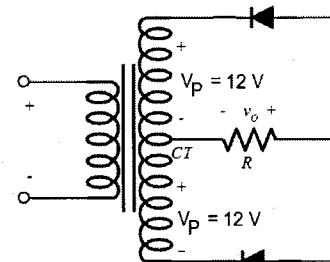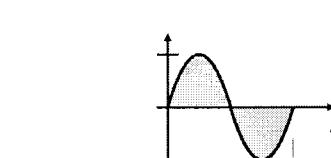- (a) 12 V
(b) 7.63 V
(c) -12 V
(d) -7.63 V





รูปที่ 1.12

30) จากรูปที่ 1.12 จงหาค่า PIV ของไดโอดที่ใช้ในวงจร

- (a) 12 V (b) 24 V (c) 7.63 V (d) 15.26 V

31) ทำการวัดทรานซิสเตอร์ ซึ่งรูปแบบสแล็ว(ข่า B ดังแสดงในรูปที่ 1.13) จงหาขา คอลเลกเตอร์และ อีมิตเตอร์ และทรานซิสเตอร์ที่วัดน่าจะเป็นชนิดใด

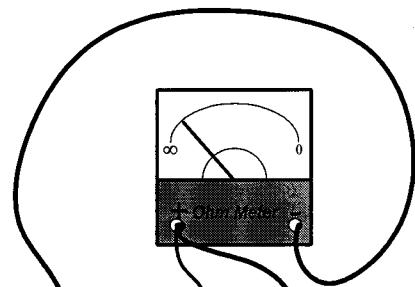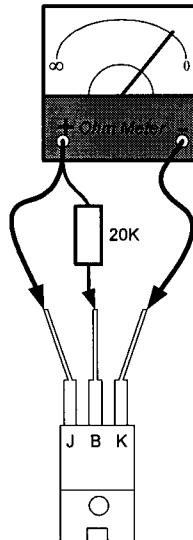- (a) J = Collector, K = Emitter, เป็นแบบ NPN
(b) J = Emitter, K = Collector, เป็นแบบ PNP
(c) J = Collector, K = Emitter, เป็นแบบ PNP
(d) J = Emitter, K = Collector, เป็นแบบ NPN



รูปที่ 1.13

จบข้อสอบตอนที่ 1

ชื่อ _____

รหัส _____ คะแนน _____

กระดาษคำตอบตอนที่ 1 กากบาท (X) ลงบนคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) (a)(b) (c)(d) (e) (f) | 17) (a) (b)(c)(d) (e)(f) |
| 2) (a) (b) (c) (d)(e)(f) | 18) (a)(b) (c) (d) (e) (f) |
| 3) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 19) (a) (b)(c) (d) (e) (f) |
| 4) (a) (b)(c) (d) (e) (f) | 20) (a)(b) (c)(d) (e)(f) |
| 5) (a)(b) (c)(d) (e) (f) | 21) (a) (b)(c)(d) (e)(f) |
| 6) (a)(b)(c)(d) (e) (f) | 22) (a)(b)(c) (d) (e)(f) |
| 7) (a)(b) (c) (d)(e)(f) | 23) (a)(b) (c)(d) (e)(f) |
| 8) (a)(b) (c) (d) (e) (f) | 24) (a) (b) (c) (d)(e)(f) |
| 9) (a) (b)(c)(d) (e)(f) | 25) (a)(b) (c)(d) (e)(f) |
| 10) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 26) (a)(b) (c) (d) (e) (f) |
| 11) (a)(b) (c) (d) (e) (f) | 27) (a) (b) (c) (d)(e)(f) |
| 12) (a) (b)(c)(d) (e)(f) | 28) (a)(b) (c)(d) (e) (f) |
| 13) (a)(b)(c) (d) (e) (f) | 29) (a) (b)(c) (d) (e) (f) |
| 14) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 30) (a) (b)(c) (d) (e) (f) |
| 15) (a) (b)(c)(d) (e)(f) | 31) (a)(b) (c)(d) (e) (f) |
| 16) (a)(b)(c) (d) (e) (f) | |

| หน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| คะแนน | | | | | | | | | |


ชื่อ _____ รหัส _____ คะแนน _____

ตอนที่ 2 จงคำตอบคำถาม และ/หรือ วาดรูปที่ถูกต้องที่สุดตามคำสั่ง

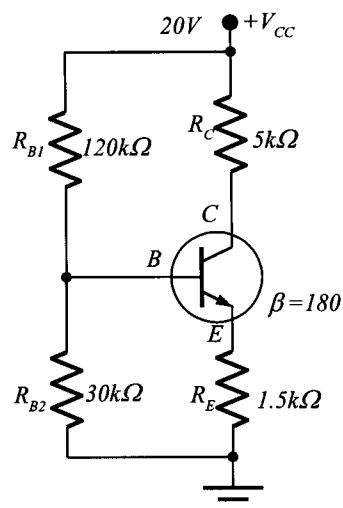- 1) จากรูป 2.1 (a) จงหาค่า Thevenin equivalent Circuit ของวงจรด้านอินพุต ให้枉วงจร และใส่ค่าต่างๆ โดยไม่ต้องแสดงที่มา




รูปที่ 2.1 (a) วงจรอิเล็กทรอนิกส์

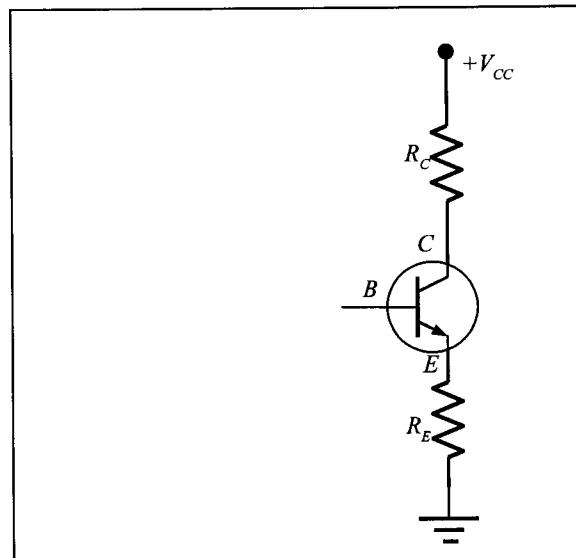

(b) วาดรูปพร้อมใส่ค่าคำตอบที่นี่

- 2) วงจรดังรูปที่ 2.2 จงหาค่าต่อไปนี้ โดยถือว่า $I_E \approx I_C$ (ให้แสดงที่มาด้านหลังคำตอบอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจ)

แสดงที่มา(พอเข้าใจ)

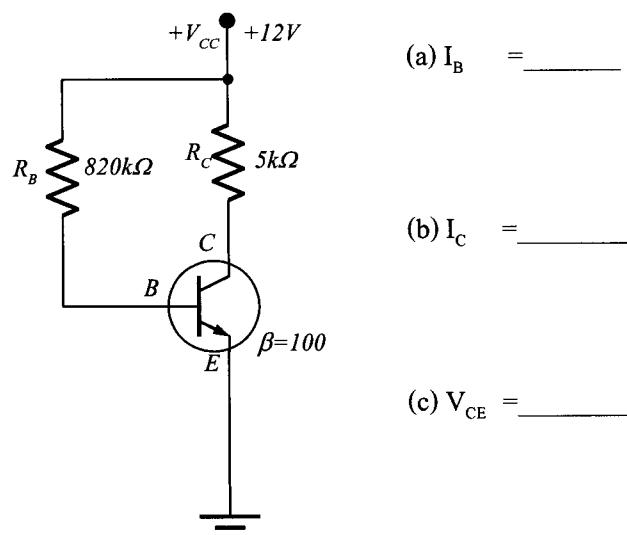

รูปที่ 2.2

(a) $I_B = \underline{\hspace{2cm}}$

(b) $I_C = \underline{\hspace{2cm}}$

(c) $V_{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$


(d) $V_C = \underline{\hspace{2cm}}$

๙๖


ຮໍາສ

คะเนน

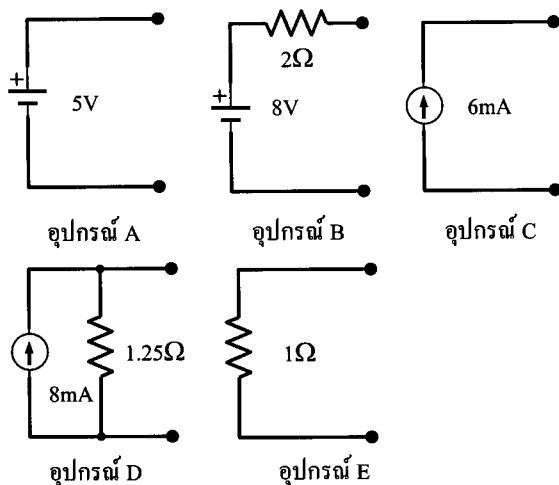- 3) จากอุปกรณ์ต่างๆ ดังรูปที่ 2.3 (a) จงวาดกราฟลักษณะสมบัติ (Characteristic) ที่มีลักษณะและค่าตรงตามอุปกรณ์นั้นๆ ให้วัดเส้นลักษณะสมบัติดังกล่าวลงไปในรูปขวามือ (b) (ทุกอุปกรณ์ วาดทับลงไปในกราฟนี้) พร้อมระบุให้ทราบว่าเส้นใดเป็นอุปกรณ์ใด





รูปที่ 2.3 (a) อุปกรณ์

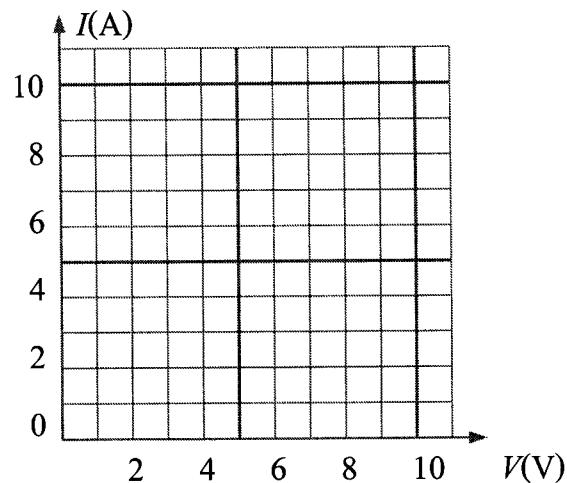

(b) ว่าด้วยความต้องห้ามที่นี่

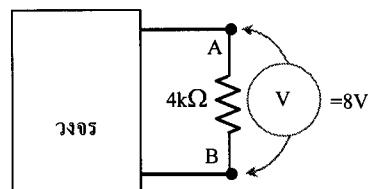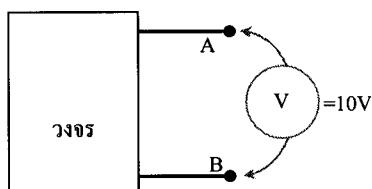- 4) วงศ์ไฟฟ้าในกล่องหนึ่งดังรูปที่ 2.4 ประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดันและตัวต้านทานที่ไม่ทราบค่า เชื่อมต่อกันอย่างไร ไม่ทราบ ถ้าผลของการวัดเป็นดังนี้

- i, วัดแรงดันที่ขั้วปลาย AB เมื่อ open circuit ได้ 10V
 - ii, วัดแรงดันที่ขั้วปลาย AB เมื่อ ต่อตัวค้านทานระหว่างขั้ว AB ค่า $4k\Omega$ วัดได้ 8V



รูปที่ 2.4

- (a) จงหาค่าของ Thevenin equivalent ของวงจรดังกล่าว พร้อมทั้งระบุค่าส่วนต่างๆด้วย

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 employees of a company. The data is presented in a frequency distribution table.



- (b) ถ้า short circuit ที่ขั้วปลาย AB จะทำให้กระแสไฟล์ผ่าน =

ชื่อ


รหัส

คะแนน

5) จากรูปที่ 2.5 จงวัดรูปค่าในอาต์พุต

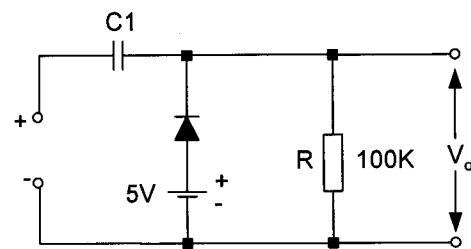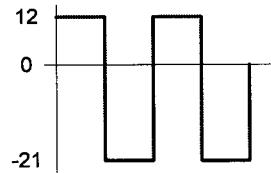

รูปที่ 2.5

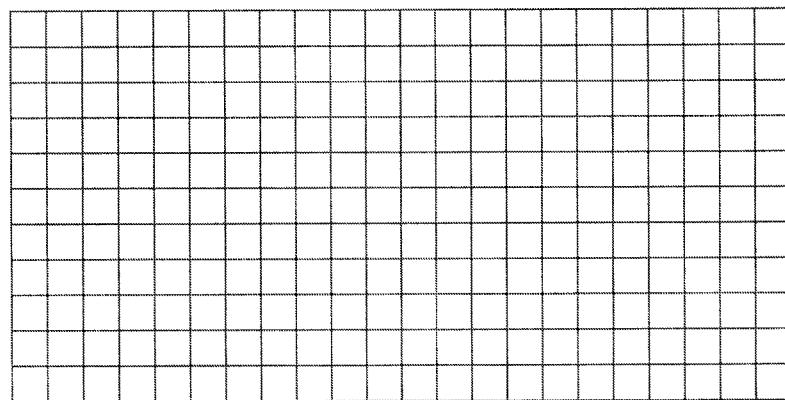


๙๘

ຮ້າສ

๑๘๙

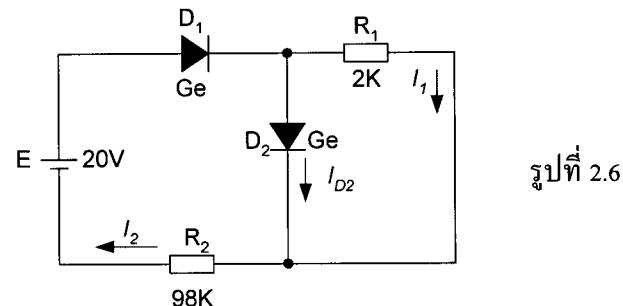6) จากข้อที่ 2.6 ของห้าค่ากระแส I_p , I_2 และ I_{D2} ของวงจร




๙

ຮ່ວມ

คะແນນ

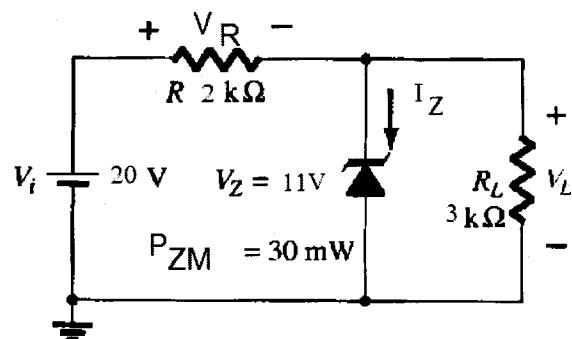7) จากรูปที่ 2.7 งดคำนวณหา V_L , V_R , I_z และ P_z




รูปที่ 2.7

ชื่อ _____

รหัส _____

คะแนน _____

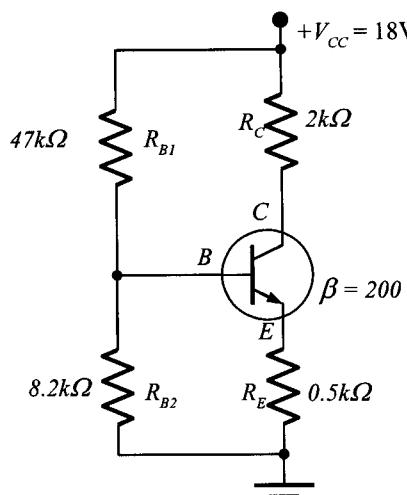8) จากรวงจรดังรูปที่ 2.8 (ให้ใช้วิธีประมาณเท่านั้น โดยถือว่า $I_E \approx I_C$)



รูปที่ 2.8

(a) งพิสูจน์ว่าสามารถใช้วิธีประมาณเพื่อหาค่าจุดทำงานในวงจรนี้ได้

(b) งพิสูจน์ว่า $V_B = 2.67V$ และ $I_E = 3.95\text{ mA}$ (โดยวิธีประมาณเท่านั้น)

(c) หาก $I_C = \underline{\hspace{2cm}}$, $V_{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$, $V_C = \underline{\hspace{2cm}}$
ที่มา

จบข้อสอบตอนที่ 2