

ชื่อ

รหัส

**PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING**

Midterm Examination : Semester II

Academic Year : 2009

Date : 24 December 2009

Time : 1330-1630

Subject : 241-209 : Basic Electronics

Room : ห้องน้ำมันต์, R 200, R 400, A 401

คำสั่ง

- ก่อนทำข้อสอบ ถ้ามี เศษกระดาษบันทึกข้อความหรือการเขียนใดๆ บน ไม้บรรทัด หลังเครื่องคิดเลข หรือการจดเก็บข้อความลงในเครื่องคิดเลข ไม่ว่าจะเกี่ยวกับข้อใดๆ ไม่กับวิชานี้ก็ตาม ถือว่ามีความผิดทั้งสิ้น ให้ลับ/ท่าลายทิ้ง ให้หมดทันทีก่อนทำข้อสอบ
- ก่อนทำข้อสอบ ตรวจข้อสอบให้เรียบร้อย ถ้าไม่ครบเรียบแจ้งเปลี่ยน
- ก่อนทำข้อสอบ เก็บชื่อและเลขที่ทุกหน้าที่กำหนดให้
- ข้อสอบแบ่งเป็น ตอนที่ 1(a) 1(b) และ ตอนที่ 2 ทำทุกข้อ
- ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้

ตอนที่ 1(a) ปรับนัย มี 31 ข้อ

- เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ภายในกระดาษคำตอบ
- ให้ทดสอบในกระดาษคำตอบตอนนี้ได้

ตอนที่ 1(b) แสดงวิธีทำ มี 3 ข้อ

- ตอบคำถามโดยแสดงวิธีทำหรืออธิบาย อย่างละเอียด
- ข้อใดเขียนไม่พอให้ต่อด้านหลังหน้านี้นั้นๆ โดยแจ้งให้ทราบด้วย

ตอนที่ 2(a) เติมคำตอบและแสดงวิธีทำ มี 5 ข้อ

- ตอบคำถามโดยเติมคำ/ภาครูป/หรือแสดงวิธีทำ ตามคำสั่ง
- ข้อใดเขียนไม่พอให้ต่อด้านหลังหน้านี้นั้นๆ โดยแจ้งให้ทราบด้วย
- ให้ทดสอบในกระดาษทดสอบหรือด้านหลัง ห้ามทดสอบด้านหน้า

ทุจริตในการสอบมีโทษขั้นต่ำคือปรับตกในรายวิชานั้นและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

ตอนที่ 1(a) เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด กาลงในกระดาษคำตอบ

1) การใส่สารเข้าปนลงในซิลิโคนเพื่อสร้างสารกึ่งตัวนำชนิด $N\text{-type}$ จะต้องใช้สารอะไร

- (a) สารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว
- (b) สารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 5 ตัว
- (c) สารที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว
- (d) ถูกทั้งข้อ a และข้อ c

2) ข้อใดไม่ถูกต้อง

- (a) ที่อุณหภูมิห้อง (25°C) สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์สามารถนำไฟฟ้าได้
- (b) สารกึ่งตัวนำที่ได้ปะแล้วสามารถนำไฟฟ้าได้ดีกว่าสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์
- (c) ที่สภาวะบริสุทธิ์(ไม่มีสารอื่นเจือปน) ซิลิโคนสามารถนำกระแสได้ดีกว่าเยอร์มันเนียม
- (d) เมื่อได้รับ forward bias ไดโอดชนิดซิลิโคนจะมีแรงดันตกคร่อมสูงกว่าแบบเยอร์มันเนียม

3) พาหะข้างมาก (majority carrier) ของสารกึ่งตัวนำชนิด $P\text{-type}$ คืออะไร

- (a) อิเล็กตรอนอิสระ
- (b) ช่องว่างหรือ Hole
- (c) Negative Ion
- (d) Positive Ion

4) ข้อใดคือการไบแอดเดินหน้าตัวไดโอด


- (a) แรงดันที่ขา Anode เป็นบวกมากกว่าแรงดันที่ขา Cathode
- (b) ต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าที่ Anode และต่อขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าที่ Cathode
- (c) ต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่เข้าที่ Cathode และต่อขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าที่ Anode
- (d) ถูกทั้งข้อ a และข้อ b

5) ข้อใดไม่ใช่สภาวะของไดโอดเมื่อไดร์บิบไบแอดย้อนกลับ

- (a) Depletion region กว้างขึ้น
- (b) ไม่มีกระแสไหลผ่านไดโอดได้เลย รวมทั้งกระแสร่วงไฟล์ด้วย
- (c) แรงดันตกคร่อมไดโอดมีค่าสูง
- (d) ถูกทั้งข้อ b และ ข้อ c

6) จากรูปที่ 1.1 เป็นการใช้โอมมิเตอร์ทดสอบ LED จงหาขาของ LED โดยกำหนดให้โอมมิเตอร์ที่ใช้มีศักย์ไฟสูงออกมาทางขา + และศักย์ไฟต่ำออกมาทางขา -

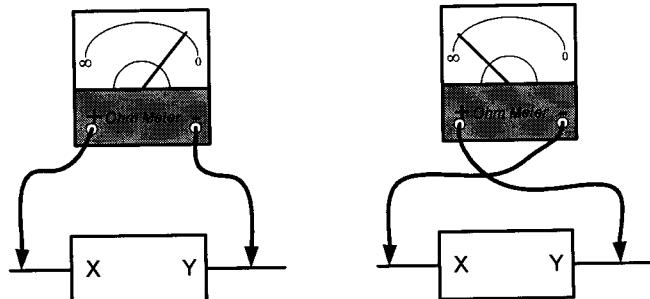- (a) X = Anode, Y = Cathode, LED สว่างในรูปซ้ายมือ
- (b) X = Cathode, Y = Anode, LED สว่างในรูปซ้ายมือ
- (c) X = Anode, Y = Cathode, LED สว่างในรูปขวามือ
- (d) X = Cathode, Y = Anode, LED สว่างในรูปขวามือ




รูปที่ 1.1

7) การสร้าง P-N Junction แบบใดเหมาะสมกับ ไดโอดใช้งานย่านความถี่สูง

- (a) alloy
- (b) growth junction
- (c) diffusion
- (d) point contact

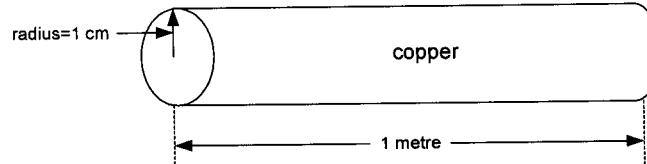8) สมมุติให้ค่าสภาพต้านทาน (ρ) ของทองแดงมีค่าเท่ากับ $10^{-6} \Omega\text{-cm}$ จงหาค่าความต้านทานของสายไฟทองแดงที่ปลายทิ้งสองข้างดังรูปที่ 1.2



- (a) 159 ไมโครโอมม์
- (b) 318 ไมโครโอมม์
- (c) 259 ไมโครโอมม์
- (d) 518 ไมโครโอมม์

รูปที่ 1.2

9) การไดป (Doping) หมายถึง

- (a) การทำให้สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์
- (b) การเจือสารเจือปนลงไปในสารกึ่งตัวนำชนิด P-type เพื่อสามารถตอบสนองความถี่สูงไดดียิ่งขึ้น
- (c) การเจือสารเจือปนลงไปในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เพื่อให้มีคุณสมบัติต่างจากเดิม
- (d) การเจือสารที่มี 5 วาเลนซ์อิเล็กตรอนเพื่อสร้างเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด P-type

10) วัสดุใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่า Negative Temperature Coefficient

- (a) Cu
- (b) Ag
- (c) Ge
- (d) Al

11) ข้อใดไม่ถูกต้อง


- (a) ไดโอดแบบซิลิคอนมีค่า Peak Inverse Voltage สูงกว่าแบบเยอรมันเนียม
- (b) ไดโอดแบบซิลิคอนมีค่าแรงดัน threshold สูงกว่าแบบเยอรมันเนียม
- (c) ไดโอดแบบซิลิคอนมีกระแสสัมภาระต่ำกว่าแบบเยอรมันเนียม
- (d) ไดโอดแบบซิลิคอน มีแรงดันตกครั้งขณะไฟติดต่ำกว่าแบบเยอรมันเนียม

12) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ไดโอดจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไร

- (a) กระแสไฟล์ผ่านได้มากขึ้น
- (b) ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น
- (c) ขึ้นอยู่กับชนิดของไดโอด หาก Si กระแสจะไฟลดลงมากขึ้น แต่ถ้าเป็น Ge กระแสจะลดลง
- (d) กระแสสัมภาระไฟลดลง

13) ใช้ไอห์มมิเตอร์วัดทรานซิสเตอร์ pragya ผลการวัดออกมาดังนี้

ข้อ + ของไอห์มมิเตอร์	ข้อ - ของไอห์มมิเตอร์	ความต้านทานที่อ่านได้
ขา I	ขา J	สูง
ขา I	ขา K	สูง
ขา J	ขา I	ต่ำ
ขา J	ขา K	สูง
ขา K	ขา I	ต่ำ
ขา K	ขา J	สูง

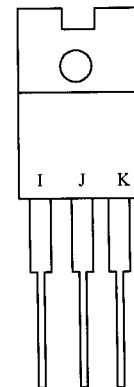

รูปที่ 1.3

จงหาขาเบสของทรานซิสเตอร์และระบุว่าเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดอะไร

- (a) ขา I = base, เป็น PNP
- (b) ขา J = base, เป็น NPN
- (c) ขา K = base, เป็น NPN
- (d) ขา K = base, เป็น PNP

14) ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาวะ Cutoff เมื่อ

- (a) รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอล์ฟเดินหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอล์ฟเดินกลับ
- (b) รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอล์ฟเดินหน้า และ รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอล์ฟเดินกลับ
- (c) รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอล์ฟเดินหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอล์ฟเดินหน้า
- (d) รอยต่อ B-C ได้รับไฟแอล์ฟเดินกลับ และ รอยต่อ B-E ได้รับไฟแอล์ฟเดินกลับ

15) ทรานซิสเตอร์อยู่ในสภาพะอิมตัวเมื่อ

- (a) รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสเดินหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสย้อนกลับ
- (b) รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสเดินหน้า และ รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสย้อนกลับ
- (c) รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสเดินหน้า และ รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสเดินหน้า
- (d) รอยต่อ B-C ได้รับไบแอสย้อนกลับ และ รอยต่อ B-E ได้รับไบแอสย้อนกลับ


16) การจัดวงจรทรานซิสเตอร์แบบใดมีอัตราการขยายแรงดันต่ำที่สุด

- (a) common base
- (b) common collector
- (c) common emitter
- (d) ถูกทั้งข้อ (b) และ (c)


17) กำหนดให้ค่า β มีค่าเท่ากับ 150 จงหาค่า α

- (a) 0.9933
- (b) 0.9934
- (c) 0.9935
- (d) 0.9936

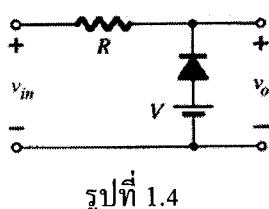
18) จากรูปที่ 1.4 สมมุติให้วงจรรับอินพุตคลื่นรูปไข่น์ จงหาอัตราพุตของวงจร




รูปที่ 1.4

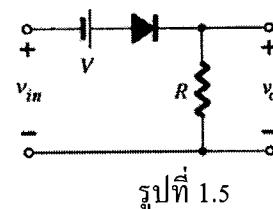


รูปที่ 1.5

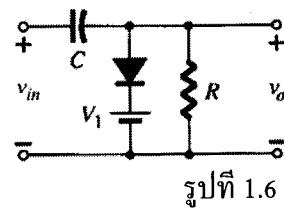


รูปที่ 1.6

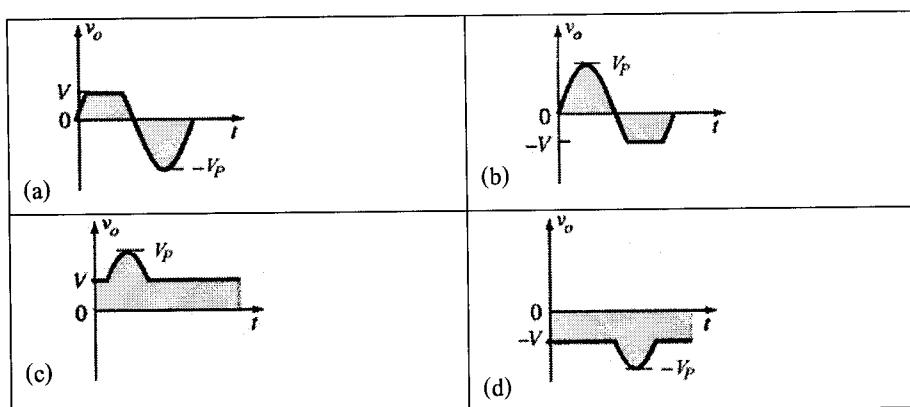

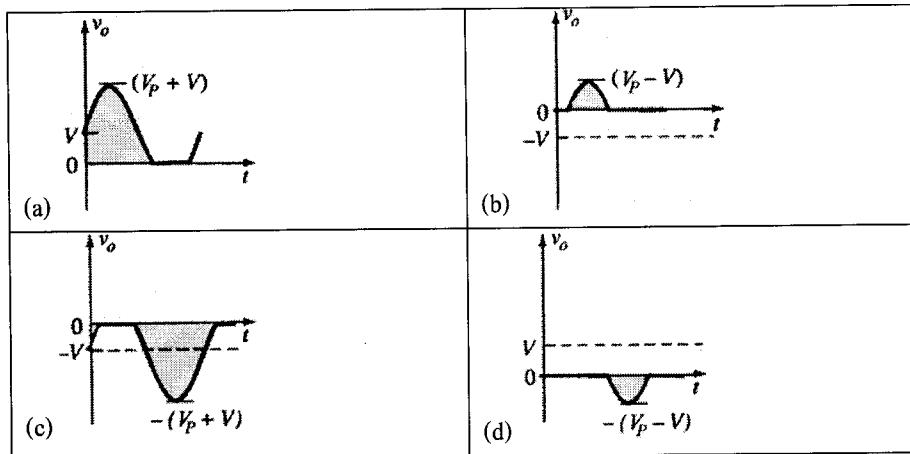19) จากกราฟที่ 1.5 สมมุติให้วงจรรับอินพุตคลื่นรูปไข่ชัน จงหาอาต์พุตของวงจร




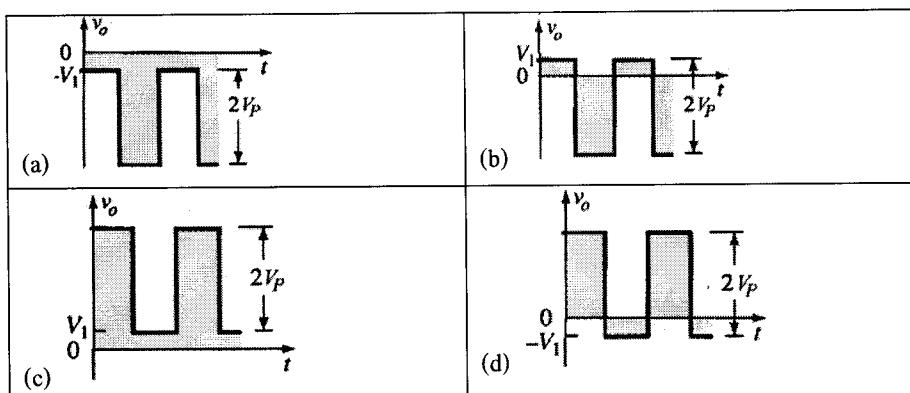20) จากกราฟที่ 1.6 สมมุติให้วงจรรับอินพุตคลื่นรูปสี่เหลี่ยม จงหาอาต์พุตของวงจร



21) จากกราฟที่ 7 กำหนดให้ V_{in1} เท่ากับ 5 โวลท์ และ V_{in2} เท่ากับ 0.3 โวลท์ จงหาค่า V_o โดยสมมุติให้ได้โอดทั้งสองเป็นแบบชีลิคอน

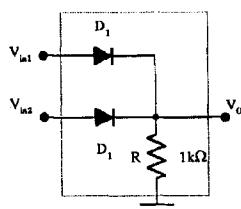- (a) 5 โวลท์
- (b) 4.7 โวลท์
- (c) 4.3 โวลท์
- (d) 0.3 โวลท์




ข้อที่ 1.7

22) จากกราฟที่ 1.7 หาก V_{in1} เท่ากับ 5 โวลท์ และ V_{in2} เท่ากับ 0.3 โวลท์ จงหา I_R เมื่อได้โอดทั้งสองเป็นแบบ Ge

- (a) 5 mA
- (b) 4.7 mA
- (c) 4.3 mA
- (d) 0.3 mA

23) จากวงจรในรูปที่ 1.8 จงค่าสมการบูลีนเอาต์พุต

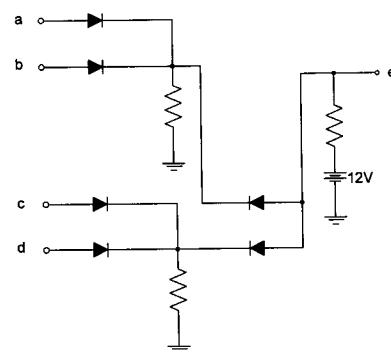
- (a) $E = (a \text{ OR } b) \text{ AND } (c \text{ OR } d)$
- (b) $E = (a \text{ AND } b) \text{ OR } (c \text{ AND } d)$
- (c) $E = (a \text{ OR } b) \text{ NAND } (c \text{ OR } d)$
- (d) $E = (a \text{ AND } b) \text{ NOR } (c \text{ AND } d)$



รูปที่ 1.8

24) จากรูปที่ 1.9 จงหาค่าแรงดัน V_1

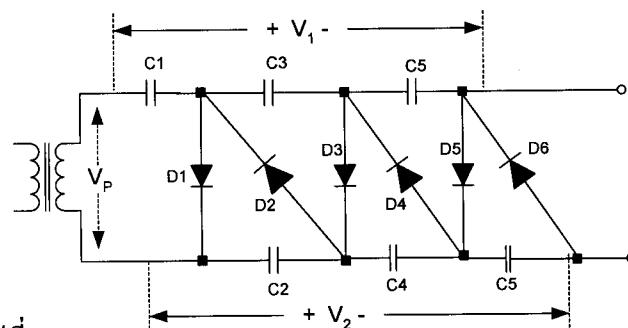- (a) $2V_p$
- (b) $3V_p$
- (c) $4V_p$
- (d) $5V_p$
- (e) $6V_p$





รูปที่ 1.9

25) จากรูปที่ 1.10 จงหาค่า V_o โดยใช้แบบจำลอง ไดโอดแบบวงจรสมมูลอย่างง่าย กำหนด D_1 เป็น



แบบ Ge

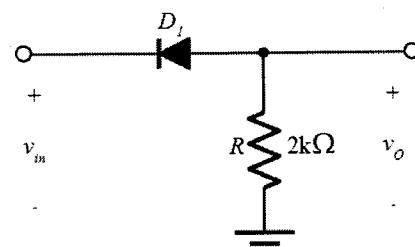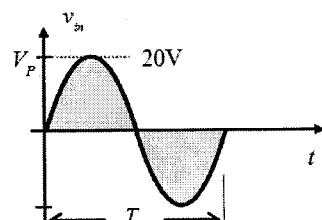- (a) -12.27 volts
- (b) -6.14 volts
- (c) -6.26 volts
- (d) -12.53 volts



รูปที่ 1.10

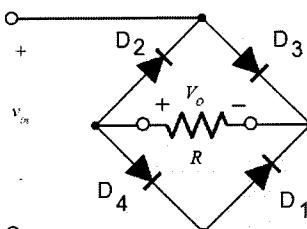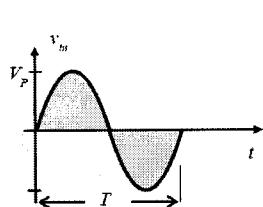26) จากรูปที่ 1.11 จงหาค่าสถานะของ ไดโอดแต่ละตัวในวงจรเมื่อมีคลื่น ไซน์เป็นบวกเข้าที่ อินพุต



รูปที่ 1.11

- (a) D1, D2 นำกระแส D3, D4 ไม่นำกระแส
- (b) D3, D4 นำกระแส D1, D2 ไม่นำกระแส
- (c) D1, D3 นำกระแส D2, D4 ไม่นำกระแส
- (d) D1, D4 นำกระแส D3, D2 ไม่นำกระแส

27) จากรูปที่ 1.11 กำหนดให้ $V_p = 10 \text{ volts}$ จงหาค่าแรงดัน V_o กำหนดให้ใช้ Ideal diode



- (a) 6.36 โวลท์ (b) -6.36 โวลท์ (c) 3.18 โวลท์ (d) -3.18 โวลท์

28) จากรูปที่ 1.11 หากแรงดันอินพุตมีค่า $V_{peak to peak} = 50 \text{ โวลท์}$ จงหาว่าจะต้องใช้ไดโอดที่มีค่า PIV อย่างต่ำสุดเท่าใดจึงจะทำให้วงจร มีราคาถูกที่สุด

- (a) 25 โวลท์ (b) 50 โวลท์ (c) 100 โวลท์ (d) 200 โวลท์

29) จากรูปที่ 1.12 จงหาค่า V_o กำหนดให้ใช้ไดโอดแบบอุดมคติ

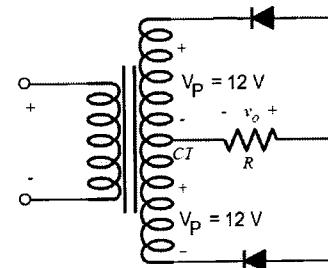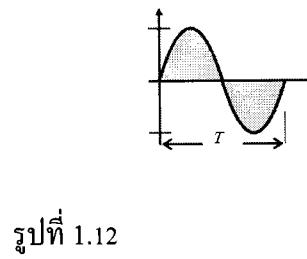- (a) 12 V
(b) 7.63 V
(c) -12 V
(d) -7.63 V



รูปที่ 1.12



30) จากรูปที่ 1.12 จงหาค่า PIV ของไดโอดที่ใช้ในวงจร

- (a) 12 V (b) 24 V (c) 7.63 V (d) 15.26 V

31) ทำการวัดทรานซิสเตอร์ ชี้รีข้าบนสแล็ว

(乍 B ดังแสดงในรูปที่ 1.13) จงหาขา คือ ลูกเล็กเตอร์และ อัมมิตเตอร์ และ ทรานซิสเตอร์ที่วัดน่าจะเป็นชนิด ใด

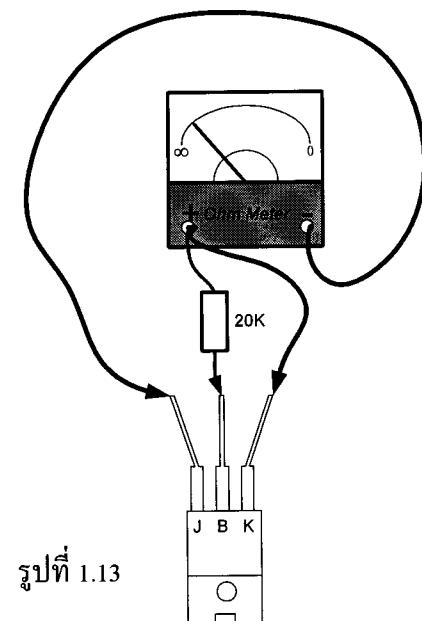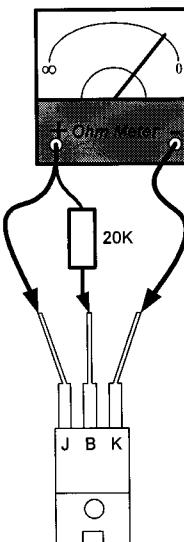- (a) J = Collector, K = Emitter, เป็นแบบ NPN
(b) J = Emitter, K = Collector, เป็นแบบ PNP
(c) J = Collector, K = Emitter, เป็นแบบ PNP
(d) J = Emitter, K = Collector, เป็นแบบ NPN



รูปที่ 1.13

จบคำถาม ตอนที่ 1(a)

--

--	--	--	--	--	--	--	--

--

กระดาษคำตอบตอนที่ 1(a) ภาษาไทยลงบนคำตอบที่ถูกที่สุด

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) (a)(b) (c)(d) (e) (f) | 17) (a) (b)(c)(d) (e)(f) |
| 2) (a) (b) (c) (d)(e)(f) | 18) (a)(b) (c) (d) (e) (f) |
| 3) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 19) (a) (b)(c) (d) (e) (f) |
| 4) (a) (b)(c) (d) (e) (f) | 20) (a)(b) (c)(d) (e)(f) |
| 5) (a)(b) (c)(d) (e) (f) | 21) (a) (b)(c)(d) (e)(f) |
| 6) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 22) (a)(b) (c) (d) (e) (f) |
| 7) (a)(b) (c) (d)(e)(f) | 23) (a)(b) (c)(d) (e)(f) |
| 8) (a)(b) (c) (d) (e) (f) | 24) (a) (b) (c) (d)(e)(f) |
| 9) (a) (b)(c)(d) (e)(f) | 25) (a)(b) (c)(d) (e)(f) |
| 10) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 26) (a)(b) (c) (d) (e) (f) |
| 11) (a)(b) (c) (d) (e) (f) | 27) (a) (b) (c) (d)(e)(f) |
| 12) (a) (b)(c)(d) (e)(f) | 28) (a)(b) (c)(d) (e) (f) |
| 13) (a)(b) (c) (d) (e) (f) | 29) (a) (b)(c) (d) (e) (f) |
| 14) (a)(b) (c)(d) (e)(f) | 30) (a) (b)(c) (d) (e) (f) |
| 15) (a) (b)(c)(d) (e)(f) | 31) (a)(b) (c)(d) (e) (f) |
| 16) (a)(b) (c) (d) (e) (f) | |

หน้าที่	1	2	3	4	5	6	7		
คะแนน									



ชื่อ _____

รหัส _____

คะแนน _____

ตอนที่ 1(b) ตอบคำถามดังต่อไปนี้ ในบริเวณที่กำหนดให้พร้อมแสดงที่มา

1) จากรูปที่ 1.14 จงวัดรูปคลื่นเอาต์พุต

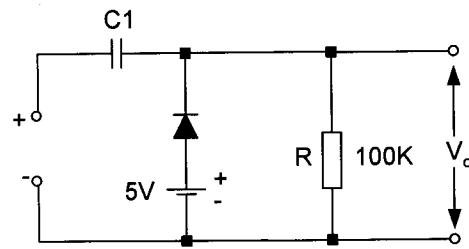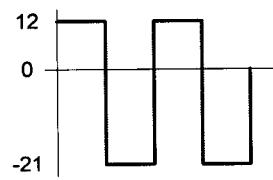


รูปที่ 1.14

ชื่อ _____

รหัส _____

คะแนน _____

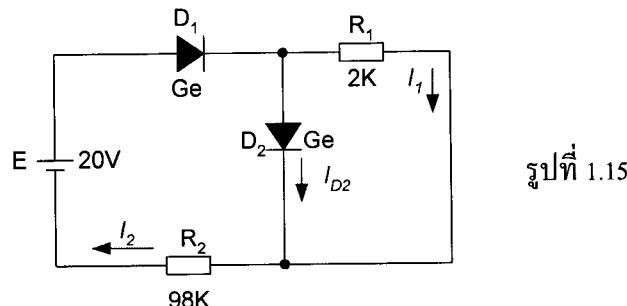2) จากรูปที่ 1.15 จงหาค่ากระแส I_1 , I_2 และ I_{D2} ของวงจร




ชื่อ _____

รหัส _____

คะแนน _____

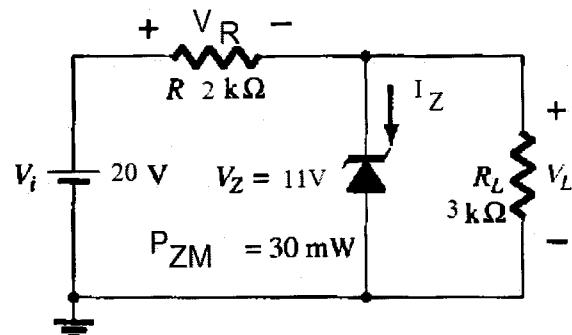3) จากรูปที่ 1.16 จงคำนวณหา V_L , V_R , I_Z และ P_Z



รูปที่ 1.16

จบข้อสอบตอนที่ 1(b).



ชื่อ _____

รหัส _____

คะแนน _____


หัวข้อที่ 2 จงคำตอบคำถาม, วาดรูป, หรือ แสดงวิธีทำ ที่ถูกต้องที่สุดตามคำสั่ง

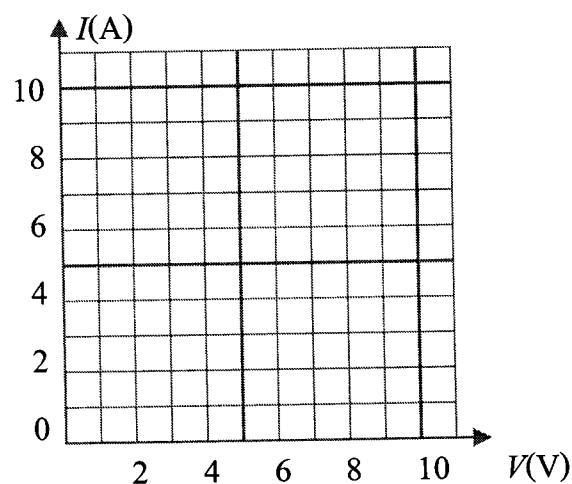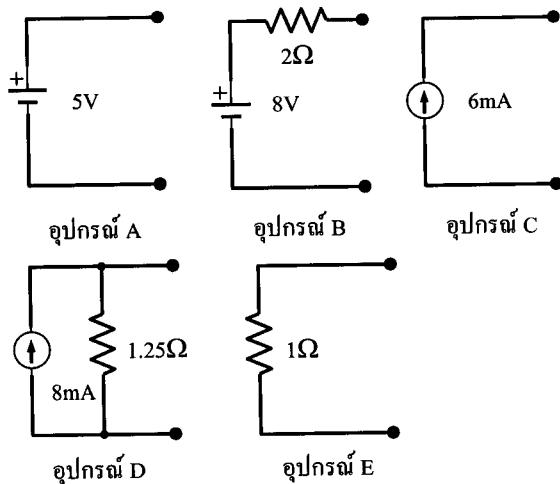- 1) จากอุปกรณ์ต่างๆ ดังรูปข้างมือ จงหากราฟลักษณะสมบัติ (Characteristic) ที่มีลักษณะและค่าคงตัวตามอุปกรณ์นั้นๆ ให้วัดเส้นลักษณะดังกล่าวลงไปในรูปข้างมือ (ทุกอุปกรณ์วัดทั้งลงไปในกราฟนี้) พร้อมระบุให้ทราบว่าเส้นใดเป็นอุปกรณ์ใด




รูปที่ 2.1 (a) อุปกรณ์

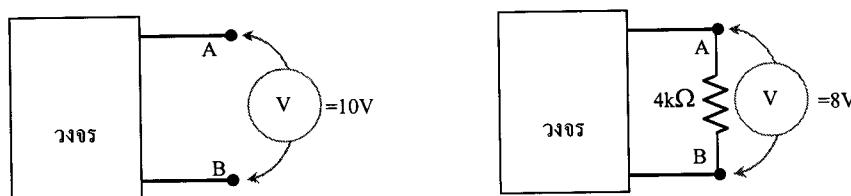- 2) วงจรไฟฟ้าในกล่องหนึ่งดังรูปประกอบด้วยแหล่งจ่ายแรงดัน 3 ชุดแหล่งจ่ายกระแส 2 ชุด และตัวต้านทาน 5 ตัว ต่อ กันอย่างไรไม่ทราบ โดยเมื่อวัดแรงดันที่ขั้วปลาย AB เมื่อ open circuit ได้ 10V และ เมื่อ วัดแรงดันที่ขั้วปลาย AB เมื่อ ต่อตัวต้านทานระหว่างขั้ว AB ค่า 4kΩ ได้ 8V




รูปที่ 2.2

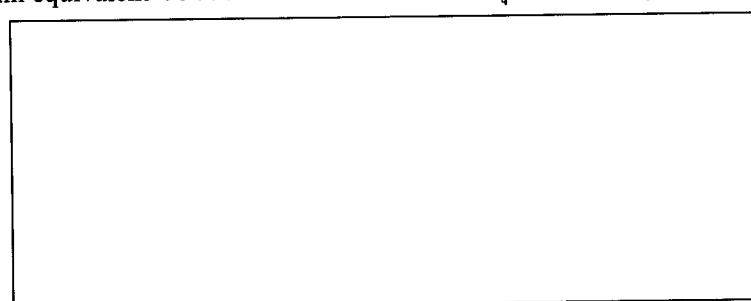- (a) จงหาวงจร Thevenin equivalent ของวงจรดังกล่าว พร้อมทั้งระบุค่าส่วนต่างๆ ด้วย



- (b) ถ้า short circuit ที่ขั้วปลาย AB จะทำให้กระแสไหลผ่าน = _____

	5	6	7			
--	---	---	---	--	--	--

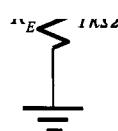

(d) $V_C = \text{_____}$


รูปที่ 2.4

ชื่อ _____


รหัส _____

คะแนน _____

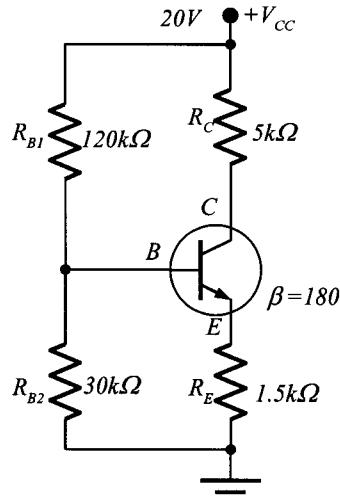- 3) จากรวงจรดังรูป จงหาด *Thevenin equivalent circuit* ของวงจรอนิพุต ให้ วัดวงจร และใส่ค่าต่อๆ ๆ โดยไม่ต้องแสดงที่มา



รูปที่ 2.3 (a) วงจรอิเล็กทรอนิกส์

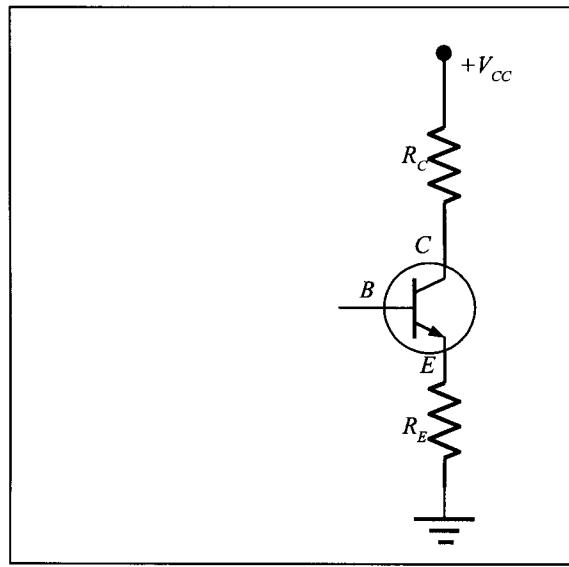


(b) วาดรูปพร้อมค่าคงตัวที่นี่

- 4) วงจรดังรูปจงหาค่าต่อไปนี้โดยถือว่า $I_E \cong I_C$ (ให้แสดงที่มาด้านหลังค่าตอบอย่างคร่าวๆ พอเข้าใจ)

แสดงที่มา(พอเข้าใจ)

(a) $I_B = \underline{\hspace{2cm}}$

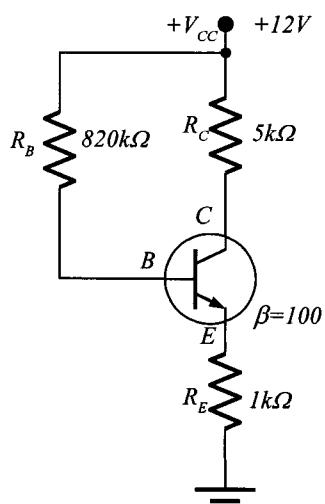


(b) $I_C = \underline{\hspace{2cm}}$


(c) $V_{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$

(d) $V_c = \underline{\hspace{2cm}}$

รูปที่ 2.4

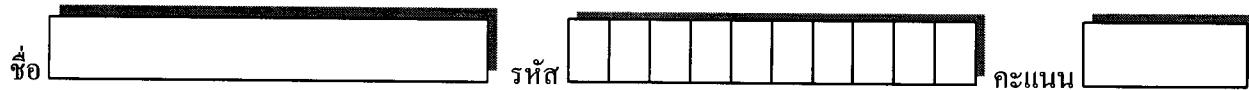

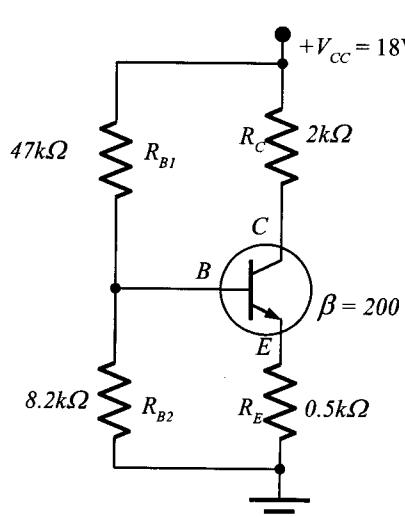5) จากรวงจรดังรูปที่ 2.5 (ให้ใช้วิธีประมาณเท่านั้น) ถือว่า $I_C \cong I_E$



(a) จงพิสูจน์ว่าสามารถใช้วิธีประมาณเพื่อหาค่าจุดทำงานในวงจรนี้ได้

รูปที่ 2.5

(b) จงพิสูจน์ว่า $I_E = 3.95 \text{ mA}$ (โดยวิธีประมาณเท่านั้น)

(c) หาก $I_C = \underline{\hspace{2cm}}$, $V_{CE} = \underline{\hspace{2cm}}$, $V_C = \underline{\hspace{2cm}}$
ที่มา

จบข้อสอบตอนที่ 2