

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ข้อสอบกลางภาค วิชา 213-341 Biomedical Instrumentations  
ภาคการศึกษาที่ 2/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง R100

คำสั่ง

1. ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้
2. อนุญาตให้นำกระดาษ A4 ที่จดสูตรต่างๆ ได้ 1 แผ่น

ข้อ 1. ในเซลเม็ดเลือดแดงมีความเข้มข้นของไอออนดังนี้

ภายในเมมเบรน :  $[Na^+] = 20 \text{ mmol/liter}$ ,  $[K^+] = 140 \text{ mmol/liter}$  และ  $[Cl^-] = 8$

mmol/liter

ภายนอกเมมเบรน :  $[Na^+] = 150 \text{ mmol/liter}$ ,  $[K^+] = 10 \text{ mmol/liter}$  และ  $[Cl^-] = 110$

mmol/liter

กำหนดให้ permeability สำหรับ  $[Na^+] = 2 \times 10^{-8}$ ,  $[K^+] = 2 \times 10^{-6}$ ,  $[Cl^-] = 3.9 \times 10^{-6} \text{ cm/s}$

$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ,  $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$  จงคำนวณหาแรงดันเมมเบรนจากภายนอก

ภายนอกเซลที่อุณหภูมิ  $37^\circ\text{C}$

ข้อ 2. จากข้อ 1. ถ้าสมมติให้มีแต่ไอออนของโพแทสเซียมเท่านั้นที่ก่อให้เกิดแรงดันเมมเบรน จงคำนวณแรงดันเมมเบรนที่เกิดจากเงื่อนไขนี้

ข้อ 3. ในช่วงของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในห้องหัวใจด้านบนและห้องด้านล่าง ก่อให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วนใด และสัญญาณไฟฟ้าหัวใจมีขนาดสูงสุดประมาณกี่โวลต์


ข้อ 4. ส่วนใหญ่แล้วสัญญาณ EMG จะมีขนาดอยู่ในช่วงกี่โวลต์และมีความถี่ในช่วงใด

ข้อ 5. ในกระบวนการวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อจะประกอบด้วยส่วนใดบ้าง

ข้อ 6. นางสาว ก. ได้ลองหมุนเปิดฝาขวด 2 ครั้ง โดยในครั้งแรกปรากฏว่าได้ใช้ Motor unit ของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง 4 ชุด ในครั้งที่สองได้ใช้ Motor unit 7 ชุด อย่างทราบว่าในการหมุนครั้งใดที่ได้แรงมากกว่ากัน

ข้อ 7. Motor unit ของมัดกล้ามเนื้อรอบดวงตา กับ Motor unit ของกล้ามเนื้อบริเวณโคนขา  
Motor unit มีขนาดแตกต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร

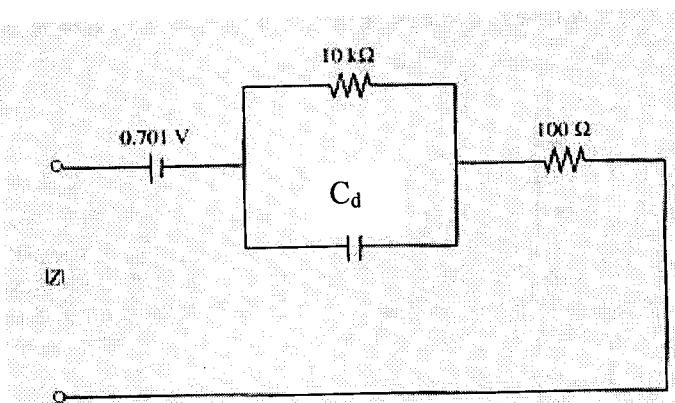
ข้อ 8. วงจรในรูปที่ 1 เป็นวงจรสมมูลของอิเล็ก trode ชนิดผิวหนัง ถ้าวัดค่าข้างของ  
อิมพีเดนซ์ได้เท่ากับ  $7 \text{ k } \Omega$  อยู่ที่ความถี่  $400 \text{ Hz}$  จงคำนวณหาค่า  $C_d$



รูปที่ 1


ข้อ 9. Thermistor มีความต้านทาน  $25 \text{ }\Omega\text{m}$  ที่อุณหภูมิร่างกาย  $37^\circ\text{C}$  มีค่า material constant เท่ากับ  $3500 \text{ K}$  ถูกทำให้มีความเป็นเชิงเส้นด้วยตัวต้านทาน  $R_p$  และวนนำไปต่อเป็น  $R_{tp}$  ในวงจร Bridge ดังรูปที่ 2

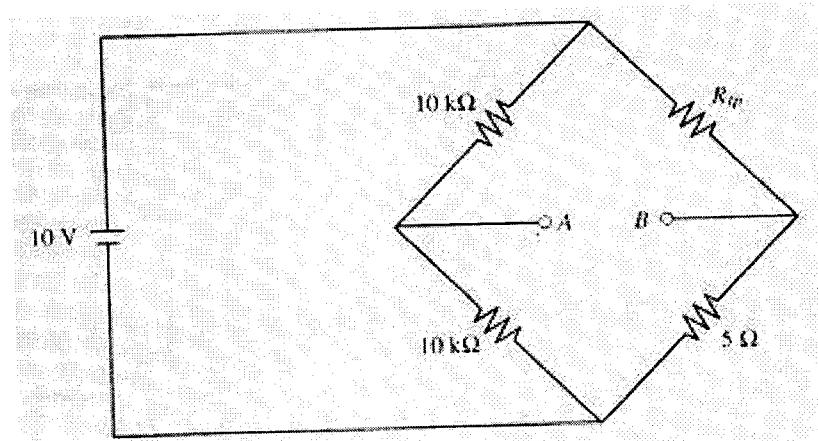จงคำนวณหา  $R_{tp}$  และ  $V_{AB}$  ที่อุณหภูมิ  $35^\circ\text{C}$  และ  $39^\circ\text{C}$




รูปที่ 2

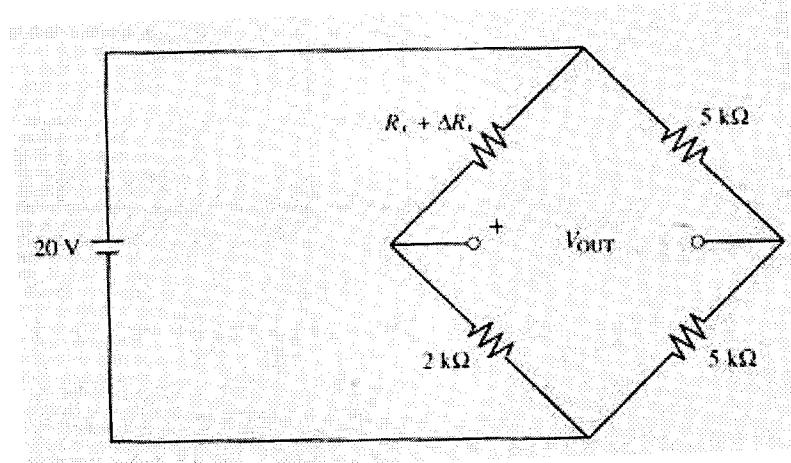- ข้อ 10. Strain gauge มี gauge factor  $G = 5$  และขณะไม่มีแรงม้ากระทำมีความยาว 1.2 นิ้ว  
และความต้านทาน  $3k \Omega$  โอม ถูกต่อในวงจร bridge ดังรูปที่ 3  
จงคำนวณค่า 1.  $V_{out}$  ในขณะที่ไม่มีแรงกระทำ  
2.  $V_{out}$  เมื่อมีแรงกระทำต่อ strain gauge ทำมีความยาวเพิ่มขึ้น 0.04 นิ้ว



รูปที่ 3

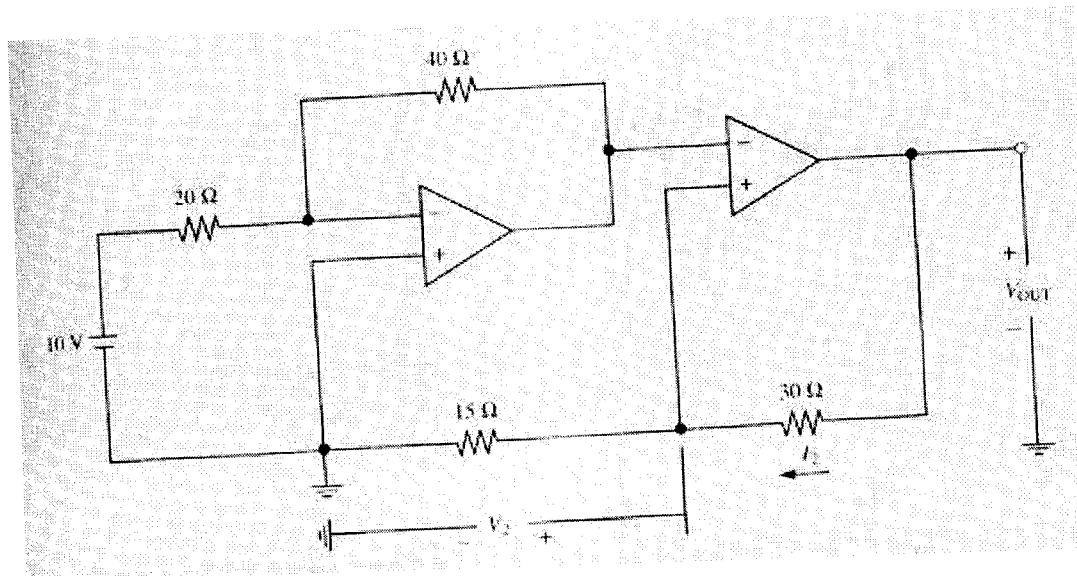- ข้อ 11. จากรูปที่ 4 จงคำนวณหาค่า  $V_2$ ,  $V_{out}$ ,  $I_2$



รูปที่ 4

ข้อ 12. ในกรณีของวงจรรูปที่ 5 จงคำนวณหาค่า CMRR เมื่อ

$$CMRR = \frac{\text{แรงดันเอาท์พุทเมื่อ } V_2 \text{ ต่อลบกราวด์}}{\text{แรงดันเอาท์พุทเมื่อ } V_1 = V_2}$$
