

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์



สอบกลางภาค : ภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา : 2553

วันที่สอบ : 3 สิงหาคม 2553

เวลาสอบ : 13:30-16:30 น.

รหัสวิชา : 241-442

ห้องสอบ : A 203

ชื่อวิชา : VLSI System Design

คำสั่ง : อ่านรายละเอียดของข้อสอบ และคำแนะนำให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ

อนุญาต : เครื่องเขียนต่าง ๆ เช่น ปากกา หรือ ดินสอ
: เครื่องคิดเลข, หนังสือ หรือ เอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบได้

เวลา : 3 ชั่วโมง (180 นาที)

คำแนะนำ

- ข้อสอบมีจำนวน 6 หน้า (ไม่รวมใบปะหน้า) 6 ข้อ มีคะแนนรวม 60 คะแนน
- เขียนคำตอบลงในข้อสอบเท่านั้น
- ใช้ดินสอทำข้อสอบได้ กรณีเขียนไม่ชัดหรืออ่านไม่ออก จะถือว่าคำตอบนั้นผิด
- อ่านคำสั่งในแต่ละข้อให้เข้าใจก่อนลงมือทำ
- อย่าลืม เขียน ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา ลงในข้อสอบทุกแผ่น

– ทูจริตในการสอบมีโทษขั้นต่ำปรับตกในรายวิชานี้ และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา –

– โทษสูงสุดคือ ไล่ออก –

1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1.1) จงวาดสัญลักษณ์ของ nMOS และอธิบายการทำงานอย่างย่อ

1.2) Self-Aligned Process คือ อะไร

1.3) Transmission gate คืออะไร สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร

1.4) Skewed gate เกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น


1.5) Crosstalk คืออะไร

- จงอธิบายปริมาณกระแสที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานะการทำงานของ nMOS ได้แก่ cut-off, linear และ saturation (10 คะแนน)


3. จากสมการ $Y = \overline{(A + B)} \cdot \overline{(D + E)}$ จงตอบคำถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
- 3.1) จงออกแบบวงจรลอจิก โดยใช้ standard gate ได้แก่ Inverter, NAND และ NOR เท่านั้น รวมทั้งประมาณจำนวนของทรานซิสเตอร์ที่ต้องใช้ทั้งหมด (3 คะแนน)
- 3.2) จงออกแบบวงจรลอจิกแบบ compound gate โดยใช้ Complementary CMOS (3 คะแนน)
- 3.3) จงวาด Stick Diagram ของวงจรในข้อ 3.2 รวมทั้งประมาณพื้นที่จากจำนวนทรานซิสเตอร์ (4 คะแนน)

4. จากรูป จงประมาณค่าแรงดันในแต่ละจุดให้ครบถ้วน กำหนดให้ $V_n = |V_p| = V_t$ (5 คะแนน)

4.1) (2.5 คะแนน)

 


4.2) (2.5 คะแนน)

 

5. จงคำนวณหา delay โดยใช้ Switch-level RC Delay Model

(10 คะแนน)

 

กำหนดให้มี load ที่ output = $9C$

5.1 $t_{pd} = ?$

5.2 $t_{pdf} = ?$

6. จากรูป ถ้าต้องการออกแบบวงจรให้ค่า delay น้อยที่สุดของ path จากจุด A ไปยังจุด B โดยกำหนดให้ NAND ที่ A มีโหลด = C และโหลดที่ปลายทาง ณ จุด B มีค่า $4.5C$ ดังนั้นจะต้องกำหนดขนาดของทรานซิสเตอร์ PMOS และ NMOS ของ NAND y และ NAND z เป็นเท่าไร

(15 คะแนน)

