

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2  
วันที่ 20 ธันวาคม 2552  
วิชา 210-432 Advanced Electronics

ประจำปีการศึกษา 2552  
เวลา 09.00 -12.00น.  
ห้อง S203

## คำสั่ง


- ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 8 ข้อ ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ ให้ทำเต็มความสามารถ ไม่ต้องกังวลถ้าทำไม่ครบทุกข้อ
- อนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องเขียนและเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้ในการเขียนคำตอบ
- ให้เขียนคำตอบในสมุดคำตอบ

## กำหนดให้

- แรงดันเทอร์มัลมีค่า  $V_T = 26\text{mV}$  ที่อุณหภูมิห้อง  $27^\circ\text{C}$
- สมมติให้เมื่อทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) ทำงาน แรงดัน  $V_{BEON}$  จะมีค่าประมาณ 0.7 โวลต์ โดยที่สมการความสัมพันธ์ของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์คือ

$$I_c = I_S \exp\left(\frac{V_{bc}}{V_T}\right) \quad (1.1)$$

 - สมมติให้ small-signal model ของ BJT เป็นดังรูปที่ 1.1 (นอกจากจะมีการกำหนดเฉพาะ)




รูปที่ 1.1

ชื่อ: \_\_\_\_\_ รหัสประจำตัว: \_\_\_\_\_

ผู้ออกข้อสอบ: นาย ภาณุมาศ คำสัตย์

1. ให้ออกแบบวงจรจ่ายกระแสคงที่ (DC current sources) สามโครงสร้างที่แตกต่างกัน โดยทุกวงจรจะต้องมีการใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ (BJT) ร่วมกับออปแอมป์และตัวต้านทานปรับค่าได้เพื่อความแม่นยำในการกำหนดกระแส เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสให้โหลดซึ่งเป็นตัวต้านทาน  $R_L$  ที่ต่อลงกราวนด์ดังแสดงในรูปที่ 1.2 อธิบายหลักการการทำงานของแต่ละโครงสร้างที่ออกแบบด้วย โดยที่ระบบใช้ไฟเลี้ยงเดี่ยว (ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด)

(6 คะแนน)

 

รูปที่ 1.2

2. ออกแบบวงจรที่ทำการลบสัญญาณแรงดันเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์

$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1} (v_{in1} - v_{in2}) \quad (1.2)$$

ซึ่งอัตราขยายผลต่างไม่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์เมื่อสัญญาณอินพุตมีขนาดเล็กมากโดยใช้

- ไฟเลี้ยงคู่ หรือ ไฟเลี้ยงเดี่ยวก็ได้
- ทรานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็นหรือพีเอ็นพีจำนวนกี่ตัวก็ได้
- ตัวต้านทานจำนวนกี่ตัวก็ได้
- อนุญาตให้ใช้แหล่งจ่ายกระแสจุดมคติใดๆในวงจร
- อนุญาตให้ใช้ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่
- การไบอัสของวงจรต้องสามารถทำให้เกิดการทำงานได้จริง


แนวทาง: ใช้การออกแบบของวงจรรขยายผลต่างแบบ differential pair ควบคู่กับแหล่งจ่ายกระแส และวงจรสะท้อนกระแส ประกอบกับการใช้เทคนิค emitter degeneration

(6 คะแนน)

3. (ก) สมมติว่าทรานซิสเตอร์ที่ใช้เป็นอุดมคติจ่ายและรองรับกระแสได้ไม่จำกัด (ในทิศทางที่เหมาะสม) ถ้า  $V_{CC} = -V_{EE} = 2.5V, R_E = R_C = 1k\Omega$  วงจรในรูปที่ 1.3 เป็นวงจรคลาสไอ (A, B, AB) เพราะอะไร ให้อธิบายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้

(ข) อธิบายเมื่อ  $v_{in1}$  มีขนาดเล็กมากกับใหญ่มาก มีขนาดเท่ากันหรือไม่เพราะอะไร ถ้าไม่เท่ากัน กรณีไหนใหญ่กว่ากันมากน้อยกว่ากันแค่ไหน (ก็เท่าตัวโดยประมาณ)

(5 คะแนน)

 

4. ให้ทำการวิเคราะห์ใน  $s$  domain เท่านั้น ประกอบการอธิบายว่าทราบได้อย่างไรว่าระบบ phase-lock loop จะให้ความถี่จาก VCO เท่ากับความถี่ที่อินพุตได้อย่างไร โดยไม่มี error เลย

แนวทาง : ให้สมมติว่าความถี่อินพุตที่เข้าไปในระบบมีค่าคงที่เท่ากับ  $\omega_0$  เรเดียนต่อวินาที (อาจจะมองว่าเป็น step function ก็ได้)

Laplace transform

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (1.3)$$

Final-value theorem (ใช้หาค่าสัญญาณในสภาวะคงตัว – steady-state condition โดยใช้การพิจารณาใน  $s$  domain)

$$f(t)|_{t \rightarrow \infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (1.4)$$

โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง phase และ frequency เป็น

$$\omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} \quad (1.5)$$

(6 คะแนน)


หมายเหตุ: ไม่มีคะแนนสำหรับการวิเคราะห์ผ่านโดเมนเวลา

5. จากวงจรสะท้อนกระแสในรูปที่ 1.4 เป็นแนวคิดที่อาศัยเทคนิคการโคดเพื่อเพิ่มความต้านทานเอาต์พุตที่มีหลักการของการป้อนกลับโดยประมาณได้ว่า  $i_{out}/i_{in} \cong 1$  อย่างไรก็ตามเมื่อจะทำการต่อวงจรจริงกับโหลด  $2k\Omega$  เพื่อทำการสะท้อนสัญญาณกระแสเอชไอขนาดเล็ก  $i_{in}$  ออกไปเป็นสัญญาณกระแสเอชไอขนาดเล็ก  $i_{out}$  ปรากฏว่าพบปัญหาสำคัญของวงจรสะท้อนกระแสโครงสร้างแบบในรูปที่ 1.4 คือแรงดันเออร์รี่ (Early's Voltage) มีค่าไม่สูงทำให้ความต้านทานเอาต์พุตมีค่าไม่สูงพอ จึงทำให้ความต้านทานที่เอาต์พุตของวงจรสูงขึ้น

- (ก) โดยใช้ทรานซิสเตอร์เอ็นพีเอ็นหนึ่งตัว และแรงดันคงที่ค่าใดๆก็ได้หนึ่งชุด
- (ข) โดยใช้ออปแอมป์อุดมคติหนึ่งตัว และแรงดันคงที่ค่าใดๆก็ได้หนึ่งชุด (ออปแอมป์ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยง)

ให้อธิบายการออกแบบเพื่อให้เข้าใจว่าวงจรสามารถทำงานได้ดีขึ้นจริง (ไม่จำเป็นต้องทำสมการแสดง เน้นที่แนวคิดและการไบอัสควรรสามารถทำให้วงจรทำงานได้จริง) อนุญาตให้ใช้ไฟเลี้ยงที่สูงเท่าใดก็ได้

(5 คะแนน)

 

รูปที่ 1.4


6.

(ก) คัดแปลงวงจรกำเนิดสัญญาณแบบเลื่อนเฟส (phase-shift oscillator) ดังแสดงในรูปที่ 1.5 โดยไม่ใช่ N-Channel JFET และทรานซิสเตอร์เอ็นพีเอ็น เพื่อออกแบบให้ oscillator ทำงานได้ตามปกติ (คือกำเนิดสัญญาณได้จริงที่มีความถี่เดิมวงจรในรูปที่ 1.5) โดยใช้อุปกรณ์พาสซีฟเดิมที่มีอยู่ประกอบกับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุค่าใดๆก็ได้และทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์พีเอ็นพีจำนวนไม่จำกัด (สมมติว่ากระแสเบสของทรานซิสเตอร์มีค่าน้อยมากและสามารถละเลยได้)

(ข) ให้เปลี่ยนวงจรที่ได้ออกแบบแล้วในข้อ (ก) เพื่อให้ได้วงจร sinusoidal oscillator แต่ให้ใช้โครงข่ายของ lowpass filter แทน highpass filter (ไม่ต้องกังวลว่าจะได้สัญญาณในย่านที่ความถี่เดิมหรือไม่ ขอให้กำเนิดสัญญาณในย่านใดจริงก็เพียงพอ) พร้อมทั้งแสดงระดับแรงดันไบอัสภายในวงจรโดยประมาณ โดยติดคำตอบในรูปของ  $V_{CC}$  และค่าตัวต้านทาน (ให้  $V_{BEON} = 0.7V$ )

(ไม่มีคะแนนสำหรับการออกแบบที่ไม่มีการวิเคราะห์และการอธิบาย)

(6 คะแนน)

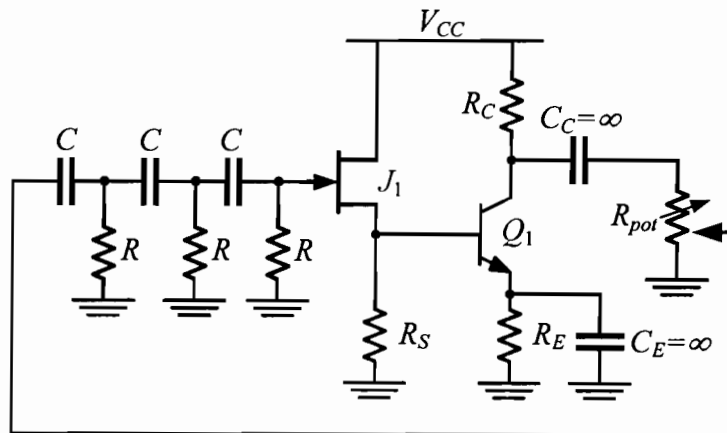

รูปที่ 1.5


7.

(ก) จากวงจรในรูปที่ 1.6 ถ้าสัญญาณแรงดันอินพุตมีขนาดเล็กมากทั้ง โหมดร่วมและ โหมดต่าง จงทำการวิเคราะห์ เพื่อประมาณหาอัตราขยายโหมดต่างและอัตราขยายโหมดร่วม (สมมติว่า  $g_m R_E \gg 1$  และวงจรสะท้อนกระแส ด้านบนเป็นอุดมคติ)

(ข) สมมติว่าทรานซิสเตอร์ที่ใช้เป็นอุดมคติง่ายและรองรับกระแสได้ไม่จำกัด (ในทิศทางที่เหมาะสม) วงจรในรูปที่ 1.6 เป็นวงจรคลาสใด ( $A, B, AB$ ) เพราะอะไร ให้อธิบายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้

(ไม่มีคะแนนสำหรับการออกแบบที่ไม่มีกรวิเคราะห์)

(8 คะแนน)

 

รูปที่ 1.6



8. (ก) วงจรในรูปที่ 1.7 มีโพล, ซีโรหรือไม่ว่ามีอยู่ที่ใด (ตอบอยู่ในรูปพารามิเตอร์ของแต่ละอุปกรณ์)

(ข) และถ้ามีโพลเรามีวิธีการใดหรือไม่ที่จะขจัดโพลออกด้วยการออกแบบวงจรที่เหมาะสม (การออกแบบหมายถึงการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมหรือการตั้งค่าพารามิเตอร์ให้มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสม)

(8 คะแนน)

