

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1

วันที่ 5 สิงหาคม 2554

วิชา 210-212 Network and Linear Systems Analysis

ประจำปีการศึกษา 2554

เวลา 9.00-12.00 น.

ห้องสอบ R201

คำแนะนำ

- ข้อสอบบุคคลนี้มีทั้งหมด 9 ข้อ รวม 10 หน้า ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
- การทำข้อสอบด้วยความมีสติ ไม่ดื่นเด้นหรือประมาทจนเกินไป
- อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและเครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบได้
- การสอบเป็นแบบปิดตำรา
- อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาสำหรับการเขียนคำตอบ


ผู้ออกข้อสอบ : ผศ. สุนทร ปิยรัตนวงศ์

ข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
เต็ม	10	15	15	15	15	10	10	10	10	110
ได้										

ชื่อ _____ รหัสประจำตัว _____

ข้อ 1 (ก) จงสร้างสมการวงจรเพื่อวิเคราะห์หากระแส $i(t)$ ในโดเมนเวลา เมื่อเวลา $t > 0$

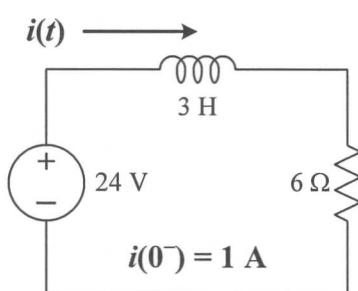
(ข) จงใช้เทคนิคการแปลงลาปลาชแก้สมการในข้อ (ก) เพื่อวิเคราะห์หากระแส $i(t)$



$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} &= sF(s) - f(0^-) \\ \mathcal{L}\{K\} &= \frac{K}{s} \\ \mathcal{L}\{u(t)\} &= \frac{1}{s} \\ \mathcal{L}\left\{e^{-at}u(t)\right\} &= \frac{1}{s+a}\end{aligned}$$

ข้อ 2 (ก) จงแปลงวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่างไปสู่โดเมน S

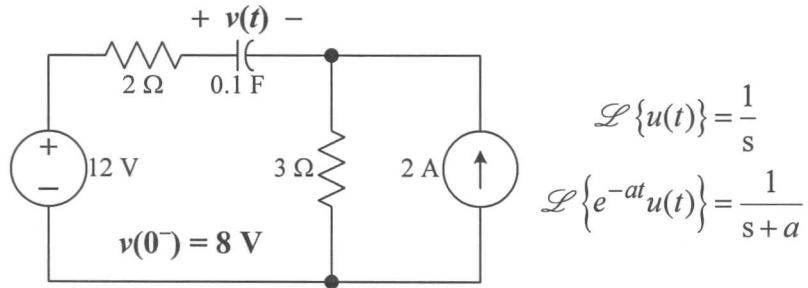(ข) จงใช้ผลลัพธ์ในข้อ (ก) วิเคราะห์หาแรงดัน $v(t)$ เมื่อเวลา $t > 0$




$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a}$$

ข้อ 3 (ก) จงวิเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอน $H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)}$

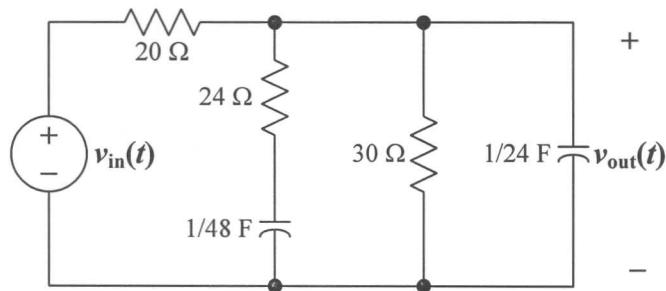
(ข) จงวิเคราะห์หาโพลและซีโรของฟังก์ชันถ่ายโอน




ข้อ 4 (ก) จงวิเคราะห์หา Frequency response function ณ ความถี่ $\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}$ ถ้าสัญญาณ
อินพุทคือ v_1 และสัญญาณเอาท์พุทคือ v_2

(ข) จงวิเคราะห์หา Gain ณ ความถี่ $\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}$

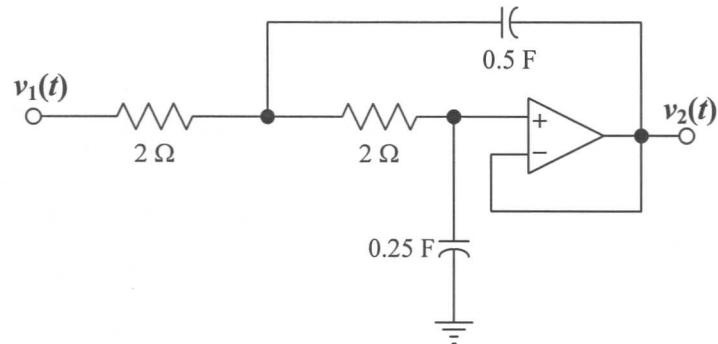(ค) จงวิเคราะห์หา Phase shift ณ ความถี่ $\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}$



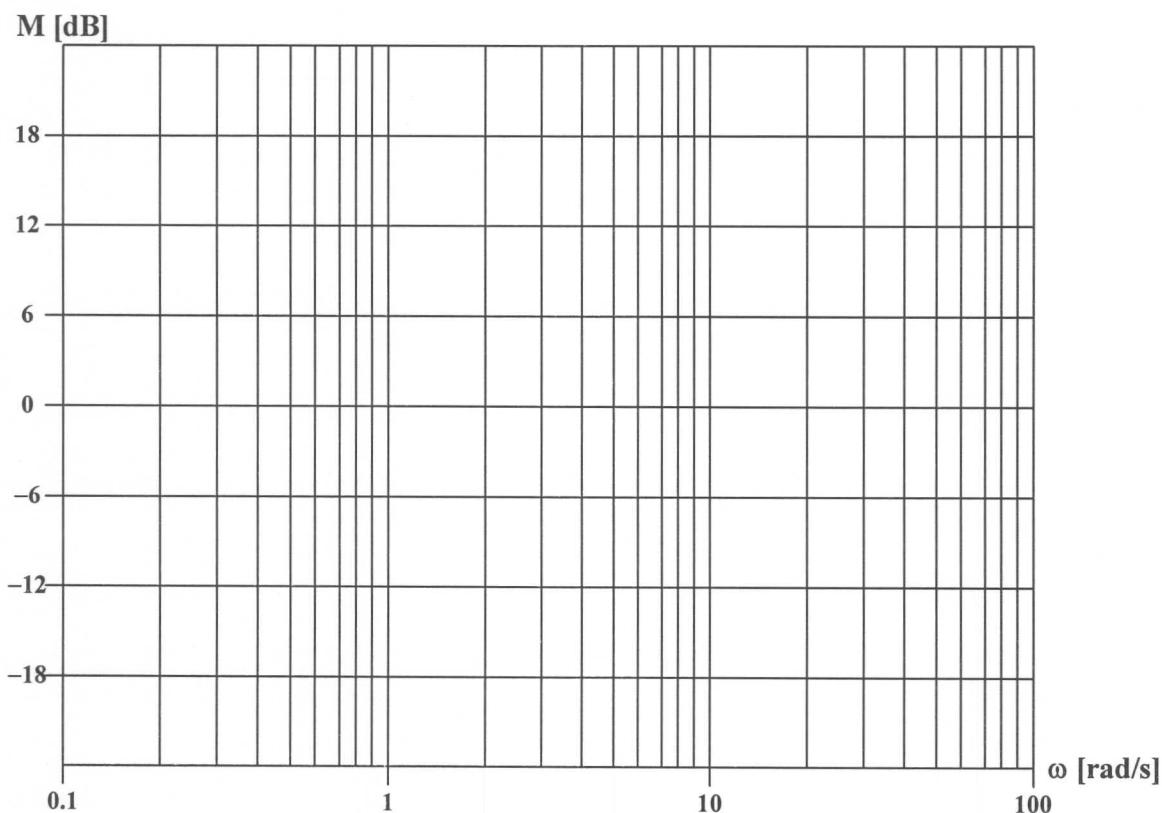
ข้อ 5 ถ้าวงจรไฟฟ้ามีพังค์ชันถ่ายโอน $H(s) = \frac{100(1+s)}{s(10+s)}$ จงพล็อตกราฟแบบ Bode ของขนาดของ $H(j\omega)$ ของวงจรนี้




ข้อ 6 ถ้าวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่างมีค่า Q สูงมาก

(ก) จงแปลงวงจรในรูปข้างล่างไปเป็นวงจรขนาดแบบมาตรฐาน


(ข) จงวิเคราะห์หาค่า ω_0 , Q_0 , BW

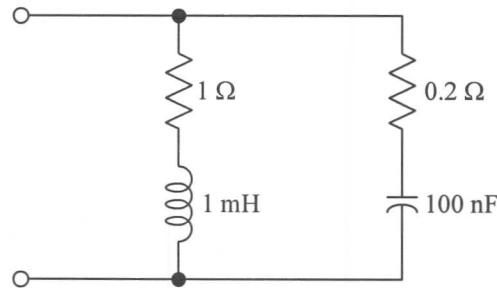

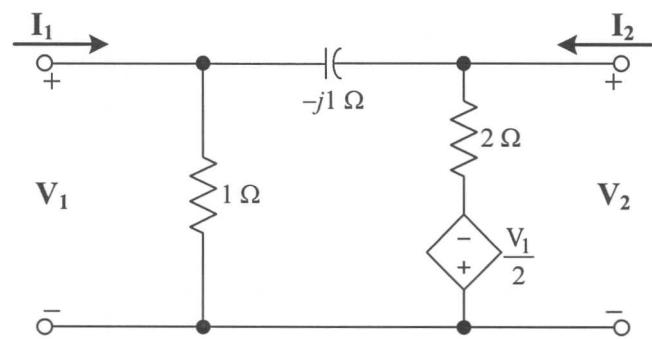ข้อ 7 จงวิเคราะห์หา parameter แบบ $[y]$ ของวงจร 2 พอร์ท ในรูปข้างล่าง



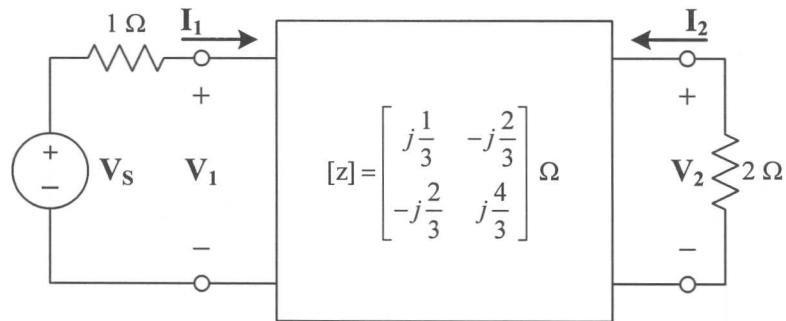ข้อ 8 จงวิเคราะห์หาอัตราส่วนระหว่าง $\frac{V_2}{V_S}$ ในวงจรไฟฟ้ารูปข้างล่าง



ข้อ 9 จงวิเคราะห์หาพารามิเตอร์แบบ [Z] ของวงจร 2 พอร์ท C ในรูปข้างล่าง

