

**คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

การสอบໄไล' ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

เวลา 09.00-10.30 น.

วิชา 217-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมมيكاทรอนิกส์ 2

ห้อง S817

คำสั่ง

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ / ให้ทำทุกข้อ ในระยะเวลาคิดตอบ
2. ข้อสอบแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
3. ห้ามน้ำเอกสาร และเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

ผศ.สุรพล	เบียร์มนตรี
ผศ.เลียง	คุณรัตถ์
รศ.ดร.พฤทธิกร	สมิตไไมตรี
อ.สมบูรณ์	วรรุณิคุณชัย
รศ.ปัญญรักษ์	งานศรีตระกูล
รศ.ไพรัตน์	คีรรัตน์
อ.ชนิตา	พิรัญญา

ผู้ออกข้อสอบ

ชื่อ-สกุล..... รหัส.....

1. Power Electronics I

1. ถ้าต้องการกรองแรงดัน จะใช้อุปกรณ์ใดต่อเข้าไปในวงจร

- ก. Inductor
- ข. Transformer
- ค. Resistor
- ง. Capacitor
- จ. Isolator

2. Full-wave Rectifier แบบ Center Tap ใช้สวิตซ์กี่ตัว

- ก. 1
- ข. 2
- ค. 3
- ง. 4
- จ. 5

3. Uncontrolled rectifier ใช้อะไรเป็นสวิตซ์

- ก. BJT
- ข. FET
- ค. IGBT
- ง. Thyristor
- จ. Diode

4. Uncontrolled rectifier คือวงจร.....

- ก. แปลงผังแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรง
- ข. แปลงผังแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ
- ค. แปลงผังแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ
- ง. แปลงผังแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าตรง
- จ. ผิดทุกข้อ


5. Half-wave Rectifier ถ้าแรงดันด้านเข้า $100 \text{ V}_{\text{peak}}$ แรงดันด้านออกมีค่า

- ก. 76.88 V
- ข. 31.85 V
- ค. 100 V
- ง. 50 V
- จ. 15.93 V

2. Power Electronics II

1. controlled rectifier คือว่าจะ.....
 ก. แปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรง
 ข. แปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ
 ค. แปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ
 ง. แปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าตรง
 จ. ผิดทุกข้อ
2. controlled rectifier ใช้อะไรเป็นสวิตช์
 ก. BJT
 ข. FET
 ค. IGBT
 ง. Diode
 จ. Thyristor
3. ตัวต้องการกรองให้กระแสเรียบ จะใช้อุปกรณ์ใดต่อเข้าไปในวงจร
 ก. Capacitor
 ข. Transformer
 ค. Resistor
 ง. Isolator
 จ. Inductor
4. Controlled Rectifier เป็น Center Tap ใช้สวิตช์กี่ตัว
 ก. 1
 ข. 3
 ค. 2
 ง. 4
 จ. 5
5. Half-wave Controlled Rectifier ถ้าแรงดันด้านเข้า $100 \text{ V}_{\text{peak}}$ แรงดันด้านออกมีค่า (มุนจุดชนวน 90 องศา)
 ก. 15.93 V
 ข. 100 V
 ค. 50 V
 ง. 31.85 V
 จ. 76.88 V

3. Counter

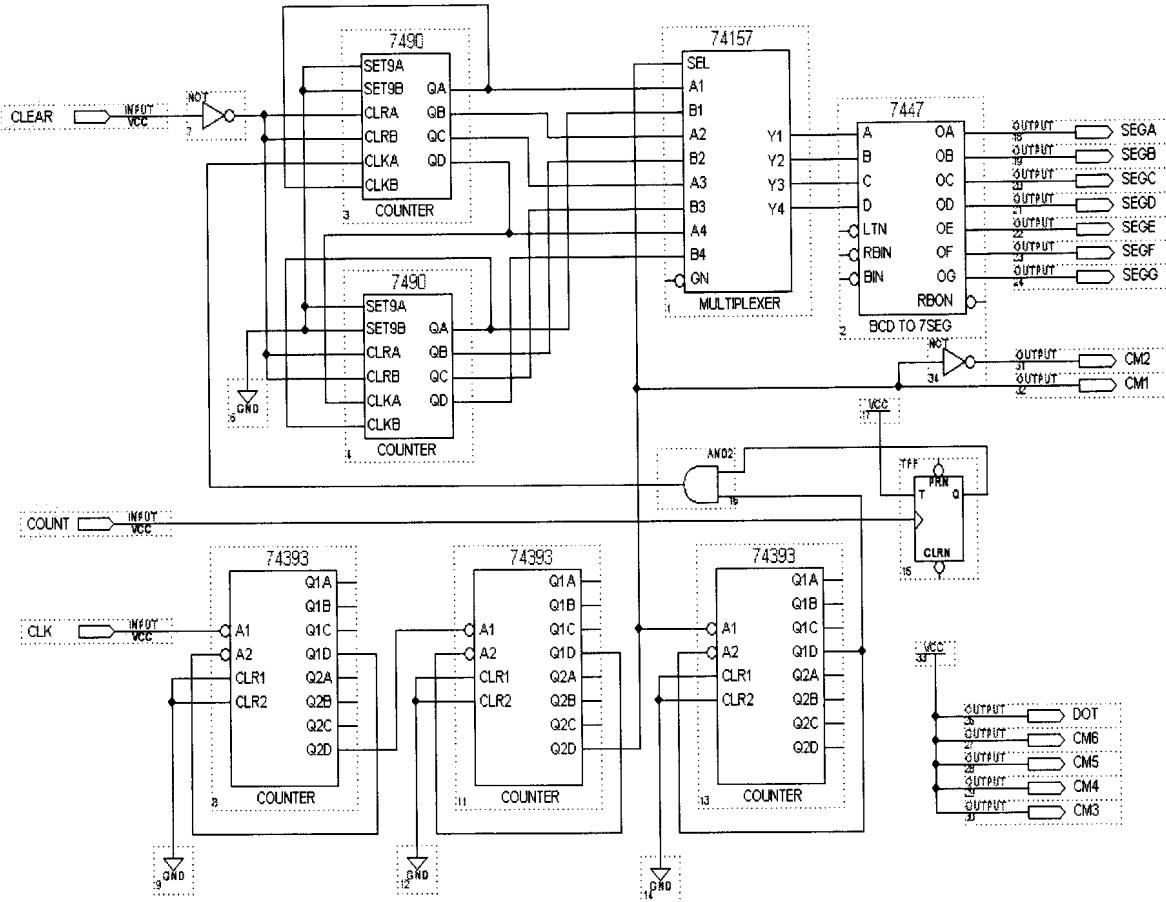

รูป M3.1 วงจรนับที่ใช้ในการทดลอง

1. ไอซี 7490 จากรูป M3.1 เป็นวงจรนับแบบใด

- ก. Asynchronous Decade counter
- ข. Synchronous Decade counter
- ค. Asynchronous Binary counter
- ง. Synchronous Binary counter
- จ. ไม่มีข้อใดถูก

2. ไอซี 7490 จากรูป M3.1 ทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาแบบใด

- ก. Logic high
- ข. Logic low
- ค. Negative triggered
- ง. Positive triggered
- จ. ไม่มีข้อใดถูก

3. สัญญาณ CLR ของไอซี 7490 มีไว้เพื่ออะไร
- เกลียร์เอาท์พุตเป็น 0
 - เกลียร์เอาท์พุตเป็น 1
 - ควบคุมการนับขึ้นลง
 - กำหนดค่าเริ่มต้นของวงจรนับ
 - ไม่มีข้อใดถูก
4. T/F/F ในรูปทำหน้าที่อะไร
- สั่งให้วงจรทำการนับขึ้น
 - สั่งให้วงจรทำการนับลง
 - สั่งให้วงจรหยุดนับ
 - ถูกทั้งข้อ (า) และ (ค)
 - ถูกทั้งข้อ (ก) และ(ค)
5. ไอซี 74157 จากรูป M3.1 เป็นวงจรแมตติเพล็อกเซอร์แบบกี่ช่อง Z(channel)
- 10 channels x 1
 - 8 channels x 1
 - 4 channels x 2
 - 2 channels x 4
 - ไม่มีข้อใดถูก

4. A/D and D/A Converter

1. ข้อใดใช้คำสั่งเพื่อแสดงตัวอักษรออกทางจอแสดงผลได้ถูกต้อง

- LED.print("hello, world!");
- lcd.print "hello, world!";
- lcd.print("hello, world!");
- LED.write("hello, world!");
- lcd.println("hello, world!");

2. หากต้องการใช้งานจอ LED ต้องใช้ Pin จำนวนทั้งหมดกี่ Pin

- 3 Pin
- 4 Pin
- 5 Pin
- 6 Pin
- 7 Pin

3. ความเร็วในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ด Arduino มีความเร็วอยู่ที่เท่าไร

ก. 9600

ข. 14400

ค. 19200

ง. 57600

จ. 115200

4. จากการทดลองจำนวน Pin ที่ใช้สำหรับความคุณมอเตอร์ 1 ตัวมีจำนวนกี่ Pin

ก. 2 Pin

ข. 3 Pin


ค. 4 Pin

ง. 5 Pin

จ. 6 Pin

5. จากรูปสัญญาณ PWM ในข้อในสามารถทำให้มอเตอร์หมุนได้เร็วที่สุด

Pulse Width Modulation

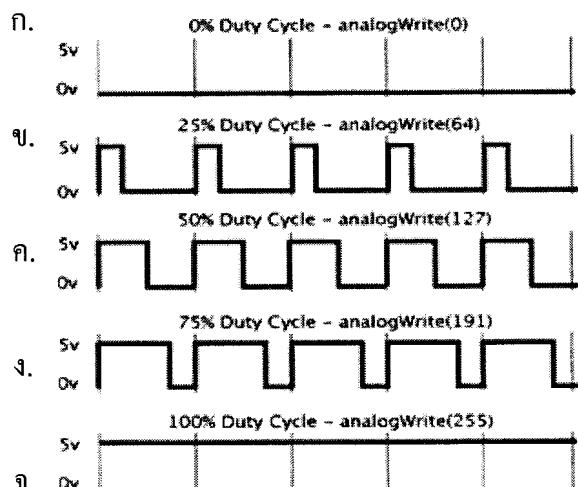

5. PLC

1. Pick the incorrect statement below about the ladder diagram shown.



- a. Y2 switches on if X1 is off AND X3 AND X4 are on.
- b. Y2 switches on if X1 is on AND X2 AND X4 are on.
- c. Y2 switches on if X1 is off AND X2 or X3 is on AND X4 is on.
- d. Y2 switches on if Y1 AND X4 are both on.
- e. Y2 switches on if X1 is off AND X2 AND X3 are off AND X4 is on.

2. Pick the correct statement below about this PLC ladder diagram.



- a. Y1 switches on if X1 is off OR either X2 is on AND X3 is off
- b. Y1 switches on if X1 is on or either X2 is on OR X3 is off
- c. Y1 switches on if X1 is on OR either X2 is off AND X3 is on
- d. Y1 switches on if X1 is on AND either X2 is off OR X3 is on
- e. Y1 switches on if X1 is off AND either X2 is on OR X3 is off



3. Switches, proximity devices and sensors are generally used in what way in a PLC application?

- a. Relays
- b. Indicators
- c. Outputs
- d. Software elements
- e. Inputs

4. Why would a PLC be necessary to connect to a PC?

- To edit the PLC program.
- To store the output values.
- To read the inputs and set the outputs.
- To power the PLC.
- To store the input values.

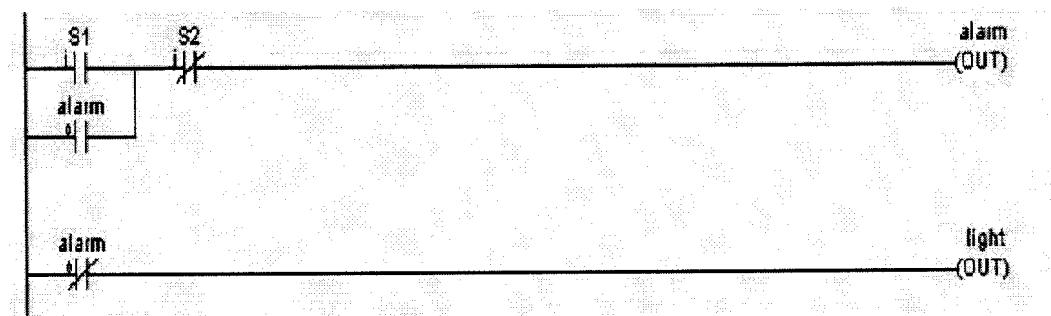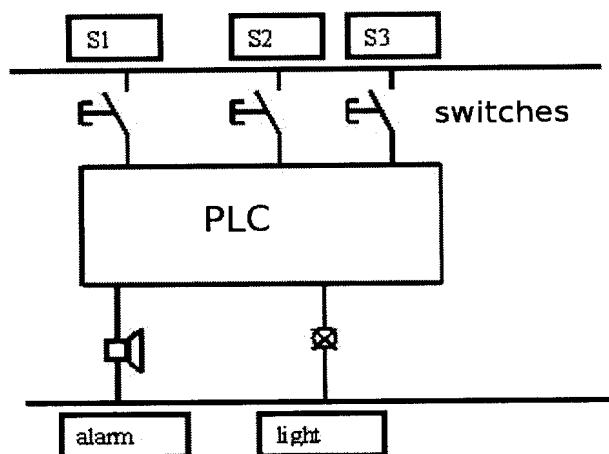
5. For the PLC diagram and ladder diagram shown below, pick the one incorrect statement :



- S2 can be used to switch off the light
- The light comes on when S2 is on
- When the alarm is on the light comes on
- The light is on when alarm is off
- No answer is fit to this question

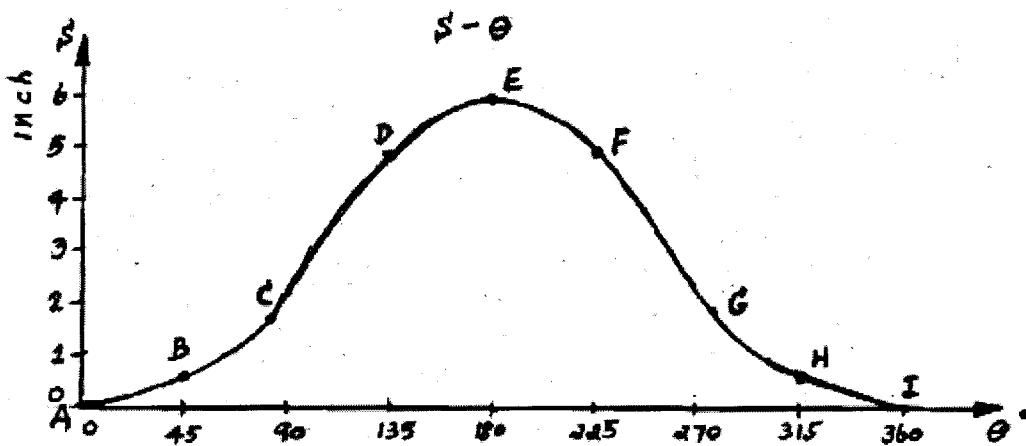6. Mechanisms


ในการวิเคราะห์กลไก Slider Crank Mechanisms ถ้าพล็อตกราฟของการกระจัดและมุม (displacement-angle) ของ slider ได้ดังรูป (1)



รูป (1)

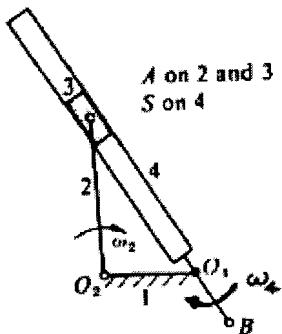1. ความเร็วของ slider จะมีค่าสูงสุดที่จุดใด
 - ก. จุด E
 - ข. จุด C
 - ค. จุด A
 - ง. จุด B
 - จ. จุด D
2. เมื่อเปรียบเทียบความเร็วของ slider ที่ตำแหน่ง จุด B จุด C และจุด D จะพบว่าที่
 - ก. จุด B มีความเร็วช้ากว่าทั้งจุด C และจุด D
 - ข. จุด B มีความเร็วน้อยกว่าจุด C แต่มากกว่าจุด D
 - ค. จุด B มีความเร็วมากกว่าจุด C แต่ช้ากว่าจุด D
 - ง. จุด B มีความเร็วมากกว่าทั้งจุด C และจุด D
 - จ. ทั้งสามจุดมีความเร็วเท่ากัน
3. นอกจากที่ตำแหน่ง A และ I ซึ่ง slider มีความเร็วเป็นศูนย์แล้ว ยังมีจุดใดอีกบ้าง
 - ก. จุด H
 - ข. จุด E
 - ค. จุด G
 - ง. จุด D
 - จ. จุด F

รูป (2) แสดง kinematics diagram ของกลไก Whitworth Quick Return Mechanisms



รูป (2)

4. ความเร็วของจุด A จะมีค่าเท่ากับ

- ก. $(O2A) \omega_2$ มีทิศตั้งฉากกับ $O2A$ และชี้ไปทางซ้าย \leftarrow
- ข. $(O4A) \omega_4$ มีทิศตั้งฉากกับ $O4A$ และชี้ขึ้นบน \nearrow
- ค. $(O4A) \omega_4$ มีทิศตั้งฉากกับ $O4A$ และชี้ลง \downarrow
- ง. $(O4A) \omega_4$ มีทิศนานานกับระบบออกสูบเข้าหาจุด $O4$ \searrow
- จ. $(O2A) \omega_2$ มีทิศตั้งฉากกับ $O2A$ และชี้ไปทางขวา \rightarrow

5. ความเร่งสัมพัทธ์ระหว่างจุด A และจุด S ที่เรียกว่า coriolis acceleration มีค่าเท่ากับ

- ก. $2(vS - vA) \omega_2$ มีทิศตั้งฉากกับ $O2A$
- ง. $(O4A)(\omega_2 - \omega_4)$ มีทิศตั้งฉากกับ $O4A$
- ค. $(O2A)(\omega_2 - \omega_4)$ มีทิศตั้งฉากกับ $O2A$
- ง. $2(vS - vA) \omega_4$ มีทิศตั้งฉากกับ $O4A$
- จ. ศูนย์

7. Pneumatic Control

Refer to pneumatic circuit in Figure P-1, try the following questions:

1. What is the name of 1V2

- a. Flow control valve
- b. Check valve
- c. One way flow control valve
- d. 4/2-way directional control valve
- e. 3/2-way directional control valve

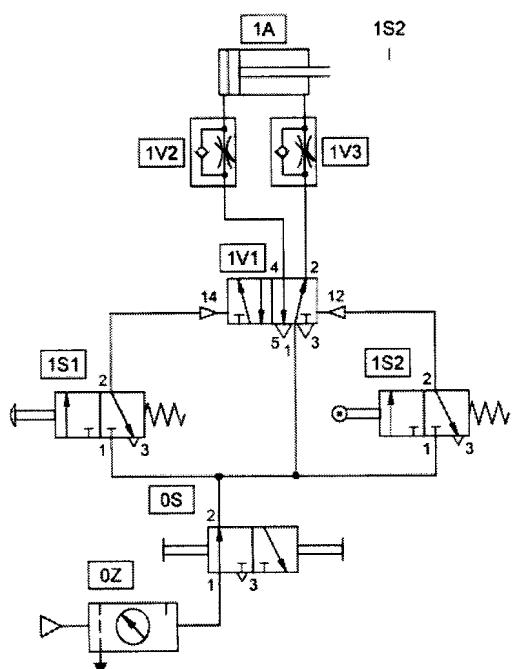


Figure P-1

2. What is the name of 0Z

- a. 4/2-way directional control valve
- b. 5/2-way directional control valve
- c. Service unit
- d. Filter
- e. Pressure guage

3. Pick the correct statement for the circuit.

- a. When push button valve 1S1 is operated, the piston 1A moves to the right and stops.
- b. When push button valve 1S1 is operated, the piston 1A fully extends and retracts automatically.
- c. When push button valve 1S1 is operated, the piston 1A moves forth and back repeatedly.
- d. 1V1 is a 2/5-way pilot operated directional control valve.
- e. No correct statement.

4. What is the main function of 0S?

- a. Generates compressed air.
- b. As a shut-off valve.
- c. As a directional control valve.
- d. As a flow control valve.
- e. No correct answer

5. What is the name of component 1A?

- a. Single acting cylinder.
- b. Single acting motor.
- c. Double acting cylinder.
- d. Single acting-spring return cylinder
- e. Double cushioned cylinder.

8. Hydraulic Control

1. Which statement is incorrect for the system in Figure H-1

- a. Pressure P_2 is greater than 60 bar.
- b. The piston remains at rest.
- c. No flow at rod end.
- d. Pressure P_2 is equal to 60 bar.
- e. No correct answer.

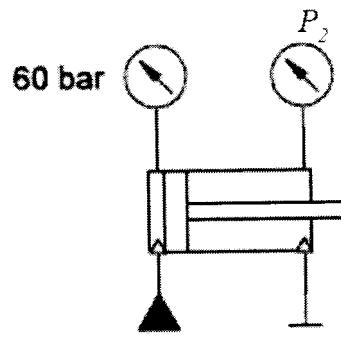


Figure H-1

2. Name 1V3 in Figure H-2

- a. Direction control valve
- b. Check valve
- c. 4/3-way DC valve
- d. Flow control valve
- e. Pressure relief valve

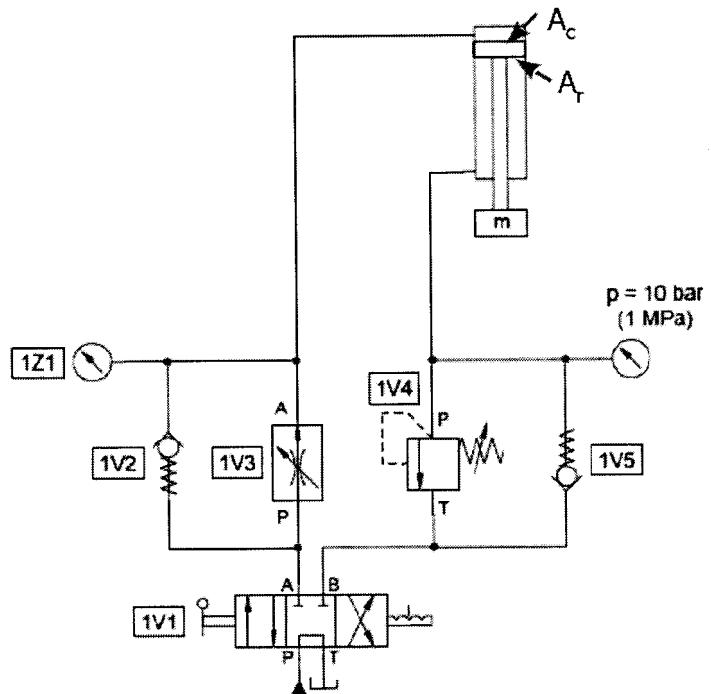


Figure H-2

3. Name 1V4 in Figure H-2

- a. Direction control valve
- b. Check valve
- c. 4/3-way DC valve
- d. Flow control valve
- e. Pressure relief valve

4. If $A_c : A_T = 2.5$, what is the reading at 1Z1 when the piston starts moving?

c r

- a. 25 bar
- b. 6.25 bar
- c. 4 bar
- d. 2 bar
- e. 10 bar

5. What is name of 1V1?
- One way flow control valve
 - Sequence valve
 - Unloading valve
 - 4/3-way directional control valve
 - 3/4-way directional control valve

9. Data Communication

- Arduino Software version ล่าสุดคือ
 - Arduino 1.0.1
 - Arduino 1.0.2
 - Arduino 1.0.3
 - Arduino 1.0.4
 - Arduino 1.0.5
- สามารถหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้สั่งการ Board Arduino จาก Arduino-Homepage (<http://www.arduino.cc/>) ได้จาก
 - Download Tab
 - Getting Started Tab
 - Learning Tab
 - Reference Tab
 - FAQ Tab
- Power Wire สีแดงจาก Servo Motor ต้องต่อ กับ Pin ใดบน Board Arduino
 - 2V pin
 - 5V pin
 - 10V pin
 - 15V pin
 - 20V pin

4. Signal Pin ที่เหลือของ Servo Motor ต้องต่อ กับ Pin หมายเลขใดบน Board Arduino
- ก. 5
 - ข. 6
 - ค. 7
 - ง. 8
 - จ. 9
5. จำนวน Servo Object ที่มากที่สุดที่สามารถใช้งานได้โดย Board Arduino มีทั้งหมด
- ก. 2
 - ข. 4
 - ค. 6
 - ง. 8
 - จ. 10

10. Data Acquistion Using Computer

1. คำสั่งใดใช้สั่งให้ Servo Motor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

- ก. myservo.write()
- ข. myservo.read()
- ค. myservo.go()
- ง. myservo.fix()
- จ. myservo.run()

2. ความหมายของ delay(15);

- ก. รอ 15 Microseconds ก่อนทำการคำสั่งก่อนหน้า
- ข. รอ 15 Milliseconds ก่อนทำการคำสั่งก่อนหน้า
- ค. รอ 15 Microseconds หลังทำการคำสั่งก่อนหน้า
- ง. รอ 15 Milliseconds หลังทำการคำสั่งก่อนหน้า
- จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

3. คำสั่งใดใช้พิมพ์ข้อมูลลง LCD

- ก. lcd.write()
- ข. lcd.fix()
- ค. lcd.set()
- ง. lcd.print()
- จ. lcd.go()

4. ข้อ ใดเป็นคำสั่งที่ผิดของ Function random

- ก. random(100)
- ข. random(20)
- ค. random(0,300)
- ง. random(0)
- จ. random()

5. loop() จัดอยู่ในกลุ่มใด

- ก. Variable
 - ข. Data Type
 - ค. Structure
 - ง. Function
 - จ. Utilities
-

ชื่อ-สกุล..... รหัส.....

กระดาษคำตอบ

วิชา 217- 302 Mechatronics Engineering Laboratory II

1. Power Eletronics I					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

6. Mechanisms					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

2. Power Eletronics II					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

7. Pneumatic Control					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

3. Counter and Decoder					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

8. Hydraulic Control					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

4. A/D and D/A Converter					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

9. Data Communication					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

5. PLC					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

10. Data Acquisition Using Computer					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					