


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบปลายภาค: ภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา: 2556

วันที่สอบ: 5 ตุลาคม 2556

เวลาสอบ: 9.00 – 12.00 น.

ห้องสอบ: หัวหุ่นยนต์, A400, A401, R201

ผู้สอน: อ.นพพณ อ.มิตรชัย และ อ.ทวีศักดิ์

รหัสวิชาและชื่อวิชา: 242-208 Digital Logic and Design

ทุจริตในการสอบ มีโทษขั้นต่ำ คือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริต และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

คำสั่ง: อ่านรายละเอียดของข้อสอบ และคำแนะนำให้เข้าใจก่อนเริ่มทำข้อสอบ

อนุญาต: เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ปากกา หรือดินสอ เข้าห้องสอบ

ไม่อนุญาต: หนังสือ หรือเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ และเอกสารใดๆ เข้าและออกห้องสอบ

เวลา: 3 ชั่วโมง (180 นาที)

คำแนะนำ

- ข้อสอบมี 7 หน้า (รวมใบปะหน้า) รวมทั้งหมด 9 ข้อ คิดเป็นคะแนน 35 %
- คำตอบส่วนใดอ่านไม่ออก จะถือว่าคำตอบนั้นผิด
- อ่านคำสั่งในแต่ละข้อให้เข้าใจก่อนลงมือทำ
- หากข้อใดเขียนตอบไม่พอ ให้เขียนเพิ่มเติมด้านหลังของหน้านั้นเท่านั้น

ชื่อ _____

รหัสนักศึกษา _____

1. จงออกแบบวงจรนับอะซิงโครนัส (Asynchronous Counter) โมดูล 11 (modulo-11) แบบนับลำดับ โดยใช้ J-K ฟลิปฟลอป แบบกระตุ้นด้วยขอบสัญญาณขาขึ้น (Positive-Edge Triggering) (2 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

 2. จากรูปที่ 2 เป็นวงจรนับ modulo-16 แบบเข้าจังหวะ (Synchronous Counter) จงออกแบบวงจรนับโมดูล 11 (modulo-11) แบบเข้าจังหวะ (4 คะแนน)



รูปที่ 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

 3. จากรูปที่ 3 (ก) เป็นวงจรรีจิสเตอร์เลื่อน (Shift Register) แบบอนุกรมเข้า/อนุกรมออก จงเขียนคลื่นสัญญาณเอาต์พุตที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุต ในรูปที่ 3 (ข) (2 คะแนน)




รูปที่ 3 (ก)




รูปที่ 3 (ข)

 4. จากรูปที่ 4 (ก) เป็นวงจรรีจิสเตอร์เลื่อนแบบอนุกรมเข้า/อนุกรมออก สองทิศทาง กำหนดให้ค่าที่เก็บอยู่ในรีจิสเตอร์เป็นเลขฐานสอง ที่มีค่าเท่ากับ 67 ในเลขฐานสิบ และสายสัญญาณ Data-in มีสถานะเป็น LOW จงเขียนคลื่นสัญญาณเอาต์พุตที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุต ในรูปที่ 4 (ข) (2 คะแนน)



รูปที่ 4 (ก)

 


รูปที่ 4 (ข)

5. จงออกแบบ Synchronous Counter จาก state diagram ในรูปที่ 5

(7 คะแนน)

รูปที่ 5

 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. นักศึกษาจงตอบปัญหาข้างล่างจากโค้ดต่อไปนี้ (5 คะแนน)

```
line1 module ShiftReg(Outs, Ins, Clk, CLr, Set, Shr, Shl);  
line2     parameter Size =8;  
line3     parameter MSB =Size-1;  
line4     output[MSB:0] Outs; reg[MSB:0] Outs;  
line5     input [MSB:0] Ins;  
line6     input Clk, Clr,  
  
line7     initial  
line8         Outs =0;  
  
line9     Always @(posedge CLK)  
line10        If (Clr ==1) Outs =0  
line11         else if (Set ==1) Outs = {Size{1'b1}};  
line12         else if (Shl == 1) Outs = Outs << 1;  
line13         else if (Shr == 1) Outs = Outs >> 1;  
line14         else Outs = Ins;  
line15     endmodule
```

6.1) code ดังกล่าวเป็นการเขียนโมเดลแบบไหน

.....

6.2) จงวาดรูป block diagram ที่แสดงถึงการเชื่อมต่อของสัญญาณ ทุกขาสัญญาณ

.....
.....
.....
.....

6.3) จงอธิบาย code ใน line 4

.....

6.4) จงอธิบาย code ใน line 7,8

.....
.....

6.5) จงอธิบาย code ใน line 9

.....

6.6) จงอธิบาย code ใน line 10,11

.....
.....

6.7) จงอธิบาย code ใน line 12,13


.....
.....

7. จงออกแบบวงจรอะซิงโครนัส นับ 7 ด้วยภาษา Verilog (6 คะแนน)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. จากวงจร PAL ดังรูปที่ 8 กำหนดใช้เครื่องหมาย 'X' แสดงการเชื่อมต่อ

(4 คะแนน)

 

รูปที่ 8

จงลดรูปสมการและโปรแกรม PAL สำหรับ

8.1) $X = A\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$

8.2) $Y = A\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9. จงออกแบบวงจรตอจิก โดยใช้ PAL16L8 จากสมการบูลีน ดังนี้

(3 คะแนน)

$$F_1(A, B, C, D) = \sum m(0,2,8,10,12,13,15)$$

$$F_2(A, B, C, D) = \sum m(3,10,11,13,14,15)$$

$$F_3(A, B, C, D) = \sum m(0,2,3,7,8,10,11)$$

หมายเหตุ :: ยกตัวอย่าง $\sum m(0,1,2) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D}$ เป็นต้น

.....

.....

.....

.....

.....

PAL16L8

