

210-212

ชื่อ รหัสประจำตัว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2556

สอบวันที่ 11 ตุลาคม 2556

เวลา 13.30 - 16.30 น.

วิชา 210-212 Network and Linear Systems Analysis

ห้องสอบ S101

คำแนะนำ

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 9 ข้อ รวม 10 หน้า ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. ควรทำข้อสอบด้วยความมีสติ ไม่ตีนเต้นหรือประมาทจนเกินไป
3. อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณ(อนุญาตให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าไปได้) และเครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบได้
4. การสอบเป็นแบบปิดตำรา
5. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาสำหรับการเขียนคำตอบ

ผู้ออกข้อสอบ : ผศ. สุนทร ปิยรัตนวงศ์


ข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
เต็ม	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
ได้										

ชื่อ _____


รหัสประจำตัว _____

ข้อ 1 จงหาค่ารูปกราฟที่ดีที่สุดของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง โดยไม่ต้องกำหนดตัวแปรใดๆ ในรูปทั้งสิ้น


(ก)

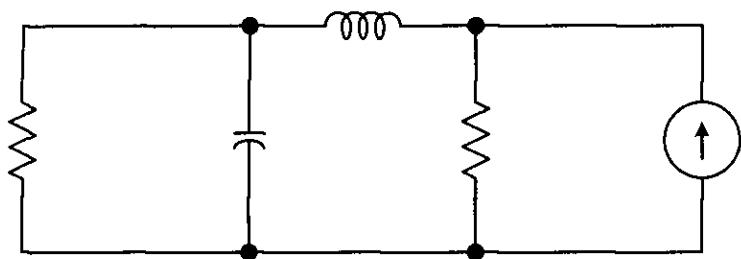


(ข)

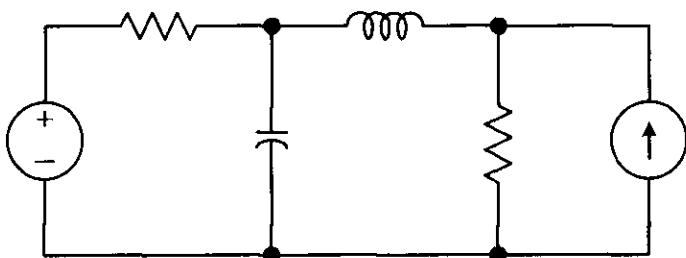



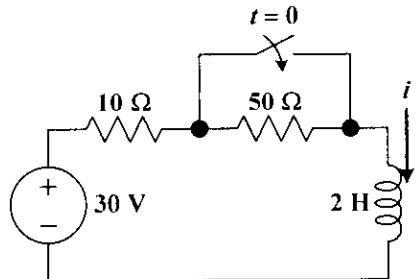
ข้อ 2 จงวิเคราะห์หาผลตอบสนองแบบซีโร-สเตทและแบบซีโร-อินพุท ของผลตอบสนอง i ของวงจรไฟฟ้า ในรูปข้างล่าง เมื่อเวลา $t > 0$



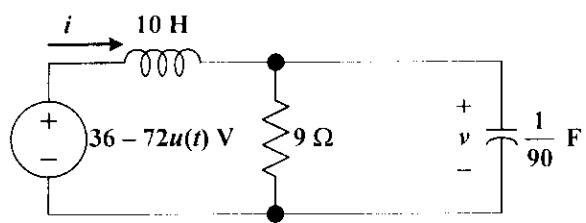
ข้อ 3 จงสร้างสมการแบบนอร์มอลของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง ถ้ากำหนดให้ตัวแปรสถานะมีการเรียงลำดับดังนี้ : i, v



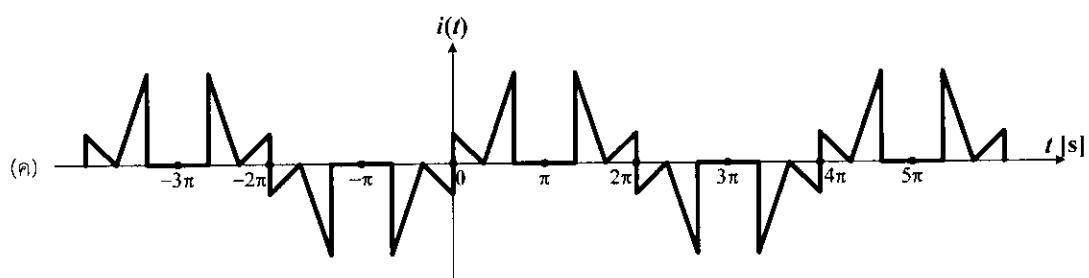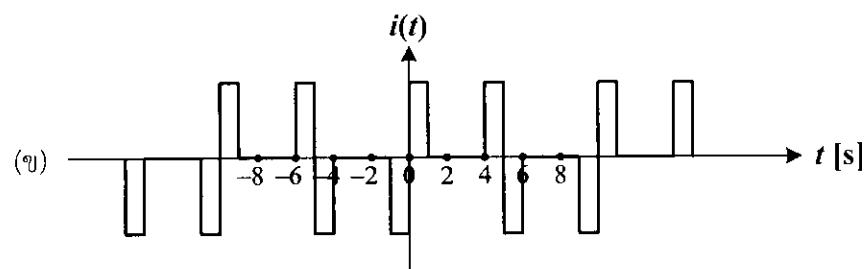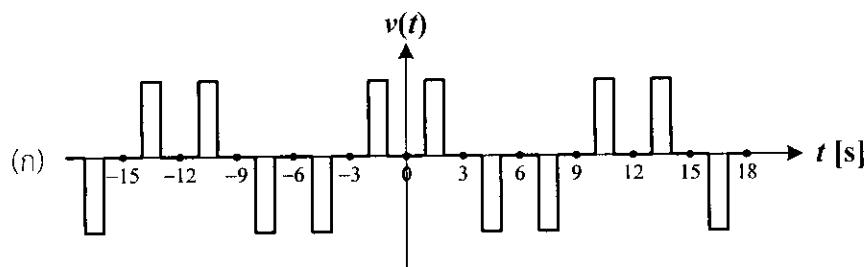
ข้อ 4 จงวิเคราะห์หาค่าคงที่ความถี่มูลฐาน และตรวจสอบสัญญาณต่อไปนี้ว่ามีการสมมาตรแบบใด



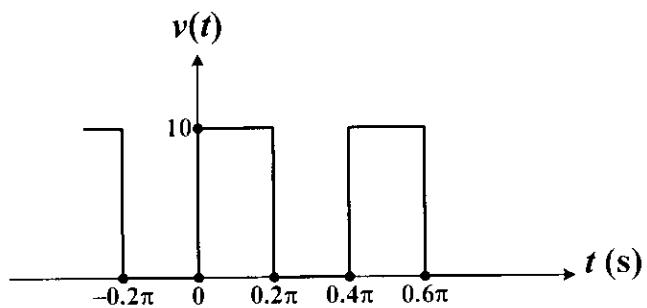ข้อ 5 จงพิสูจน์ว่า ผลลัพธ์ของสัญญาณแรงดัน $v(t)$ ในรูปข้างล่าง ตั้งแต่ $t = 0$ ถึง 5



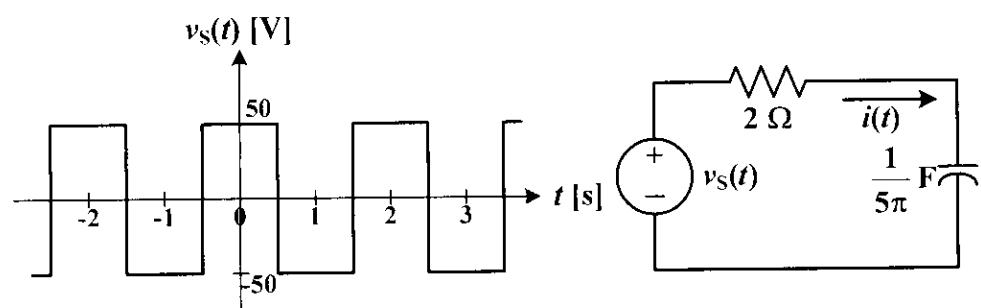ข้อ 6 จงวิเคราะห์หาผลตอบสนองกระแสตามแหล่งจ่าย $i(t)$ สำหรับอนุกที่ 5 ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง



210-212	ชื่อ รหัสประจำตัว
---------	-------------------------------

ข้อ 7 จงวิเคราะห์หา $\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{10}{2+j3\omega-\omega^2}\right\}$

คําแนะนำ : $\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a+j\omega}$

210-212	ชื่อ รหัสประจำตัว
---------	-------------------------------

ข้อ 8 วงจรเชิงเส้นวิเคราะห์ที่ไม่มีพลังงานเก็บสะสมในขณะเริ่มต้นอยู่เลย ผลตอบสนองอิมพัลส์ของวงจร มีค่าเท่ากับ $2u(t)$ ถ้าป้อนสัญญาณอินพุทให้แก่วงจร $x(t) = 5[u(t) - u(t-1)]$ จงวิเคราะห์หาผลตอบสนองเอาท์พุท $y(t)$ ของวงจร เมื่อ $0 < t < 1$ โดยใช้สมการ $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z)h(t-z)dz$

ข้อ 9 จงใช้เทคนิคการแปลงฟูริเยร์วิเคราะห์หาผลตอบสนอง $v_o(t)$ ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง

คำแนะนำ : $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ และ $\mathcal{F}\{e^{-at} u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega}$

