

## มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 5 มีนาคม 2557

เวลา 13.30-16.30 น.

วิชา 210-212 Network and Linear Systems Analysis

ห้องสอบ S817

212-212 Network and Linear Systems Analysis

คำแนะนำ


1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 9 ข้อ รวม 10 หน้า ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. ควรทำข้อสอบด้วยความมีสติ ไม่ตีนเต้นหรือประมาทจนเกินไป
3. อนุญาตให้นำเครื่องเขียนและเครื่องคำนวณทุกชนิด(อนุญาตให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าไปได้) เข้าห้องสอบได้
4. การสอบเป็นแบบปิดตำรา
5. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาสำหรับการเขียนคำตอบ

ผู้ออกข้อสอบ : ผศ. สุนทร ปิยรัตนวงศ์


ข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
เต็ม	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135
ได้										

ชื่อ \_\_\_\_\_ รหัสประจำตัว \_\_\_\_\_

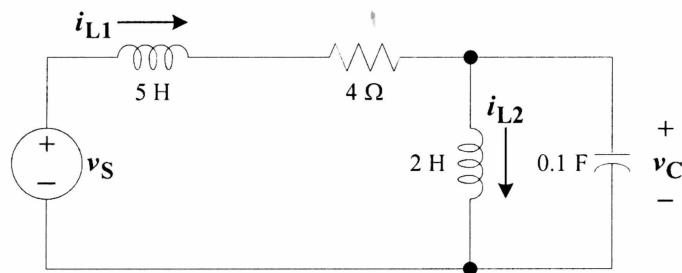ข้อ 1 จงเขียนสมการนอร์มอลรูปเมตริกซ์ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง ถ้ากำหนดให้เรียงลำดับตัวแปรสถานะ  
ดังนี้ :  $i_{L1}, i_{L2}, v_C$




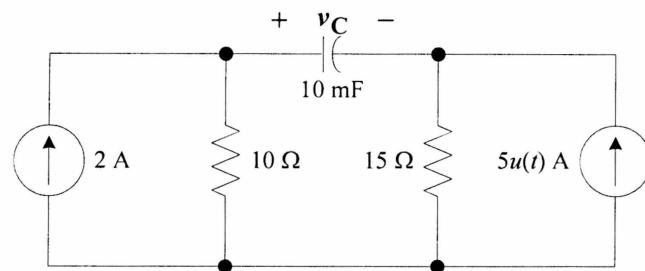ข้อ 2 จงวิเคราะห์หาผลตอบสนองแบบซีโร-สเตท ของ  $v_C(t)$  เมื่อเวลา  $t > 0$




ข้อ 3 จงวิเคราะห์หา สเกลาร์-ไทร์ฟังก์ชัน ของวงจรไฟฟ้าที่มี ซิสเต็มเมตริกซ์ เท่ากับ  $\begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -3 & -12 \end{bmatrix}$

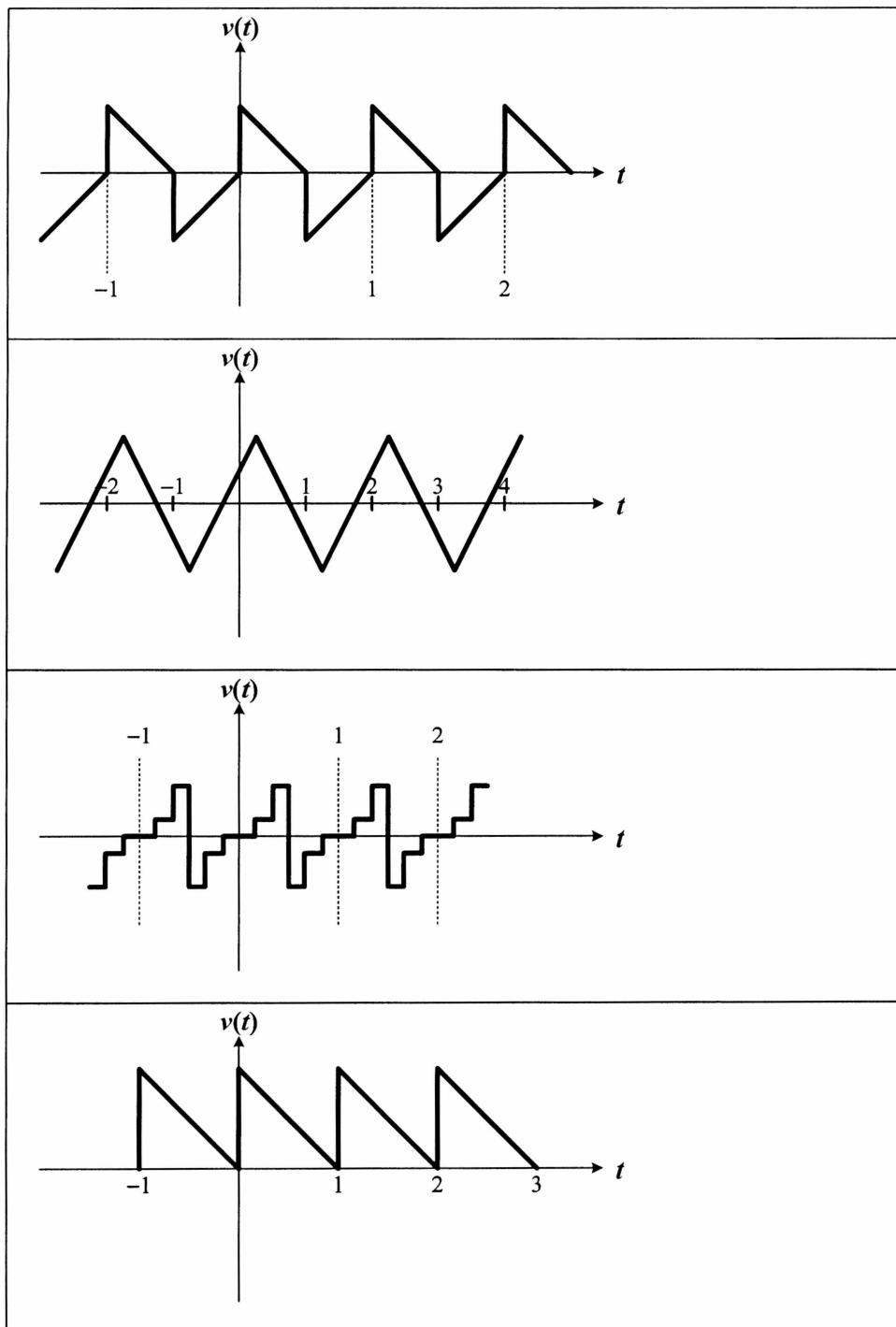
ข้อ 4 จงวิเคราะห์หาค่าคงที่ความถี่มูลฐาน และตรวจสอบการสมมาร์ของสัญญาณแรงดันในรูปข้างล่าง



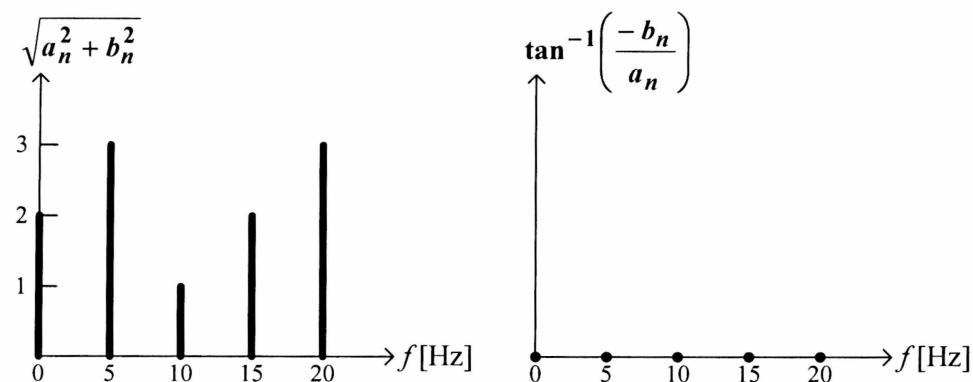ข้อ 5 จงวิเคราะห์หาอนุกรมฟูรีเยร์รูปตรีโกณของสัญญาณแรงดันที่มีสเปกตรัมดังแสดงในรูปข้างล่าง



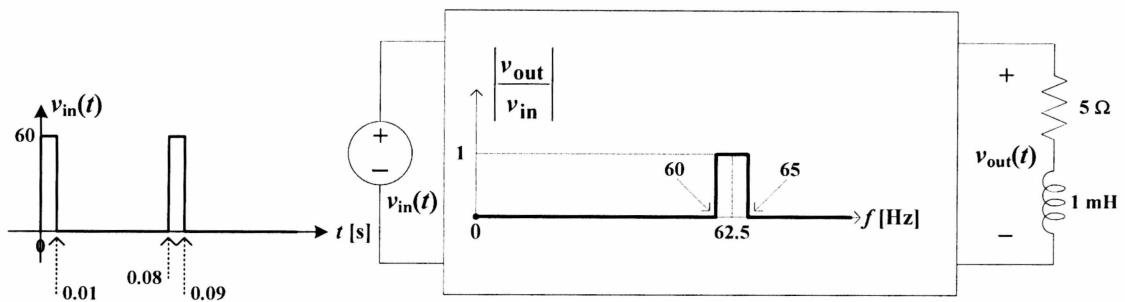ข้อ 6 จงวิเคราะห์หาแรงดัน  $v_{\text{out}}(t)$  โดยใช้อนุกรมพิเรย์รูปเชิงซ้อน



210-212 , 212-212

ชื่อ ..... รหัสประจำตัว .....

ข้อ 7 จงวิเคราะห์หาผลการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณ  $f(t) = u(t) - u(t-1)$

210-212 , 212-212	ชื่อ ..... รหัสประจำตัว .....
-------------------	-------------------------------

ข้อ 8 ถ้าวงจรเชิงเส้นมีสัญญาณอินพุท  $x(t) = 5[u(t) - u(t-1)]$  และมีผลตอบสนองอิมพัลส์  $h(t) = 2u(t)$  จะ

วิเคราะห์หาสัญญาณเอาท์พุท  $y(t)$  ของวงจรนี้โดยใช้สมการ  $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z)h(t-z)dz$

ข้อ 9 จงใช้หลักการแปลงฟูริเยร์วิเคราะห์หาค่า  $v_0(t)$  ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง

$$\text{กำหนดให้ } \mathfrak{I}\{e^{-at} u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega}$$

