

## มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

## คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2557

วิชา 212-435 Communication Electronics

ประจำปีการศึกษา 2557

เวลา 09.00-12.00 น.

ห้อง S201

คำสั่ง

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเครื่องเขียนและเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
3. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาได้ในการเขียนคำตอบ


ถ้าไม่ได้มีการกำหนดเป็นการเฉพาะสมมติให้สายส่งที่ใช้ไม่มีการสูญเสีย (lossless transmission line)

ผู้ออกข้อสอบ: นาย ภาณุมาส คำสัตย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ทำการวิเคราะห์เพื่อหาผลตอบสนองของแรงดัน  $v(d, t)$  และกระแส  $i(d, t)$  ณ ตำแหน่ง  $d$  ใดๆ (ที่วัดจาก โอลด์  $Z_L$ ) และที่เวลา  $t$  ใดๆ จากการกระตุ้นสายส่งแบบที่ไม่มีการสูญเสียด้วยสัญญาณไซน์  $v_s(t) = A \cos(\omega_0 t)$  ดังแสดงในรูปที่ 1.1 (ไม่จำเป็นต้องแก้สมการหาค่าคงที่ที่เกิดจาก boundary conditions) สมมติให้สายส่งมี ค่าความแทรกซึ่ง  $L$  H/m (ค่าตัวหนึ่งยานำต่อความยาว) และค่าตัวเก็บประจุ  $C$  F/m (ค่าตัวเก็บประจุต่อความ ยาว)

(15 คะแนน)

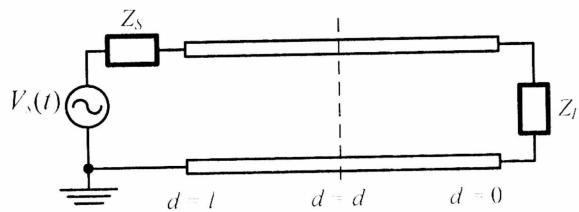

รูปที่ 1.1


2. จงพิสูจน์สมการของสัมประสิทธิ์การสะท้อน  $\Gamma_m(d)$  ที่ตำแหน่ง  $d$  ได้ในรูปที่ 1.2 ว่าเป็นไปตามสมการ

$$\Gamma_m(d) = \frac{V^-(d)}{V^+(d)} = \frac{Z_m(d) - Z_0}{Z_m(d) + Z_0} \quad (1.1)$$

โดยที่อิมพีเดนซ์ จุด conductor ยาว  $l$  คือ  $Z_c$

$$Z_m(d) = \frac{V(d)}{I(d)} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)} \quad (1.2)$$

(10 คะแนน)

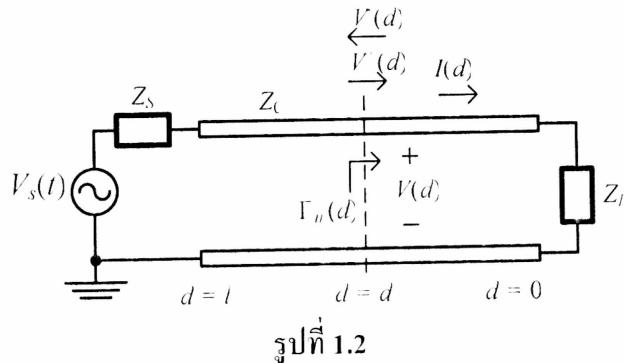


3. ให้ใช้ spectrum diagram และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อพิสูจน์ว่า การคูณสัญญาณสามารถนำไปใช้เพื่อย้ายสัญญาณจากย่านความถี่ต่ำไปสูงและจากย่านความถี่สูงไปต่ำได้ รวมถึงแสดงการนำไปใช้ในระบบรับ-ส่ง ไร้สาย

(10 คะแนน)

4. จากร่างในรูปที่ 1.5 ให้ทำการพิสูจน์โดยการวิเคราะห์แบบ large-signal analysis เท่านั้น ว่าทำไงจะรังสรรค์ความสามารถนำมาใช้เป็นวงจร mixer ทั้งแบบ up conversion หรือ down conversion ได้

(10 คะแนน)

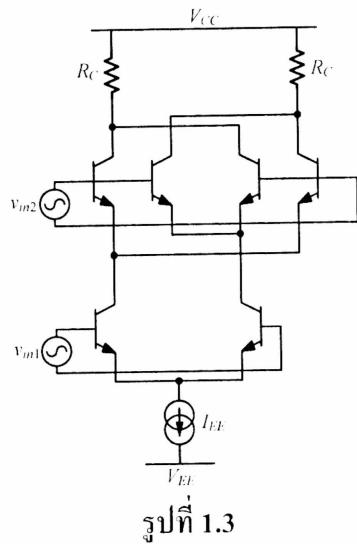

5. พิสูจน์ความสัมพันธ์อัตราขยาย  $v_{out}/v_{in}$  ของ two-port network ในรูปที่ 1.6 ว่าเป็นดังสมการ

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{s_{21}(1 + \Gamma_L)}{(1 - s_{22}\Gamma_L)(1 + s_{11}) + s_{21}s_{12}\Gamma_L} \quad (1.3)$$

(10 คะแนน)

