

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2557

วิชา 210-212 Network and Linear Systems Analysis

212-212 Network and Linear Systems Analysis

ประจำปีการศึกษา 2557

เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องสอบ R200, S817

คำแนะนำ

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 9 ข้อ รวม 11 หน้า ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. ควรทำข้อสอบด้วยความมีสติ ไม่ตื่นเต้นหรือประมาทจนเกินไป
3. อนุญาตให้เขียนเครื่องคำนวณ(อนุญาตให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าไปได้) และเครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบได้
4. การสอบเป็นแบบปิดตำรา
5. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาสำหรับการเขียนคำตอบ

ผู้ออกข้อสอบ : ผศ. สุนทร ปิยรัตนวงศ์

ข้อ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	รวม
เต็ม	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90
ได้										


ชื่อ _____ รหัสประจำตัว _____

ตารางผลการแปลงฟูริเยร์


$f(t)$	$F(j\omega)$	$f(t)$	$F(j\omega)$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$	k	$2\pi k \delta(\omega)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	$\cos \omega_0 t$	$\pi \delta(\omega + \omega_0) + \pi \delta(\omega - \omega_0)$
$e^{+j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	$\text{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{-j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega + \omega_0)$	$u(t)$	$\pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$

ข้อ 1 จงวาดรูป Normal tree ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง


(ก)

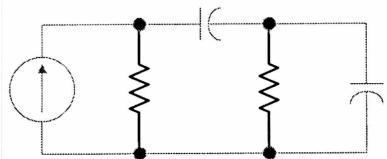


(ก)

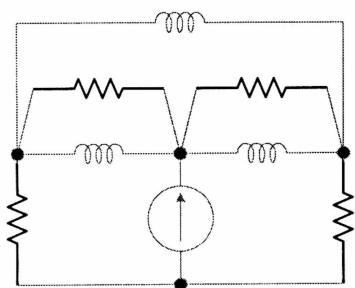


(ค)

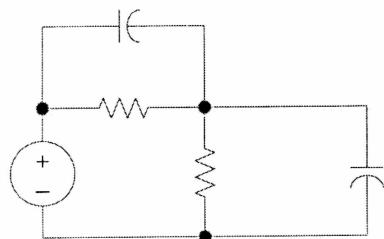

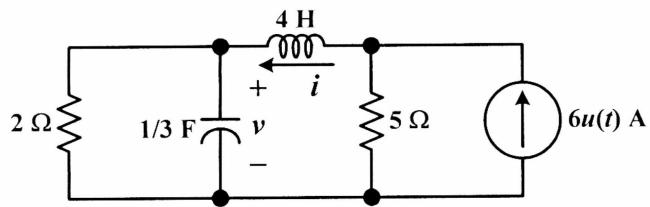ข้อ 2 จงสร้างสมการแบบ Normal form รูปเมตริกซ์ ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง ถ้ากำหนดให้เรียงลำดับตัวแปรสถานะดังนี้ : v , i




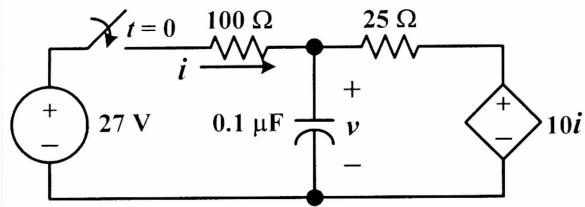ข้อ 3 จงวิเคราะห์หาผลตอบสนอง $v(t)$ แบบ Zero-input response และ Zero-state response เมื่อ $t > 0$ ของวงจรไฟฟ้าในรูปข้างล่าง ถ้ากำหนดให้ $v(0) = 0$




ข้อ 4 จงวิเคราะห์หาค่าคงที่ความถี่มูลฐาน และตรวจสอบว่าสัญญาณไฟฟ้า $f(t)$ ในรูปข้างล่าง มีการสมมาตรแบบใด


(ก)

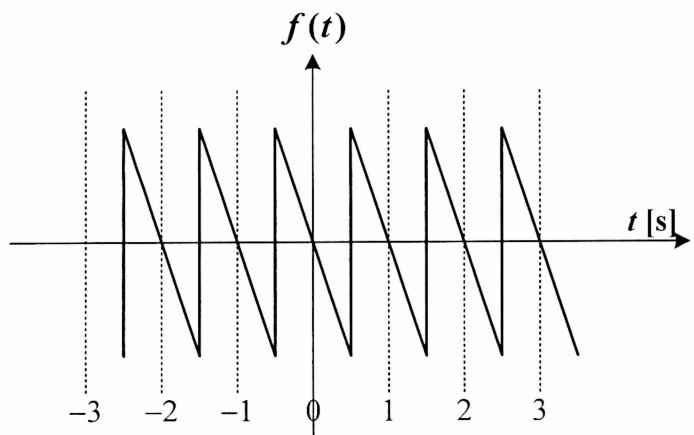


(ข)

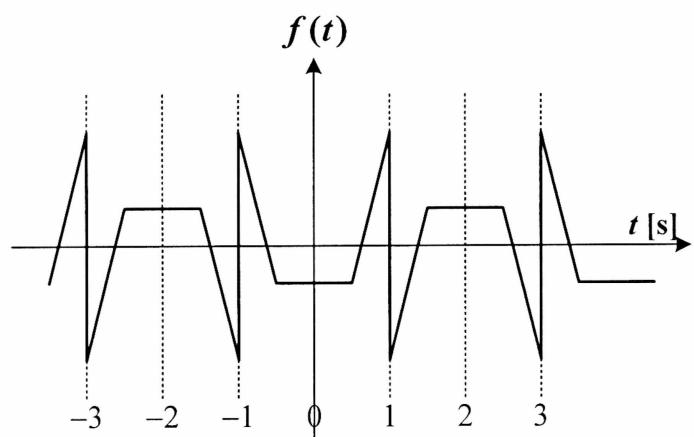


(ก)

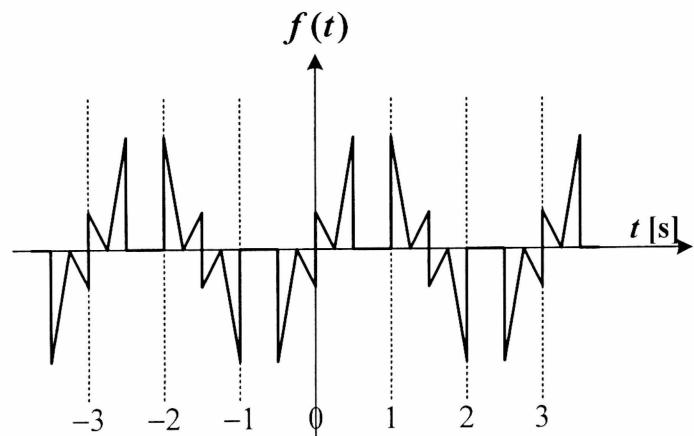

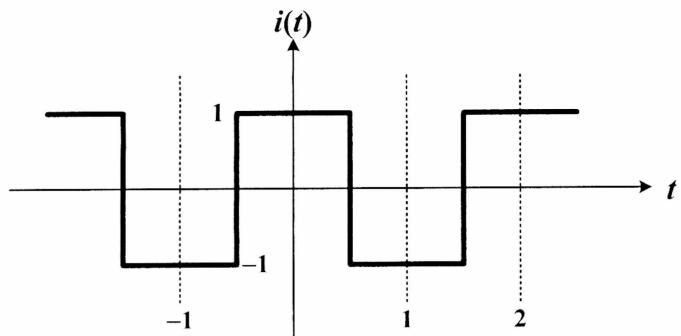
- ข้อ 5 (ก) จงกระจายสัญญาณกระแสในรูปข้างล่างออกเป็นอนุกรมพูริเยร์รูปตรีโกณ
(ข) จงวิเคราะห์หาาร์มอนิกที่ 6 และอาร์มอนิกที่ 9 ของสัญญาณกระแสนี้



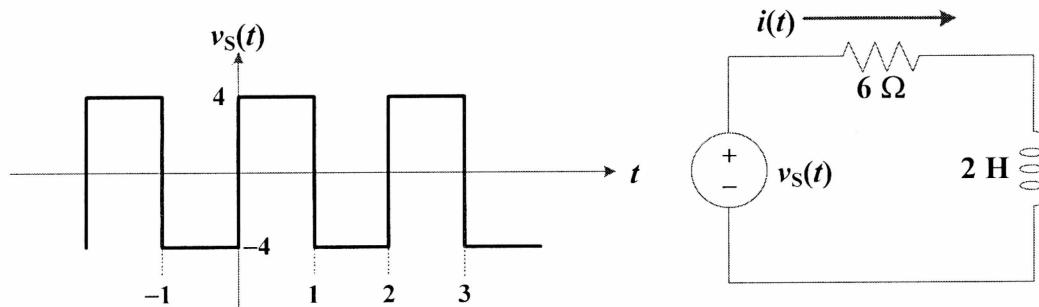ข้อ 6 จงวิเคราะห์หาอาร์มอนิกที่ 5 ของกระแส $i(t)$ ในวงจรรูปข้างล่าง โดยประยุกต์ใช้อนุกรมพูริเยร์รูปตรีgon



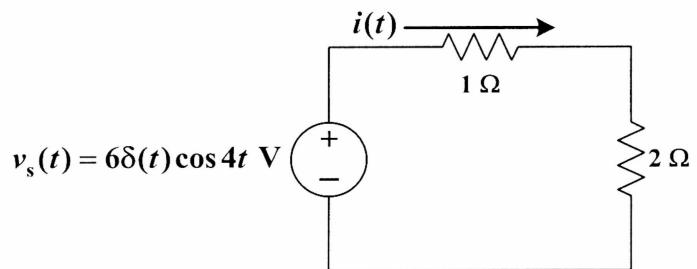ข้อ 7 จงวิเคราะห์หาผลตอบสนอง $i(t)$ ในโดเมนความถี่ ω



ข้อ 8 ถ้าปั่นสัญญาณอินพุท $x(t) = u(t+1) - u(t-2)$ ให้แก่วงจรเชิงเส้นวงจรซึ่งมีผลตอบสนองอิน-

พลส์ $h(t) = 2e^{-t}u(t)$ จงวิเคราะห์หาเอาท์พุท $y(t)$ ของวงจร กำหนดให้วิเคราะห์โดยใช้สมการ

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^t x(z)h(t-z)dz$$

ข้อ 9 (ก) ถ้าป้อนสัญญาณอิมพัลส์ $\delta(t)$ ทางด้านอินพุทของวงจร ปรากฏว่าเอาท์พุทของวงจรจะมีค่า

$e^{-4t} u(t)$ จงวิเคราะห์หาค่า system function ของวงจรนี้

(ข) ถ้าป้อนสัญญาณ $e^{-t} u(t)$ ทางด้านอินพุทของวงจร จงวิเคราะห์หาค่าเอาท์พุทของวงจรนี้