

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอนปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 13 ธันวาคม 2557

เวลา 09.00น-12.00น

วิชา 212-435 Communication Electronics

ห้อง A401

คำสั่ง

1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. อนุญาตให้นำเข้าไฟเครื่องเบียนและเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
3. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาได้ในการเขียนคำตอบ
4. ให้เขียนคำตอบในสมุดคำตอบเท่านั้น

ถ้าไม่ได้มีการกำหนดเป็นการเฉพาะสมมติให้สายส่งที่ใช้ไม่มีการสูญเสีย (lossless transmission line)

ผู้ออกข้อสอบ: นาย ภานุมาศ คำสัตย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ทำการวิเคราะห์เพื่อออกแบบหา matching network ที่ทำจาก transmission line ที่มี  $z_0 = 50 \text{ Ohm}$  เพื่อเปลี่ยน load ที่มีค่า  $100 + j200 \text{ Ohm}$  ไปเป็นออมพีแคนช์ค่า  $50 \text{ Ohm}$  (ทำงานที่ความถี่ใดๆ ความถี่ที่นี่เท่านั้น) ให้คำตอบอยู่ในรูปความยาวสายสั้นที่มีค่าเป็นจำนวนเต่าของความยาวคลื่น ( $\lambda$ ) ที่สนใจ

แนวทาง: ต่อ transmission line เข้ากับ load ก่อนแล้วจึงต่อ open หรือ short stub แบบ shunt หรือ (ใช้ Smith Chart ช่วยจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น)

2. ให้ใช้ spectrum diagram และหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อพิสูจน์ว่า วงจรกรองที่ใช้ในย่านความถี่ IF ไม่สามารถช่วยขัดสัญญาณแทรกสอดที่มาจากการสัญญาณเงา (image signal) ในย่านความถี่ RF ได้พร้อมทั้งให้เสนอโครงสร้างภาครับที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้

3. ให้ทำการพิสูจน์โดยการวิเคราะห์ว่างจร Low-Noise Amplifier (LNA) ที่ศึกษาในห้องเรียน ทำไม่ใช่สามารถใช้ inductor 2 ตัว และ capacitor 1 ตัว เพื่อทำการลด electronic noise ไปพร้อมกันกับการทำ impedance matching ได้ที่ความถี่เดียวกัน และที่ความถี่ดังกล่าวจะได้อัตราขยายสูงสุดหรือไม่ (สมมุติว่า load เป็นตัวต้านทานธรรมชาติ)

4. ให้แนบท้ายแสดงที่มาของวงจร LC oscillator โดยอาศัยมุนมองของระบบป้อนกลับซึ่งการจะเกิดการ oscillate ได้นั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ Barkhausen และจากวงจรที่นำเสนอให้แสดงเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการ oscillate ได้

5. ให้แสดงที่มาของวงจร LC oscillator (differential structure) โดยอาศัยนั้มของ  $LC$  tank ที่จะต้องมีการซัดเชยการสัญญาณที่เกิดจากตัวต้านทานแฝง และจากวงจรที่นำเสนอนี้ให้แสดงเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการ oscillate ได้