

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

เวลา 09.00-12.00น.


วิชา 212-530 Design and Analysis of Analog Integrated Circuits

ห้อง หัวหูน

## คำสั่ง

 1. ข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด 4 ข้อ มีทั้งหมด 9 หน้า ควรตรวจสอบก่อนลงมือทำ
2. อนุญาตให้นำเฉพาะเครื่องเขียนและเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ
3. อนุญาตให้ใช้ดินสอหรือปากกาที่ใดในการเขียนคำตอบ
4. ให้เขียนคำตอบในพื้นที่ว่างในตัวข้อสอบนี้ (ถ้าพื้นที่ไม่พอให้เขียนด้านหลังได้)

ถ้าไม่ได้กำหนดโดยเฉพาะสมมติให้วงจรสมมูลสำหรับสัญญาณขนาดเล็กของ MOSFET เป็นดังแสดงในรูปที่ 1.1



ผู้ออกข้อสอบ: นาย ภาณุมาศ คำสัตย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.

(ก) วาดรูปโครงสร้างทรานซิสเตอร์แบบ NMOS และ PMOS ที่อยู่รวมในเทคโนโลยีเดียวกันบน substrate ชนิด  $p$  พร้อมแสดง  $W, L$  ของทรานซิสเตอร์ที่นำออกแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้

(ข) บอกความแตกต่างทางฟิสิกส์ระหว่างทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (BJT) กับทรานซิสเตอร์แบบมอสเฟต (MOSFET) มาอย่างน้อย 4 ประการ

(ค) อธิบายว่าทำไมการไบอัสของ NMOS ด้วยแรงดันที่สูงกว่าแรงดันที่ขาสอสจึงทำให้ขนาด  $V_{TH}$  ของทรานซิสเตอร์ลดลง

(ง) สมมติให้ทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในย่าน triode และ strong inversion มีสมการความสัมพันธ์คือ

$$I_d = \mu_e C_{ox} \frac{W}{L} \left( (V_{gs} - V_{TH}) V_{ds} - \frac{V_{ds}^2}{2} \right) \quad (1.1)$$

ให้แสดงความเป็นไปได้ที่นำทรานซิสเตอร์ดังกล่าวมาใช้เป็นตัวต้านทานที่มองเข้าไประหว่างขอสกับเดรนของทรานซิสเตอร์ พร้อมทั้งพิสูจน์สมการของความต้านทานว่าเป็นเท่าใดสำหรับแรงดัน  $V_{ds}$  ที่มีค่าเล็กมาก

ตอบ ...

ตอบ ...

2. ให้ออกแบบวงจรขยายที่มีอัตราขยายสูงแบบ pseudo differential (คือวงจรที่คล้ายกับ differential pair แต่ไม่มี DC constant current source) สำหรับการใช้งานที่ไฟเลี้ยงต่ำ ด้วยเทคโนโลยีซิมอส (CMOS) โดยอาศัยเทคนิค common-mode feedback (CMFB) เพื่อตั้งแรงดันไบอัสที่เอาต์พุตให้ได้ค่าตามต้องการ (ให้แสดงการออกแบบพร้อมอธิบายหลักการ) แสดงรายละเอียดของการออกแบบวงจรให้ถึงระดับทรานซิสเตอร์ (transistor-level circuit design)

ตอบ ...

ตอบ ...

3. ให้นักศึกษา ทำการออกแบบวงจร common-source amplifier โดยใช้ NMOS 1 ตัวและความต้านทานค่าใดๆก็ได้

(ก) จากวงจรที่ออกแบบให้ นศ.หาอัตราขยายที่ขึ้นอยู่กับ ค่าความต้านทานที่ใช้ ตัวแปรต่างๆและขนาดของ NMOS ในการออกแบบอย่างไรบ้าง โดยใช้สมการ MOSFET จากข้อ (1)

(ข) ให้พัฒนางจรดังกล่าวเพื่อให้สามารถจัดสัญญาณ โหมดร่วมและขยายสัญญาณ โหมดต่างได้ โดยไม่ให้แหล่งจ่ายกระแสที่ แต่สามารถเพิ่ม NMOS ได้อีก 1 ตัว PMOS 2 ตัว และ ออปแอมป์อุดมคติ 1 ตัว


ตอบ ...

ตอบ ...

 4. จาก non-linear I-V characteristic ของ NMOS ในรูปที่ 1.3,


(ก) ถ้านำทรานซิสเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามรูปที่ 1.3 มาออกแบบวงจร differential amplifier ใช้ข้อมูลจากตารางในรูปที่ 1.3 ให้หาแรงดันคิซีที่ drains and sources ของ M1 และ M2 ในรูปที่ 1.3 (ไม่คิดผลของ channel-length modulation).

(ข) แรงดันที่ซอสที่ได้ในรูปที่ 1.3 จะได้เท่ากับเมื่อแรงดันที่เกตเป็น  $V_{g1} = V_{g2} = 1.5V$  หรือไม่? เพราะอะไร?



|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>VGS (V)</b> | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| <b>ID (mA)</b> | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |

 รูปที่ 1.2 MOS's I-V characteristic (ภาพกราฟไม่ถูกต้องตามสเกลแสดงให้เห็นแต่แนวโน้มเท่านั้น)



รูปที่ 1.3 Differential MOS amplifier



ตอบ ...