

ชื่อ _____ รหัส _____

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2551

วันที่ 21 ธันวาคม 2551

เวลา 13.30-15.30 น.

วิชา 217-461 การออกแบบระบบเมカทรอนิกส์

ห้อง A400

คำสั่ง

- ไม่อนุญาตให้นำหนังสือหรือเอกสารอื่นใดเข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกรุ่น
- ใช้ดินสอหรือปากกาทำข้อสอบก็ได้
- ใช้เวลาทำ 2 ชั่วโมง

ข้อสอบ จำนวน 4 ข้อ

ข้อ 1. _____ (10 คะแนน)

ข้อ 2. _____ (20 คะแนน)

ข้อ 3. _____ (30 คะแนน)

ข้อ 4. _____ (40 คะแนน)

รวม _____ (100 คะแนน)

ผศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

คำเตือน


หลักในภาคสอบ โถยน้ำแท่ง คือ
พักรถยนต์และปั้มน้ำในรายวิชาที่หลัก

1. (10 คะแนน)

จงระบุชนิดของสัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์ที่กำหนดมาว่าเป็น แบบดิจิทัล (digital) หรือ แอนะล็อก (analog)


- 1a) Potentiometer มีสัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบ
- 1b) Absolute encoder มีสัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบ
- 1c) Strain gage มีสัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบ
- 1d) Micro-switch มีสัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบ
- 1e) Force Sensing Resistor มีสัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบ

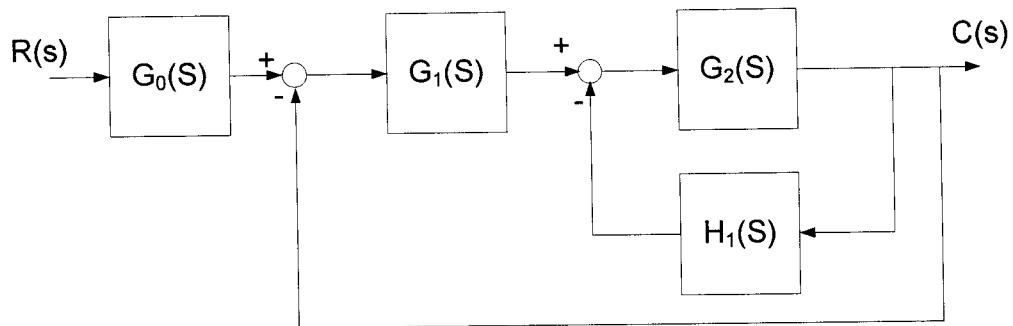2. (20 គេណនា) ចង្វម្ររវម block diagram នូវរបៀបទីកំហង់ធ្លាត់ និង ងារ transfer function $C(s)/R(s)$ នូវរបៀបនេះ



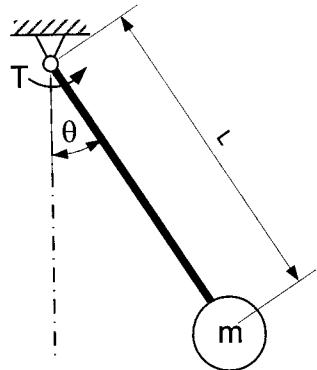3. (30 คะแนน)

3a) จงหาสมการการเคลื่อนที่ของระบบลูกตุ้ม (pendulum) ที่กำหนดมา




3b) เขียน block diagram แบบกระจายสำหรับการจำลอง (simulation) ด้วยโปรแกรม SIMULINK

โดยกำหนดให้ แรงบิดเป็นอินพุต และ ตำแหน่งเชิงมุมเป็นเอาต์พุต

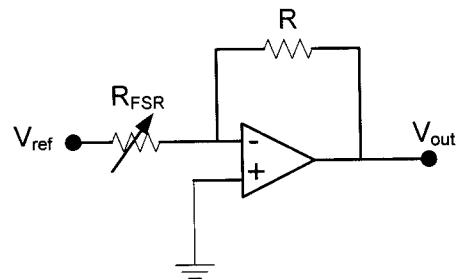4. (40 คะแนน)

4a) จงหาสมการกำกับระบบของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดมา



4b) จงหา transfer function ของระบบ เมื่อกำหนดให้ ความต้านทาน R_{FSR} เป็นอินพุต และ ศักย์ไฟฟ้า V_{out} เป็นเอาต์พุต

4c) เขียน block diagram สำหรับการจำลอง (simulation) ด้วยโปรแกรม SIMULINK โดยกำหนดให้ ความต้านทาน R_{FSR} เป็นอินพุต และ ศักย์ไฟฟ้า V_{out} เป็นเอาต์พุต