

กระดาษคำตอบ

วิชา 217-301 Mechatronics Engineering Laboratory I

1.Tension and Compression Test					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

5.Flow Measurement (Fluid Measurement)					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

Op-amp I : Linear Amplifier Circuits					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

2.Torsion Test					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

6.Microcontroller					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

Op-amp II : Differential and Instrumentation Amplifiers					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

3.Bending of Elastic Comp.					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

7.Logic Gate and Counter					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

4.Heat Transfer (conduction)					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

8.Single-state Transistor Amplifiers					
	ก	ข	ค	ง	จ
1					
2					
3					
4					
5					

**คณะกรรมการค่าตอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**

การสอบไล่ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2552

วันที่ 8 ตุลาคม 2552

เวลา 13.30-15.00 น.

วิชา 217-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีทรอนิกส์ 1

ห้อง R 300

คำสั่ง


1. ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ / ให้ทำในระยะเวลาคำตอบ
2. ข้อสอบแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก
3. ห้ามนำเอกสาร และเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

ผศ.ดร.เจริญยุทธ	เดช瓦豫กุล
รศ.ปัญญรักษ์	งามศรีตระกูล
ดร.สมชาย	แม่เชี้ยง
รศ.ดร.อู๊ดเกียรติ	คุป atan พันธ์
รศ.ไพรожน์	คีริตัน พันธ์
อ.ปรัมินทร์	เณรานัน พันธ์
ผศ.เลียง	คุบวร์ตัน พันธ์
อ.สุทธิอรรถ	สกุลญาณ พันธ์วิทยา
รศ.ปัญเจริญ	วงศ์กิตติศักดิ์
ผศ.ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่ง โรจน์
ผศ.คณฑิต	เจษฎ์พัฒนานัน พันธ์
ผู้ออกข้อสอบ	

ชื่อ-สกุล..... รหัส.....

Tension and Compression Test

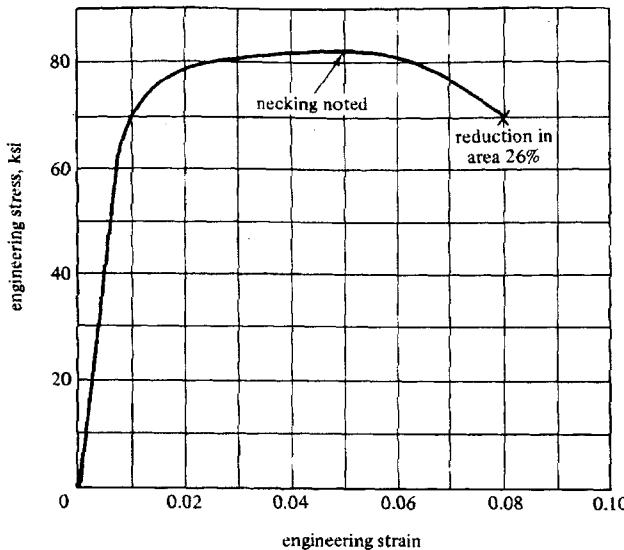1. จากกราฟคือผลการทดสอบ Tension Test ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง



- ก. Engineering strain มีหน่วยเป็น นิวตัน
 - ข. วัสดุที่ทดสอบน่าจะเป็นวัสดุเหนียว
 - ค. วัสดุที่ทดสอบน่าจะเป็นเหล็กกล่อง
 - ง. Engineering stress มีหน่วยเป็น กิโลนิวตันต่ำตรารางนิวตัน
 - จ. ผิดทุกข้อ
2. จากการผลการทดสอบในข้อที่ 1 elastic modulus มีค่าประมาณเท่าไร
- ก. 3,000 ksi
 - ข. 5,000 ksi
 - ค. 8,000 ksi
 - ง. 12,000 ksi
 - จ. 10,000 ksi
3. จากผลการทดสอบในข้อที่ 1 ค่า Ultimate Strength มีค่าประมาณเท่าไร
- ก. 75 ksi
 - ข. 82 ksi
 - ค. 60 ksi
 - ง. 40 ksi
 - จ. 55 ksi

4. ถ้าชิ้นงานทดสอบเป็นชิ้นงานหน้าตัดกลมรัศมี 3 มิลลิเมตร ต้องใช้แรงดึงเท่าไรเพื่อให้เกิดความดันในแนวแกนสูงสุด

ก. 900 lbf

ข. 301 lbf

ค. 4,000 lbf

ง. 3,100 lbf

จ. 401 lbf

5. จากข้อที่ 1 ค่าใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถหาได้จากการทดสอบ

ก. % of reduction area

ข. yield strength

ค. proportional limit

ง. ultimate strength

จ. hardness

Torsion Test

1. จากการทดสอบการบิดของอุปกรณ์นียน และทองเหลือง วัสดุใดมี proportional limit สูงกว่า

ก. ทองเหลือง

ข. อุปกรณ์นียน

ค. บอกไม่ได้

ง. เท่ากัน

จ. ไม่มีข้อใดถูก

2. การทดสอบการบิด (Torsion testing) เป็นวิธีที่ใช้วัดคุณสมบัติเชิงกลข้อใดของวัสดุได้โดยตรง

ก. Young's Modulus

ข. Poisson's ratio

ค. Polar shear city

ง. Shear Modulus

จ. Toughness

3. จากการทดสอบการบิดของอัลูมิเนียม และท่องเหลือง วัสดุใดมี shear modulus of rupture สูงกว่า

- ก. ท่องเหลือง
- ข. อัลูมิเนียม
- ค. บอคไม่ได้
- ง. เท้ากัน
- จ. ไม่มีข้อใดถูก

4. ถ้าต้องการบิดเพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ที่มี shear modulus (G) เท่ากับ 2×10^7 psi ให้เกิดความเครียด(strain)เท่ากับ 10^{-3} จะต้องใช้ทอร์คประมาณเท่าไร? (polar moment of inertia ของหน้าตัดวงกลมเท่ากับ $\pi d^4/32$)


- ก. 1500 in.-lbs.
- ข. 3000 in.-lbs.
- ค. 15,000 in.-lbs.
- ง. 30,000 in.-lbs.
- จ. 150,000 in.-lbs.

5. ผลคูณของ shear modulus (G) กับ polar moment of inertia (J) หารด้วยความยาว (L) เรียกว่า

- ก. Flexural rigidity
- ข. Young's modulus
- ค. Torsional rigidity
- ง. Polar shear city
- จ. Shear product


Bending of Elastic Comp.

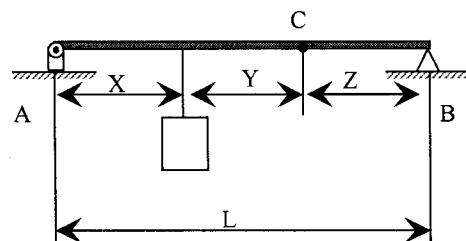1. ข้อใดเป็น Moment Diagram ของคานที่วางไว้ดังรูป




รูปที่ 1


II.

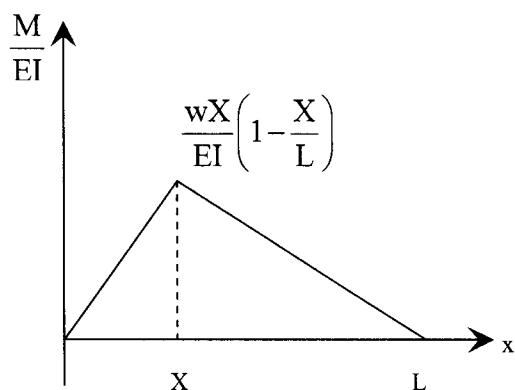


III.

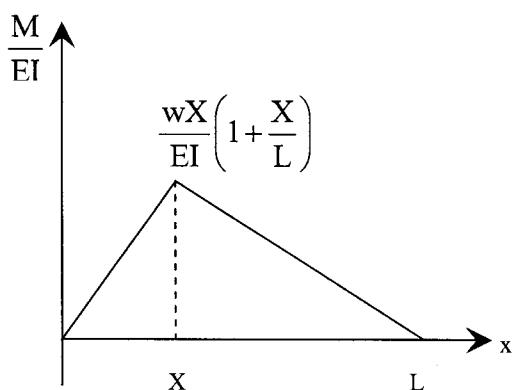


IV.

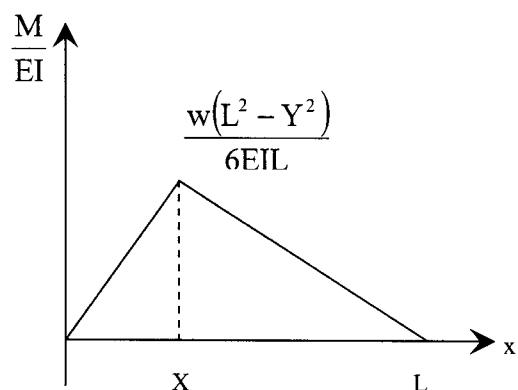

๔.

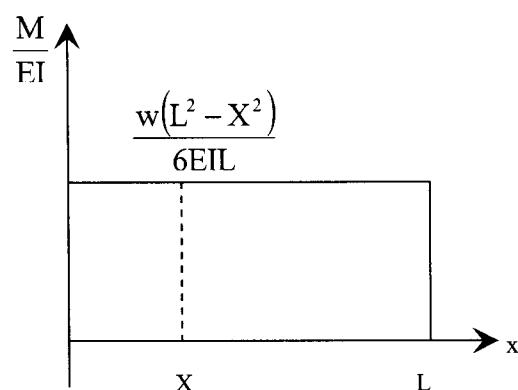

๕.

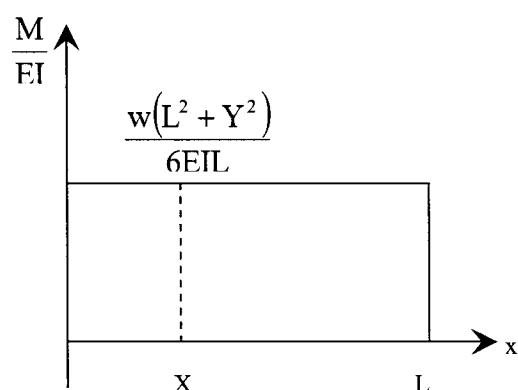

2. จากรูปในข้อที่แล้วจะหาค่าโนเมนต์ที่จุด C

ก. $wX\left(\frac{1}{L}(X+Y)\right)$

ก. $wX\left(1+\frac{1}{L}(X-Y)\right)$

ก. $wX\left(1-\frac{1}{L}(X+Y)\right)$

ก. $wX\left(1-\frac{1}{L}(X-Y)\right)$

ก. $wX\left(1+\frac{1}{L}(X+Y)\right)$

3. จากการทดลองได้ผลการทดลองดังแสดงไว้ในตาราง จงหาค่าความชัน ของจุด C (θ_c) โดย

$$X = 2 \text{ m}, Y = 4 \text{ m}, L = 8 \text{ m} \text{ และ } w = 16 \text{ kN}$$

w (kN)	θ_c (rad)
2	0.0017
4	0.0034
6	0.0055
8	0.0070
10	0.0090

ตารางแสดงผลการทดลองในรูปที่ 1

เมื่อ $X = 4 \text{ m}, Y = 2 \text{ m}$ และ $L = 8 \text{ m}$

ก. 0.0047

ข. 0.0071

ค. 0.0094

ง. 0.0141

จ. 0.0280

4. จากรูปที่ 1 ถ้าให้ค่าความชันที่จุด A , $\theta_A = \frac{wX(L^2 - X^2)}{6EIL}$ จากทฤษฎี Moment Area Method

$$\theta_{B/A} = \int_A^B \frac{M}{EI} dx \text{ หาค่าความชันที่จุด C } (\theta_c)$$

ก. $\frac{wXZ^2}{2EIL}$


ข. $\frac{wXZ(X + Y)}{2EIL}$

ค. $\frac{wX(L - X)(2L - X)}{6EIL} - \frac{wXZ^2}{2EIL}$

ง. $\frac{wX(L^2 - X^2)}{6EIL} - \frac{wXZ^2}{2EIL}$

จ. $\frac{wX(L^2 + X^2)}{6EIL} - \frac{wXZ^2}{2EIL}$

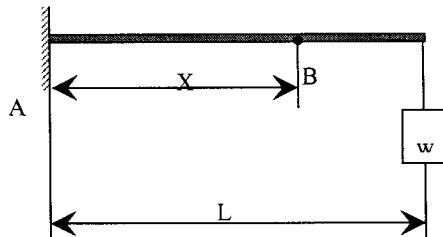5. จากข้อ 4 ถ้าใช้ค่านอันเดิม โดยให้น้ำหนักของ $w = 16 \text{ kN}$ และจัดการทดลองดังรูปที่ 2 ให้หา
ระยะ กอ่งที่จุด B เมื่อ $X = 4 \text{ m}$ และ $L = 8 \text{ m}$



รูปที่ 2

ก. 0.4152 m

ข. 0.8304 m

ค. 0.2076 m

ง. 0.0752 m

จ. 0.1504 m

Heat Transfer (conduction)

1. ในกรณีที่แห่งโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่คงที่ หากมีการถ่ายเทความร้อน จะมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิต่อระบบทางจะเป็นอย่างไร
 - ก. แปรผันตามพื้นที่หน้าตัด
 - ข. แปรผันตามพื้นที่หน้าตัดยกกำลังสอง
 - ค. แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด
 - ง. แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดยกกำลังสอง
 - จ. ไม่แปรผันบนขึ้นกับชนิดวัสดุ
2. วัตถุประสงค์ของการทำ Lab เรื่อง Heat Transfer (conduction) มีอะไรบ้าง
 - ก. เพื่อศึกษาค่าการนำความร้อนของโลหะชนิดต่าง ๆ
 - ข. เพื่อพิสูจน์ Fourier's Law เมื่อใช้กับการนำความร้อนในโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่
 - ค. เพื่อพิสูจน์ Fourier's Law เมื่อใช้กับการนำความร้อนในโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่คงที่
 - ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
 - จ. ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก

3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง Heat Transfer (Conduction) มีอะไรบ้าง

ก. Potentiometer

ข. ระบบอุ่นต่าง

ค. นาฬิกาจับเวลา

ง. Heater

จ. ถุงทุกชิ้น

4. ข้อใดต่อไปนี้แสดงสมการของ Fourier ได้ถูกต้อง

ก. $Q = kA (dT/dx)$

ข. $Q = -kA (dT/dx)$

ค. $Q = kA (dx/dT)$

ง. $Q = -kA (dx/dT)$

จ. $Q = A (dT/dx)$

5. การนำความร้อนในแท่งโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่ จะมีเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต่อระยะเวลาจะเป็นอย่างไร

ก. แปรผันตามระยะทาง

ข. แปรผันตามระยะทางยกกำลังสอง

ค. แปรผันกับระยะทาง

ง. แปรผันกับระยะทางยกกำลังสอง

จ. ไม่แน่นอนขึ้นกับปริมาณความร้อน

Flow Measurement (Fluid Measurement)

1. ข้อความใดถูก

- ก. Venture meter วัดอัตราการไหล ขาดความดันสูญเสีย (pressure loss) ที่เกิดจากการลดพื้นที่หน้าตัดของการไหล
- ข. การเปลี่ยนแปลงจากพลังงานของความดันเป็นพลังงานจลน์ คือ หลักการที่ใช้วัดอัตราการไหลของ orifice meter
- ค. Rotameter ใช้หลักของแรงดึงดูด ในการวัดอัตราการไหล
- ง. การซั่งน้ำหนักมวลของไหลได้ค่าถูกต้องเทียบเท่ากับเครื่องวัดอัตราไหลชนิดอื่น
- จ. ไม่มีข้อใดถูก

2. การสูญเสีย (loss) ของ orifice meter หาได้จาก

ก. $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$

ข. $Q = Av$

ค. $\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_L$

ง. $\frac{p_1}{\gamma} = \frac{p_2}{\gamma} + K \frac{v^2}{2g}$

จ. ไม่มีข้อถูก

3. ความดันลด (Pressure drop) ในท่อต่าง

ก. ใช้หาอัตราการไหล

ข. ใช้หาความเร็ว

ค. ใช้ปอกชนิดของการไหลว่าเป็น laminar หรือ turbulent flow

ง. ใช้หาแฟกเตอร์ความเสียดทาน (f)

จ. ไม่มีข้อถูก

4. การออกแบบเครื่องมือวัดอัตราการไหล orifice ต้องคำนึงถึงปัจจัยใด

ก. ความดันลด

ข. อัตราการไหล

ค. ความเร็ว

ง. ความหนืดของของไหล

จ. ไม่มีข้อถูก

5. การสูญเสียรอง (minor loss) เกิดขึ้นเมื่อ

ก. ไหลในท่อต่าง

ข. ไหลปั่นป่วน

ค. ความเร็วมีค่าสูงสุดที่กลางห่อ

ง. ของไหลมีความหนืด

จ. ไม่มีข้อใดถูก

Microcontroller

1. Microcontroller ARM-7 ที่ใช้ภายในเป็นสถาปัตยกรรมแบบใด
 - ก. RISC
 - ข. CISC
 - ค. SIRC
 - ง. CICS
 - จ. FISC
2. Microcontroller ข้อใดที่มีความละเอียดในการแปลง Analog signal to Digital signal สูงสุด
 - ก. Microcontroller A 2-bit ADC
 - ข. Microcontroller B 6-bit ADC
 - ค. Microcontroller C 8-bit ADC
 - ง. Microcontroller D 10-bit ADC
 - จ. Microcontroller A-B-C-D มีความละเอียดเท่ากัน
3. ต้องการใช้ Microcontroller ในการควบคุม Relay ควรใช้ความรู้ในเรื่องใด
 - ก. Analog to Digital Converter
 - ข. Digital input
 - ค. Digital Output
 - ง. Pulse-width modulation (PWM)
 - จ. Multi-hop
4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับขา digital i/o ของ ARM-7
 - ก. เช็ตให้เป็น input เท่านั้น
 - ข. สามารถรับสัญญาณสูงสุดได้ 5 v
 - ค. สามารถรับสัญญาณได้ต่ำสุด -5 v
 - ง. ไม่สามารถใช้งานได้
 - จ. สามารถเช็ตค่าให้เป็น Input หรือ Output ได้
5. ต้องการใช้ Microcontroller ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ ควรใช้ความรู้ในเรื่องใด
 - ก. Analog to Digital Converter
 - ข. Digital input
 - ค. Digital Output
 - ง. Pulse-width modulation (PWM)
 - จ. Multi-hop

Logic Gates and Counters

1. จากรูป M1.1 วงจรที่ทำหน้าที่เหมือนเกต NOR คือ

ก. รูปที่ 1

ข. รูปที่ 2

ค. รูปที่ 3

ง. รูปที่ 4

จ. รูปที่ 5

2. จากรูป M1.1 วงจรที่ทำหน้าที่เหมือนเกต OR คือ


ก. รูปที่ 1

ข. รูปที่ 2


ค. รูปที่ 3

ง. รูปที่ 4


จ. รูปที่ 5

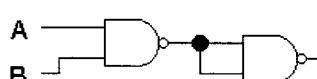


รูปที่ 1

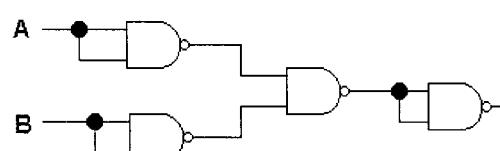


รูปที่ 2

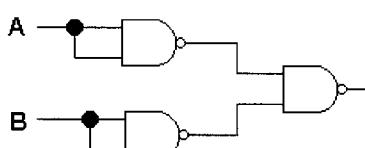

รูปที่ 3

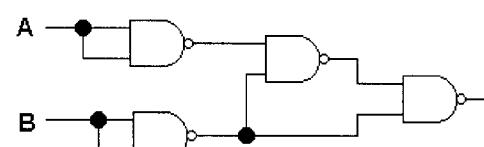


รูปที่ 4

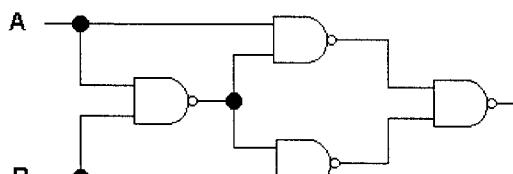

รูปที่ 5

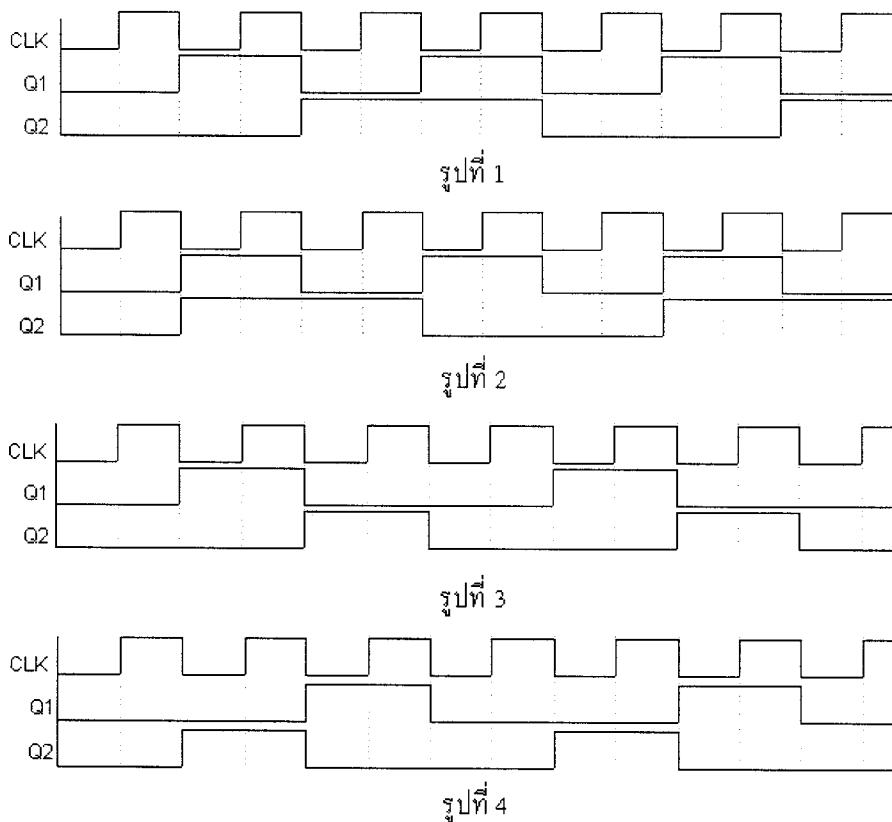รูป M1.1 วงจร NAND ที่ทำหน้าที่เป็นวงจรลอจิกพื้นฐานชนิดต่างๆ




รูป M1.2 Timing diagram ต่างๆของวงจรบันดาด 2 บิต

3. จากรูป M1.2 รูปใดเป็น timing diagram ของวงจรหาร 3 แบบนับขึ้น

- | | | |
|-------------|------------------|-------------|
| ก. รูปที่ 1 | ข. รูปที่ 2 | ค. รูปที่ 3 |
| ง. รูปที่ 4 | จ. ไม่มีข้อใดถูก | |

4. จากรูป M1.2 รูปใดเป็น timing diagram ของวงจรหาร 4 แบบนับลง

- | | | |
|-------------|------------------|-------------|
| ก. รูปที่ 1 | ข. รูปที่ 2 | ค. รูปที่ 3 |
| ง. รูปที่ 4 | จ. ไม่มีข้อใดถูก | |

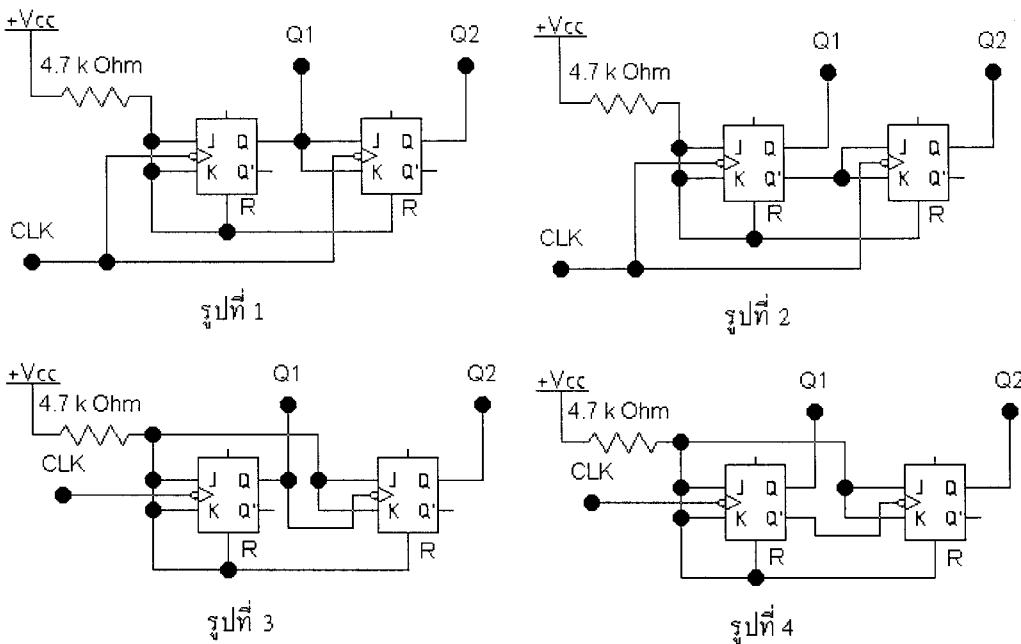

รูป M1.3 วงจรนับขนาด 2 บิตแบบ Synchronous และ Asynchronous

5. จากรูป M1.3 รูปใดเป็น Logic diagram ของวงจรนับขั้นแบบ Asynchronous

- | | | |
|-------------|------------------|-------------|
| ก. รูปที่ 1 | ข. รูปที่ 2 | ค. รูปที่ 3 |
| ง. รูปที่ 4 | จ. ไม่มีข้อใดถูก | |

Single – state Transistor Amplifiers

1. รูปแบบวงจรมาตรฐานของทรานซิสเตอร์ (Transistor configuration) คือ

- ก. Common Emitter
- ข. Common Base
- ค. Common Collector
- ง. รวมข้อ ก, ข้อ ข และข้อ ค
- จ. ไม่มีข้อถูก

2. อัตราขยายแรงดันของวงจร Common Collector มีค่า

- ก. สูงมาก
- ข. ต่ำ
- ค. ปานกลาง
- ง. ต่ำกว่า 1
- จ. สูงกว่า 1

3. β (เบต้า) ของทรานซิสเตอร์ หมายถึง

ก. I_C/I_E

ข. I_E/I_B

ค. $\frac{I_C}{I_B}$

ง. I_B/I_C

จ. $\frac{I_B}{I_C}$

4. ความต้านทานด้านเข้าของวงจร Common Base มีค่า

ก. สูงมาก

ข. สูง

ค. สูงปานกลาง

ง. ต่ำ

จ. ไม่มีข้อที่ถูกต้อง

5. วงจรที่นิยมนำมาใช้เป็นบัฟเฟอร์ (Buffer) คือ

ก. Common Emitter

ข. Common Base

ค. Common Collector

ง. ถูกทุกข้อ

จ. ไม่มีข้อใดถูก

Op-amp I : Linear Amplifier Circuits

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติอุต臣คติของօปแอมป์

ก. มี open loop gain สูงมาก


ข. มีค่าความต้านทานอินพุตเป็นอนันต์

ค. มีค่าความต้านทานเอาท์พุตเป็นอนันต์

ง. ขยายสัญญาณแบบกระแสตรงได้


จ. มีแรงดันอฟเซตเป็นศูนย์

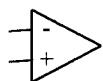2. สัญญาณที่ป้อนเข้าที่ขาอินพุตบางของอปป์แอมป์ จะได้สัญญาณที่เอาท์พุต




- ก. มีขนาดเท่ากัน
- ข. มีขนาดเล็กกว่า
- ค. มีเฟสแบบกลับเฟส
- ง. มีเฟสแบบไม่กลับเฟส
- จ. ไม่มีสัญญาณ

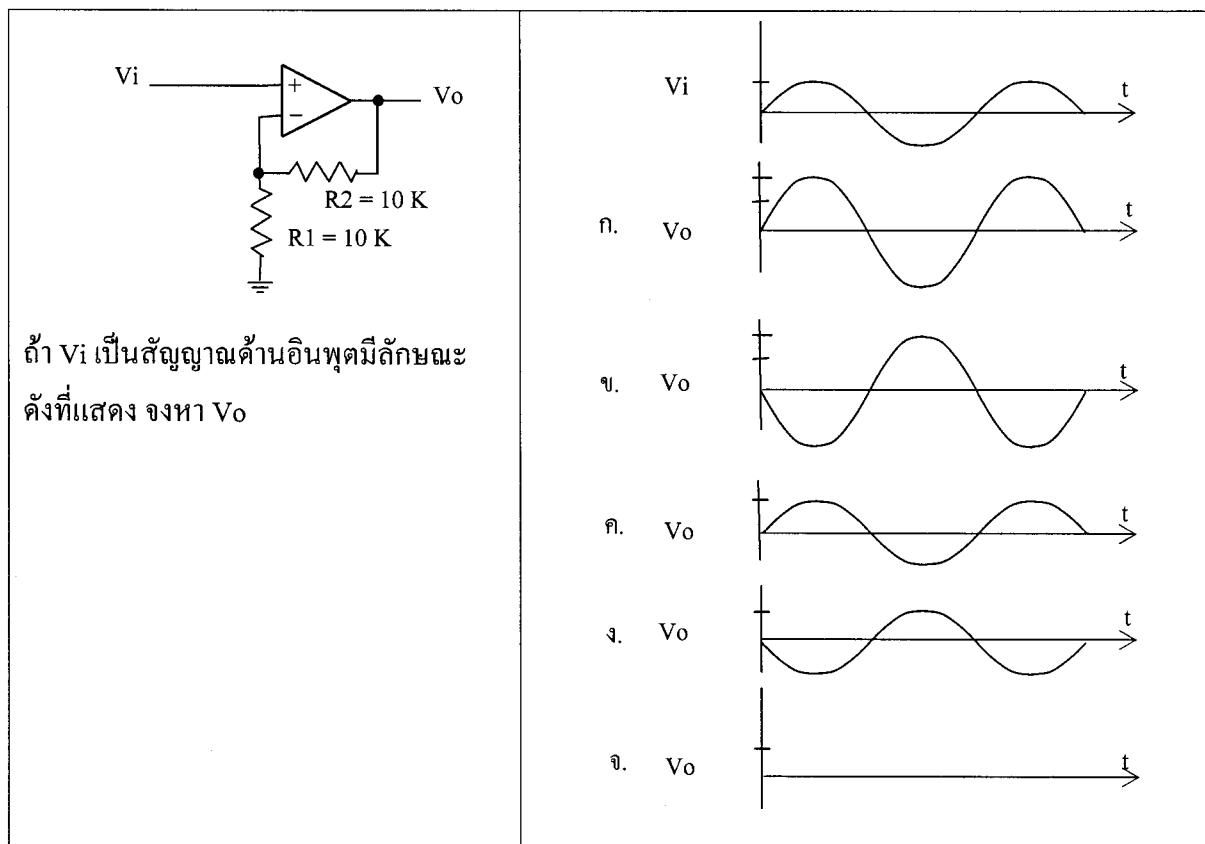3. วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส(Non-inverting Amplifier)




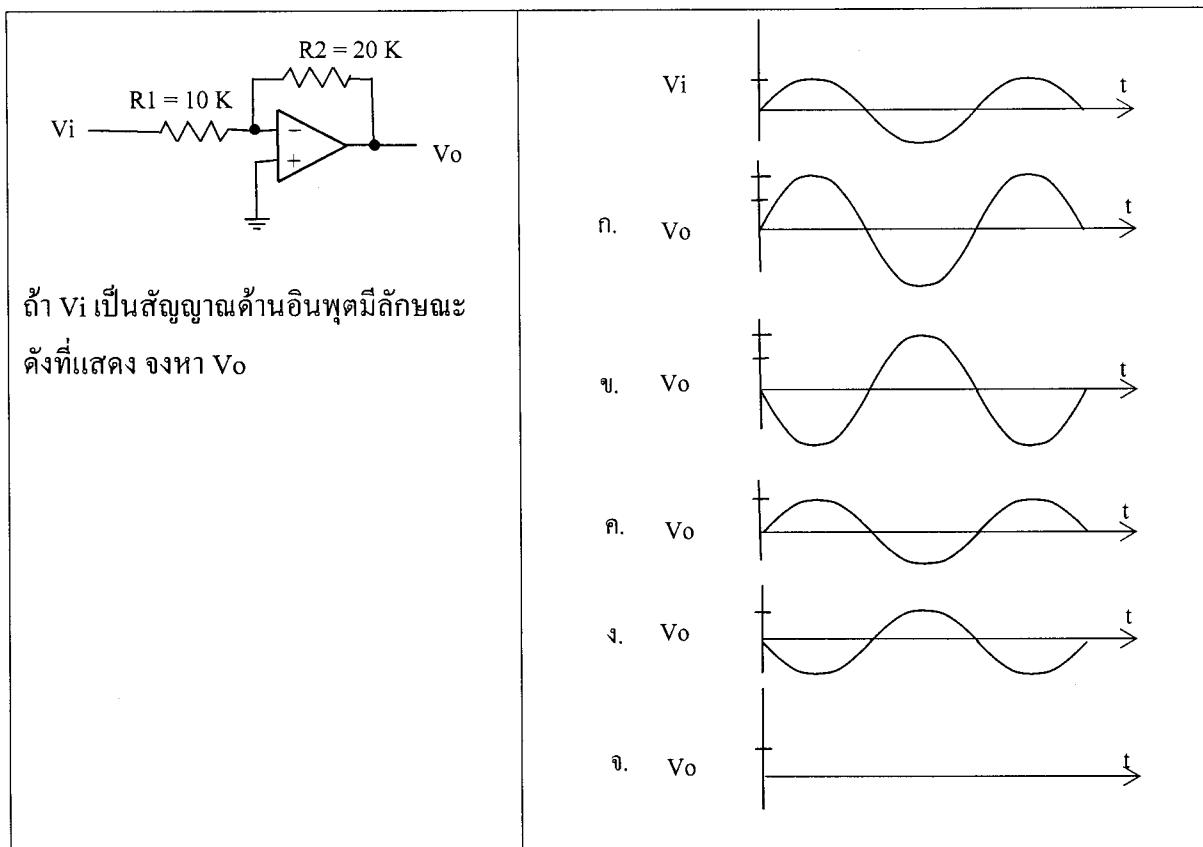4. วงจรขยายแบบกลับเฟส (inverting amplifier)



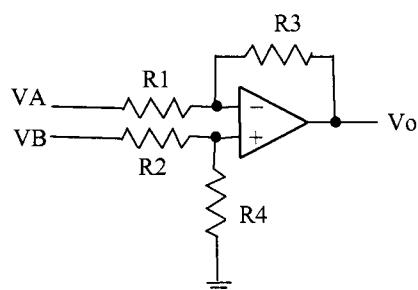5. วงจรขยายสัญญาณความแตกต่าง (Differential Amplifier)

วงจรตามรูป ถ้า $R_1 = R_2$ และ $R_3 = R_4$



สูตรในการออกแบบ

ก. $V_o = -R_3/R_1(V_B + V_A)$

ข. $V_o = -R_3/R_1(V_A - V_B)$

ค. $V_o = -R_3/R_1(V_B - V_A)$

ง. $V_o = -R_1/R_3(V_A - V_B)$

จ. $V_o = -R_1/R_3(V_B - V_A)$

Op-amp II : Differential and Instrumentation Amplifiers

1. คุณสมบัติของ Instrumentation amplifier คือ
 - ก. CMRR สูง
 - ข. อัตราขยายเท่ากับ 1
 - ค. อินพีเดนซ์ขาเข้าต่ำ
 - ง. อินพีเดนซ์ขาออกสูง
 - จ. ถูกทุกข้อ
2. อัตราขยายผลต่างของ Instrumentation amplifier มีค่าเท่ากับ
 - ก. อัตราส่วนแรงดันขาออกเทียบกับผลรวมของแรงดัน inverting และแรงดัน non inverting
 - ข. อัตราส่วนแรงดันขาออกเทียบกับผลต่างของแรงดัน inverting และแรงดัน non inverting
 - ค. อัตราส่วนแรงดันขาออกเทียบกับผลรวมของแรงดัน non inverting และแรงดัน inverting
 - ง. อัตราส่วนแรงดันขาออกเทียบกับค่าเฉลี่ยของแรงดัน non inverting และแรงดัน inverting
 - จ. ไม่มีข้อใดถูก
3. จาก $V_o = 1000(V_+ - V_-) + 2(V_{++} - V_-)$ จะหา CMRR
 - ก. 66.02 dB
 - ข. 60 dB
 - ค. 53.98 dB
 - ง. 500 dB
 - จ. ไม่มีข้อที่ถูกต้อง
4. CMRR คืออะไร
 - ก. Adiff -Acm
 - ข. Adiff +Acm /2
 - ค. Adiff \times Acm
 - ง. Acm/Adiff
 - จ. Adiff/Acm

5. วงศ์ instrumentation amplifier กือ อะไร

- ก. วงศ์ทำหน้าที่ในการกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง
 - ข. วงศ์เลือกความถี่ต่ำ
 - ค. วงศ์ขยายแรงดันกลับเพลส
 - ง. วงศ์ขยายที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือตรวจวัด
 - จ. วงศ์ขยายกระแส
-