

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสอบใบประกาศการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 ธันวาคม 2558

เวลา 13.30-15.00 น.

วิชา 219-301 ปฏิบัติการวิศวกรรมมيكاทรอนิกส์ 1

ห้อง หัวหุ่น

คำสั่ง

ข้อสอบมีทั้งหมด 50 ข้อ / ให้ทำในกระดาษคำตอบ

ข้อสอบแต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก

ห้ามนำเอกสาร และเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

รศ.ดร. วิริยะ	ทองเรือง
ผศ.สมเกียรติ	นาคกุล
รศ.ดร.เจริญยุทธ	เดชวายุกุล
ดร.ภาสกร	เวสสະໂກສລ
ดร.ปรัมินทร์	ณรงวนท์
รศ.ดร.พฤทธิ์	สมิตี้เมตรี
ดร.ดุจดาว	บูรณะพาณิชย์
รศ.บุญเจริญ	วงศ์กิตติศึกษา
รศ.คณดิล	เจษฎ์พัฒนานนท์
ดร.เกียรติศักดิ์	วงศ์โสมนาภุล

ผู้ออกข้อสอบ

Tension and Compression Test


1. แท่งทดสอบแรงดึงที่จากวัสดุชนิดหนึ่งมีหน้าตัดเป็นวงกลม วัดความยาวก่อนดึงได้ 15 mm และเส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งก่อนดึงได้ 5 mm ถ้าวัสดุนี้ถูกดึงตัวย่าง 100 kgf และมีความยาวเป็น 15.5 mm และที่แรงดึง 120 kgf มีความยาวเป็น 16.0 mm จะหา Modulus of elasticity ของวัสดุชนิดนี้
 - ก. 30 MPa
 - ข. 31 MPa
 - ค. 300 MPa
 - ง. 350 MPa
 - จ. 400 MPa
2. ค่าที่เป็นจุดแบ่งระหว่างการยืดตัวแบบอีลาสติกและแบบพลาสติกคือค่าใด
 - ก. Proportional limit
 - ข. Yield point
 - ค. Ultimate tensile strength
 - ง. Modulus of elasticity
 - จ. Elastic point
3. ค่าความเค้นตั้งจากที่ให้มาในการทดสอบมีชื่อว่าอะไร
 - ก. Actual stress
 - ข. Mechanical engineering stress
 - ค. Practical stress
 - ง. Jonhny walker strength
 - จ. Apparent stress
4. ความผิดพลาดของผลการทดลองเกิดขึ้นจากอะไร
 - ก. วัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานทดสอบไม่สด
 - ข. การใช้พื้นที่หน้าตัดก่อนดึงในการคำนวณความเค้น
 - ค. การยืดตัวของชุดทดลอง
 - ง. การยืดตัวของชิ้นงานไม่เท่ากันทุกครั้งที่ดึง
 - จ. ความเร็วในการดึงชิ้นงาน
5. ค่าที่ใช้ในการวัดหรือเปรียบเทียบความเหนียวของวัสดุ คืออะไร
 - ก. Yield strength
 - ข. Percent of elongation
 - ค. Beatle factor
 - ง. Ultimate tensile strength
 - จ. ถูกทุกข้อ

Torsion

1. เมื่อ Torque กระทำกับชิ้นทดสอบจนเกิดวิบัติ ทำไม่รอยฉีกขาดของวัสดุเหนี่ยว กับวัสดุประจำ จึงมีลักษณะแตกต่างกัน
 - ก. วัสดุประจำวิบัติเนื่องจาก Tension ส่วนวัสดุเหนี่ยวจะเกิดวิบัติเนื่องจาก Shear
 - ข. เพราะรูปร่างของเกรนไม่เหมือนกัน
 - ค. ขนาดของเกรนไม่เท่ากัน โลหะประจำมีเกรนใหญ่กว่า
 - ง. Shear Strength ของวัสดุประจำมีค่าน้อยกว่า
 - จ. Tensile Strength ของวัสดุประจำมีค่าสูงกว่า
2. จะใช้วิธีการ Torsion Test ในการหาค่า Shear Strength ของวัสดุประจำได้หรือไม่
 - ก. ได้ เพราะ Torsion Test เป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ใช้หาค่า Shear strength ของวัสดุ
 - ข. ไม่ได้ เพราะเมื่อวัสดุประจำถูก Torque กระทำจะเกิดวิบัติเนื่องจาก Tension
 - ค. ได้ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดที่ใช้กับวัสดุประจำ
 - ง. ได้ เพราะ Torsion Test เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับหาค่า Shear Strength ของวัสดุประจำโดยเฉพาะ
 - จ. ไม่ได้ เพราะค่าที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนสูง
3. ทำไมเมื่อหักวงผนังบางที่ทำจากโลหะเหนี่ยวถูก Torque กระทำจึงบิดแบนเป็นเกลียว
 - ก. เกิดการเฉือนของ Shear ในแนวเฉียง
 - ข. เกิดการ Tensile Stress ในแนวเฉียง
 - ค. ผนังท่อเกิด Buckling จากการกระทำของ Compressive stress
 - ง. เหตุการณ์นี้จะเกิดเฉพาะกับห่อที่มีความยาวมากๆ เท่านั้น
 - จ. เหตุการณ์นี้จะเกิดเฉพาะกับโลหะที่มี Shear Strength ต่ำๆ เท่านั้น
4. ระหว่างโลหะที่มีเนื้ออ่อนเหนี่ยว กับโลหะที่เนื้อแข็งประจำ โลหะชนิดใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ ทำ Coil Spring มากกว่ากัน
 - ก. แข็งประจำเหมาะสมกว่า เพราะมีค่า Shear Strength สูง
 - ข. อ่อนเหนี่ยวเหมาะสมกว่า เพราะมีความยืดหยุ่นดี
 - ค. แข็งประจำเหมาะสมกว่า เพราะทนทานการกัดกร่อนได้ดีกว่า
 - ง. อ่อนเหนี่ยวเหมาะสมกว่า เพราะมีค่า Tensile Strength สูง
 - จ. เหมาะสมทั้งคู่
5. Torsion Test ใช้ทดสอบอะไร
 - ก. ใช้หาค่าความเหนี่ยวของวัสดุ
 - ข. ใช้หาค่า Shear Strength ของวัสดุเหนี่ยว และใช้ทดสอบดูว่าโลหะใดเป็นโลหะเหนี่ยว โลหะใดเป็นโลหะประจำ
 - ค. ใช้หาค่าความประจำของวัสดุ
 - ง. ใช้หาค่าความเหนี่ยวและความประจำของวัสดุ
 - จ. ใช้หาค่า Ultimate Shear Strength ของวัสดุประจำ

Bending of Elastic Comp.

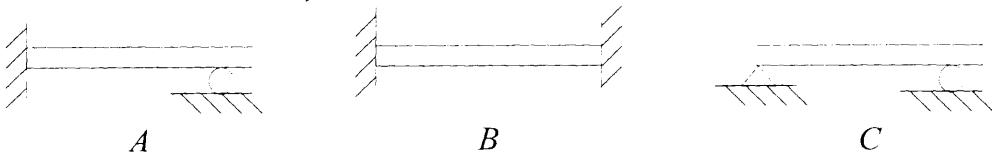1. Which one is the statically determinate beam?



- Ⓐ. Not at all.
- Ⓑ. B
- Ⓒ. A,B
- Ⓓ. C
- Ⓔ. A

2. Which factor is effecting on the deflection of elastic beams?

- Ⓐ. Weight and loading conditions of beam
- Ⓑ. Materials of beam
- Ⓒ. All above
- Ⓓ. Section Modulus of beam
- Ⓔ. Boundary conditions of beam


3. Which one is the maximum bending moment of the previous problem?

Ⓐ. $\frac{wb}{2}(a+b/4)$	Ⓑ. $\frac{wab}{2}$	Ⓒ. $\frac{wab}{8}$
Ⓓ. $\frac{wa(a+b)}{2}$	Ⓔ. $\frac{wa(a+b/2)}{2}$	

4. Beam A and B has the same length but, there is different in material. When they are subjected to the same conditions of loadings and boundary, it is found that Beam A has more deflection than Beam B. Which one is able to be concluded from the given information?

- Ⓐ. Beam A has higher value of E than Beam B
- Ⓑ. Beam B has higher value of EI than Beam A
- Ⓒ. Beam B has higher value of E than Beam A
- Ⓓ. Beam A has higher value of EI than Beam B
- Ⓔ. All above are impossible.

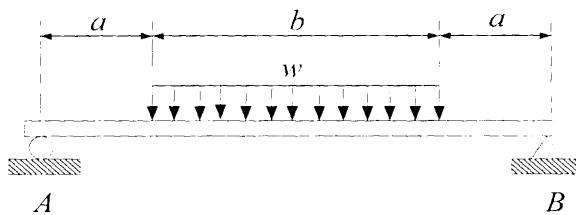5. The beam with simply supports as shown below is subjected to uniform distributed load of w (force / unit length), which one is the reaction force at end B.



Ⓐ. $\frac{wb}{2} \downarrow$	Ⓑ. $\frac{w(a+b)}{2} \downarrow$	Ⓒ. $\frac{wb}{2} \uparrow$
Ⓓ. $\frac{w(a+b)}{2} \uparrow$	Ⓔ. $\frac{w(a+b/2)}{2} \uparrow$	

Heat Transfer

1. จะเรียงลำดับค่าการนำความร้อน(Thermal conductivity) จากมากไปหาน้อยของวัสดุต่อไปนี้ :
ไม้ทองแดง เหล็ก และ ฉนวนไยแก้ว
 - ก. เหล็ก ทองแดงไม้ ฉนวนไยแก้ว
 - ค. ฉนวนไยแก้วไม้ เหล็ก ทองแดง
 - จ. ทองแดง เหล็กฉนวนไยแก้ว ไม้
2. ข้อใดต่อไปนี้แสดงสมการของ Fourier ได้ถูกต้อง
 - ก. $Q = -kA (dT/dx)$
 - ง. $Q = -kA (dx/dT)$
 - ข. $Q = kA (dT/dx)$
 - จ. $Q = A (dT/dx)$
3. การนำความร้อนในแท่งโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่ อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 - ก. แปรผันตรงกับระยะทาง
 - ค. แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด
 - จ. แปรผกผันกับระยะทาง
 - ข. แปรผันตรงกับพื้นที่หน้าตัด
 - ง. ไม่แน่นอนขึ้นกับปริมาณความร้อน
4. คำกล่าวข้อใด ถูกต้อง
 - a. ฉนวนกันความร้อนคือวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนเป็นศูนย์
 - b. การนำความร้อนเกิดขึ้นเฉพาะในของแข็งเท่านั้น
 - c. วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าจะมีค่าการนำความร้อนสูง
 - d. ของเหลวที่อยู่ในถัง มีความสามารถในการนำความร้อนได้
 - ก. ข้อ a. และ b. ถูก
 - ค. ข้อ a.b. และ c. ถูก
 - จ. ผิดทุกข้อ
 - ข. ข้อ c. และ d. ถูก
 - ง. ถูกทุกข้อ
5. คำกล่าวข้อใดถูกต้องที่สุด
 - ก. ความร้อนสามารถไหลได้ดี เมื่อตัวกลางเป็นก๊าซ
 - ข. ความร้อนสามารถไหลได้ดี เมื่อตัวกลางมีค่าการนำความร้อนสูง
 - ค. ความร้อนสามารถไหลได้ดี เมื่อตัวกลางเป็นของแข็ง
 - ง. ความร้อนสามารถไหลได้ดี เมื่อตัวกลางที่มีพื้นที่หน้าตัดมาก
 - จ. ความร้อนสามารถไหลได้ดี เมื่อตัวกลางมีค่า dT/dx สูง

Fluid Measurement

1. ในการติดตั้ง orifice meter เพื่อวัดความเร็วของของเหลว จะต้องติดตั้งมาโนมิเตอร์ (manometer) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของความดันด้วย ซึ่งควรจะต้องติดตั้งที่จุดใด
 - ก. ติดตั้งที่ทางออกโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่หลัง orifice
 - ข. ติดตั้งคลื่มโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน orifice และอีกขาหนึ่งอยู่หลัง orifice
 - ค. ติดตั้งที่ทางเข้าโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน orifice
 - ง. ติดตั้งคลื่มโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน orifice และอีกขาหนึ่งอยู่ ณ จุดที่ orifice อยู่
 - จ. ไม่มีข้อถูก
2. มิเตอร์วัดความเร็วประเภทไหนที่ทำให้เกิดความดันสูญเสียมากที่สุด
 - ก. Venturi meter
 - จ. Pitot tube
 - ข. Rotameter
 - ค. Nozzle meter
 - ก. Orifice meter

3. เครื่องมือวัดชนิดใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลน้อยที่สุด

ก. Rotameter ข. Venturi meter ค. Orifice meter
ก. Pitot tube จ. Nozzle meter

4. ในการติดตั้ง Venturi meter เพื่อวัดความเร็วของของไหล จะต้องติดตั้งมาโนมิเตอร์ (manometer) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของความดันด้วยการติดตั้งมาโนมิเตอร์จะต้องติดตั้งที่จุดใด

ก. ติดตั้งคลื่อมโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน venturi และอีกขาหนึ่งอยู่ ณ จุดที่ venturi คอดดีที่สุด
ข. ติดตั้งที่ทางเข้าโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน venturi
ค. ติดตั้งที่ทางออกโดยให้ขาทั้งสองข้างของมาโนมิเตอร์อยู่หลัง venturi
ง. ติดตั้งคลื่อมโดยให้ขาหนึ่งของมาโนมิเตอร์อยู่ก่อน venturi และอีกขาหนึ่งอยู่หลัง venturi
จ. ไม่มีข้อถูก

5. หลักการทำงานของโรตามิเตอร์สัมพันธ์กับแรงชนิดใดบ้าง

ก. แรงโน้มถ่วง – แรงเสียดทาน – แรงต้านทาน ข. แรงตึงผิว – แรงลอยตัว – แรงต้านทาน
ค. แรงโน้มถ่วง – แรงลอยตัว – แรงตึงผิว ง. แรงโน้มถ่วง – แรงลอยตัว – แรงต้านทาน
จ. ไม่มีข้อถูก


Microcontroller

1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ microcontroller
 - ก. Arduino
 - ข. ARM
 - ค. PIC
 - ง. HAND
 - จ. Atmel
 2. ในกรณีมีสัญญาณ Input ค่าระหว่าง 0-1023 เราสามารถใช้สมการใด แปลงให้ค่า output ออกมาระหว่าง -30 ถึง 30 ?
 - ก. $Output = Input \times \frac{60}{1023} - 30$
 - ข. $Output = Input \times \frac{60-30}{1023}$
 - ค. $Output = -Input \times \frac{30}{1023}$
 - ง. $Output = Input \times \frac{30}{1023}$
 - จ. $Output = -Input \times \frac{30}{1023}$
 3. ในการตั้งค่าสำหรับสื่อสารระหว่างบอร์ด Arduino กับ Computer ต้องมีฟังก์ชันใดที่ตรงกัน
 - ก. Serial.println(9600);
 - ข. Analogwrite(100);
 - ค. Serial.begin(9600);
 - ง. Software.Communication.start;
 - จ. Analogprintln(9600);

4. หากต้องการให้ Arduino หยุดทำงานเป็นระยะเวลาประมาณ 0.5 วินาที ควรให้ค่าแก้พิงก์ชั้น delay เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม





- ก. 50000
- ข. 500
- ค. 50
- ง. 0.5
- จ. 5000

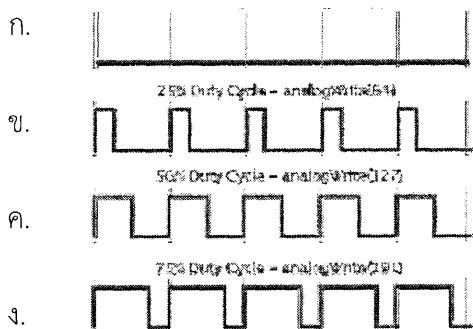5. พิจารณาสัญญาณ PWM ดังต่อไปนี้ สัญญาณใดให้ความต่างศักดิ์เยอะที่สุด




จ. ไม่มีข้อใดถูก

Logic Gate and Counter

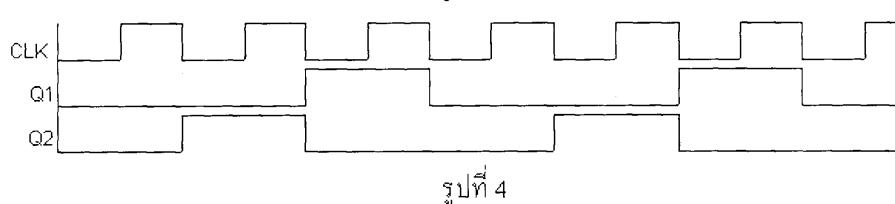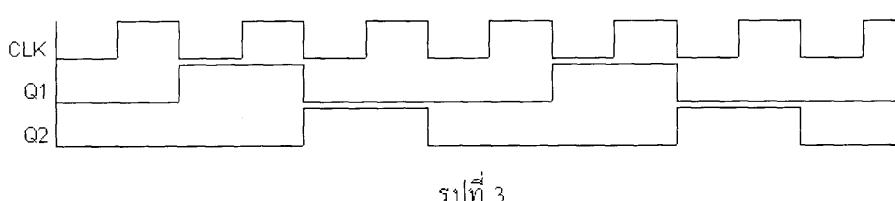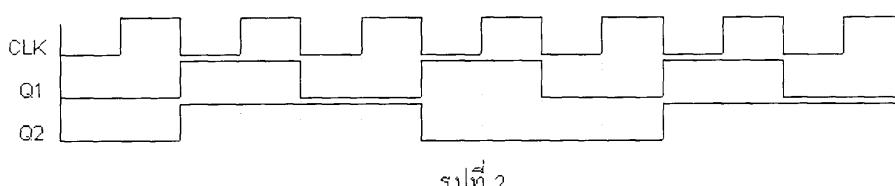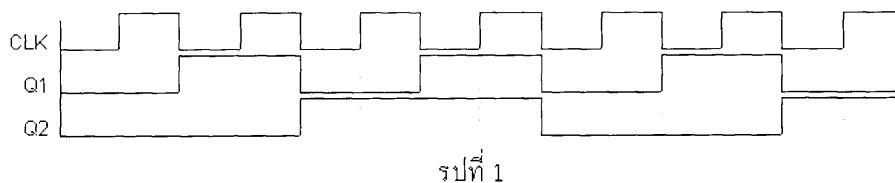

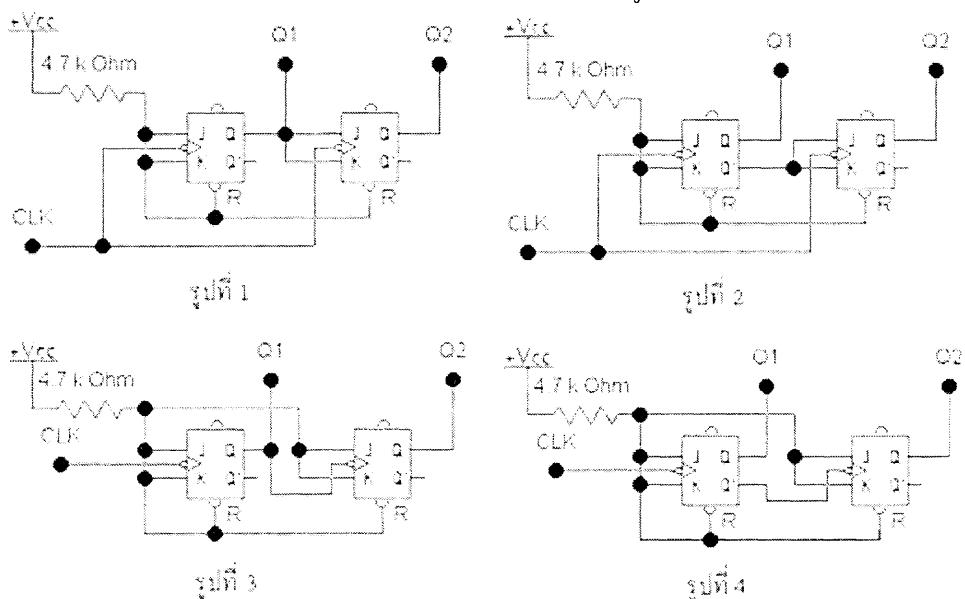รูป M1.1 Timing diagram ต่างๆของวงจรนับขนาด 2 บิต




รูป M1.2 วงจรรับขนาด 2 บิตแบบ Synchronous และ Asynchronous

Single-state Transistor Amplifiers

จากรูปวงจร Single-Stage Transistor Amplifier และกำหนดให้ใช้

$h_{FE} = 200$ จงตอบคำถามข้อ 1-5

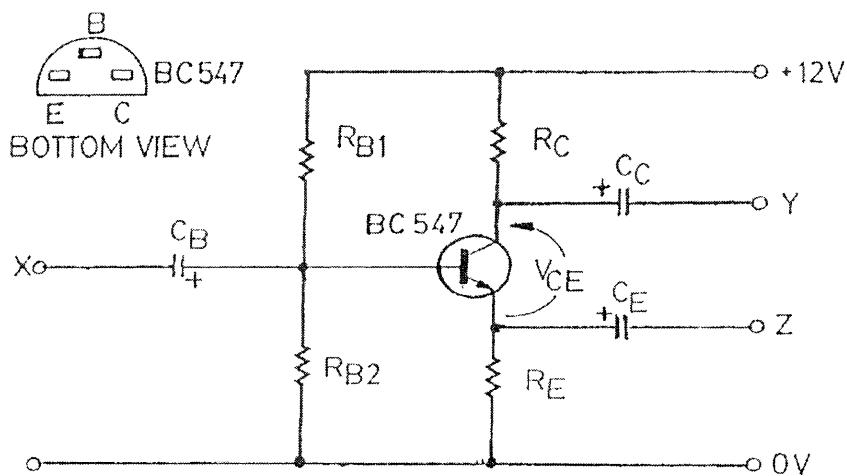

1. กำหนดให้ $I_c = 1\text{mA}$ ค่า R_C และ R_E ควรมีค่าเท่าไร

ก. $3.6\text{ K}\Omega, 1.5\text{ K}\Omega$	ข. $4.7\text{ K}\Omega, 1.5\text{ K}\Omega$	ค. $36\text{ K}\Omega, 1.5\text{ K}\Omega$
ง. $47\text{ K}\Omega, 1.5\text{ K}\Omega$	จ. $50\text{ K}\Omega, 1.5\text{ K}\Omega$	
2. แรงดันที่อิมิตเตอร์ (เมื่อเทียบกับกราวด์) ควรมีค่าเท่าไร

ก. 2 V	ข. 1.5 V	ค. 0.7 V
ง. ข้อ ก. หรือ ค.	จ. ข้อ ก. หรือ ข.	
3. จากข้อ 1-4. R_{B1} และ R_{B2} ควรมีค่าเท่าไร


ก. $9.3\text{ K}\Omega, 2.2\text{ K}\Omega$	ข. $93\text{ K}\Omega, 3.3\text{ K}\Omega$	ค. $39\text{ K}\Omega, 33\text{ K}\Omega$
ง. $39\text{ K}\Omega, 22\text{ K}\Omega$	จ. $93\text{ K}\Omega, 22\text{ K}\Omega$	
4. วงจรที่นำมาเป็นการต่อวงจรขยายแบบใด

ก. คอลเลกเตอร์ร่วม	ข. อิมิตเตอร์ใบอัส	ค. อิมิตเตอร์ร่วม
ง. เปสร่วม	จ. เปสใบอัส	
5. วิธีการใบอัสใบโพล่าทรานซิสเตอร์เพื่อให้ได้จุดทำงาน (operating point) ที่มีภาวะเสถียรควรเลือกค่า V_{CE} เท่าไร

ก. 6 mV	ข. 60 mV	ค. 12 V
ง. 12 mV	จ. 6 V	


Op-amp 1 : Linear Amplifier

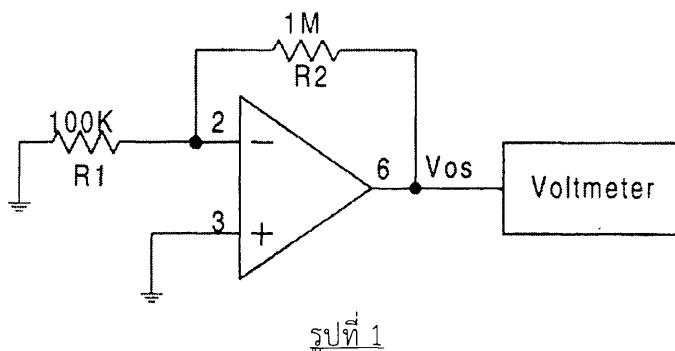1. จากวงจรดังในรูปที่ 1 ถ้า voltmeter อ่านได้ 50 mV จะหา input offset voltage



- ก. 5 mV ข. 50 mV ค. 0.5 mV ง. 0 จ. ไม่มีคำตอบ

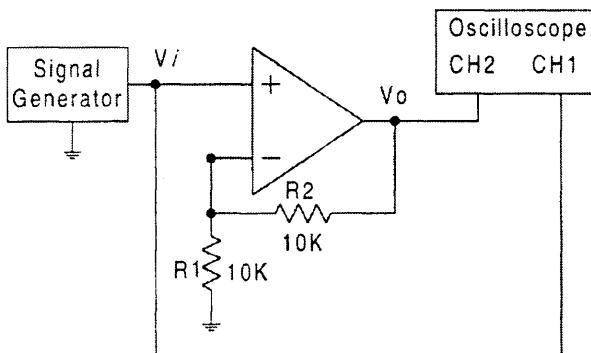
2. จากวงจรดังในรูปที่ 2 ถ้าป้อนสัญญาณขาյน์ที่มี voltage peak 1 V จะได้ output voltage v_o มีสัญญาณเป็นอย่างไร



รูปที่ 2

- ก. 2 Vpeakกลับเฟส ข. 1 Vpeakกลับเฟส ค. 1 Vpeak ไม่กลับเฟส
ง. 2 Vpeak ไม่กลับเฟส จ. ไม่มีคำตอบ

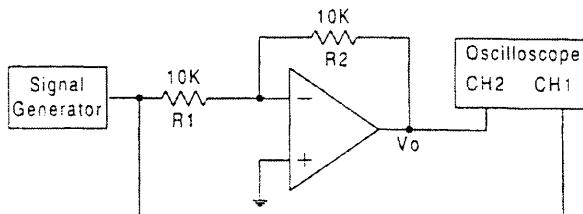
3. จากวงจรดังในรูปที่ 3 ถ้าป้อนสัญญาณขาญ์ที่มี voltage peak 1 V จะได้ output voltage เท่าไร



รูปที่ 3

- ก. 2 Vpeakกลับเฟส ข. 2 Vpeak ไม่กลับเฟส ค. 1 Vpeakกลับเฟส
ง. 1 Vpeak ไม่กลับเฟส จ. ไม่มีคำตอบ

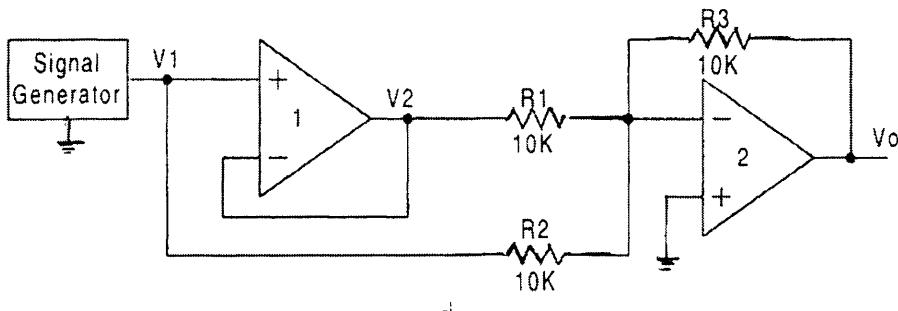
4. จากวงจรดังในรูปที่ 4 ถ้าป้อนสัญญาณขาյน์ v_1 ที่มี voltage peak 1 V จะได้ output voltage เท่าไร



รูปที่ 4

- ก. 2 Vpeakกลับเฟส
ข. 2 Vpeak ไม่กลับเฟส
ค. 1 Vpeakกลับเฟส
ง. 1 Vpeak ไม่กลับเฟส
จ. ไม่มีคำตอบ

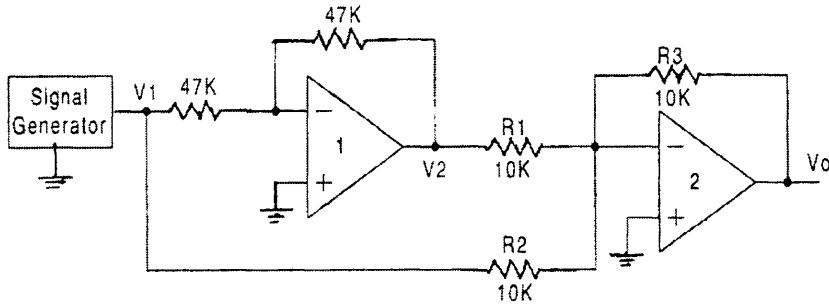5. จากวงจรดังในรูปที่ 5 ถ้าป้อนสัญญาณขาญ์ v_1 ที่มี voltage peak 1 V จะได้ output voltage เท่าไร



รูปที่ 5


- ก. 2 Vpeakกลับเฟส
ข. 2 Vpeak ไม่กลับเฟส
ค. 1 Vpeakกลับเฟส
ง. 1 Vpeak ไม่กลับเฟส
จ. ไม่มีคำตอบ

Op-amp II : Differential and Instrumentation Amplifiers

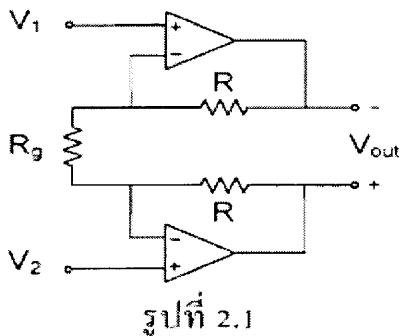1. วงจร Instrumentation Amplifier ในรูปที่ 2.1 ซึ่งแรงดันด้านออกมีความสัมพันธ์กับแรงดันด้านเข้า ดังนี้

$$V_{out} = (V_2 - V_1) \left(1 + \frac{2R}{R_g} \right)$$

เมื่อป้อนแรงดันด้านเข้า $(V_2 - V_1)$ 0.05 โวลต์ วัดแรงดันด้านออกได้ 0.25 โวลต์ ถ้าต้องการให้แรงดันด้านออกเป็น 0.15 โวลต์ ต้องทำอย่างไร




- ก. เพิ่มค่าความต้านทาน R เป็น 2 เท่า ข. เพิ่มค่าความต้านทาน R_g เป็น 2 เท่า
 ค. เพิ่มค่าความต้านทาน R_g และ R เป็น 2 เท่า ง. เพิ่มค่าความต้านทาน R และ R_g ครึ่งหนึ่ง
 จ. เพิ่มค่าความต้านทาน R_g ครึ่งหนึ่ง
2. เมื่อนำวงจรรูปที่ 2.1 ด้านออกไปต่อเข้ากับด้านเข้าของวงจรรูปที่ 1.1 จะคำนวณหาอัตราขยายของวงจรรวม ถ้ากำหนดให้อัตราขยายของวงจรรูปที่ 2.1 เป็น 3 และอัตราขยายของวงจรรูปที่ 1.1 เป็น 5

- ก. -15 ข. 15 ค. -8
 ง. -5/3 จ. 8

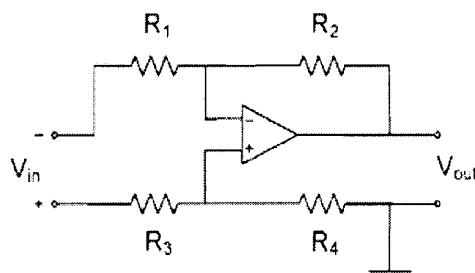3. สำหรับวงจรขยายผลต่างดังแสดงในรูปที่ 1.1 แรงดันด้านออก สามารถคำนวณได้ว่า

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} V_{in} \text{ เมื่อมีเงื่อนไขอย่างไร}$$



รูปที่ 1.1 วงจรขยายผลต่าง

- ก. $R_1R_3=R_2R_4$ ข. $R_1=R_2$ และ $R_3=R_4$ ค. $R_1=R_3$ และ $R_2=R_4$
 ง. $R_1=R_4$ และ $R_2=R_3$ จ. ไม่มีข้อใดถูก

ชื่อ-สกุล..... รหัส.....

กระดาษคำตอบ

วิชา 219-301, 217-301 Mechatronics Engineering Laboratory I

1.Tension and Compression Test					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

5.Fluid Measurement					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

9.Op-amp I : Linear Amplifier Circuits					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

2.Torsion					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

6.Microcontroller					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

10.Op-amp II : Differential and Instrumentation Amplifiers					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

3.Bending of Elastic Comp.					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

7.Logic Gate and Counter					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

4.Heat Transfer					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					

8.Single-state Transistor Amplifiers					
	ก	ข	ค	ง	บ
1					
2					
3					
4					
5					